

# 第3节 电磁铁的应用

## 01 自主预习

1. 电磁铁的特点：它的磁场有无可以通过电流通断来控制；它的磁场强弱可以由电流的大小和线圈的匝数来调节；它的磁场方向可以用电流方向来控制。


2. 电磁继电器：由电磁铁控制工作电路的自动开关，它可以用低电压和弱电流来控制高电压和强电流。

3. 磁悬浮列车的原理：同名磁极相互排斥，异名磁极相互吸引。

4. 信息的磁记录：通过磁化的方法来记录信息。如移动硬盘、磁卡。


5. 电磁铁的应用有哪些呢？试举3例。

答：电铃、洗衣机、电磁起重机等。

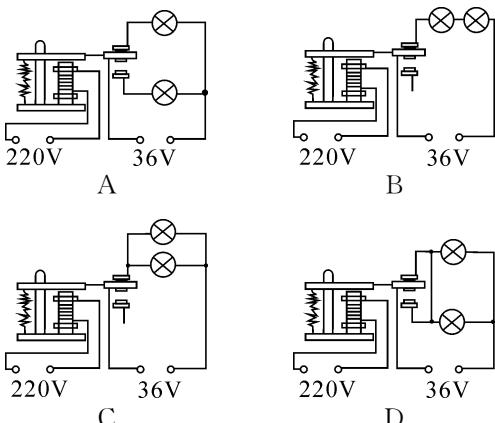


4. 法国科学家阿尔贝·费尔和德国科学家彼得·格林贝格尔由于发现了巨磁电阻(GMR)效应，荣获了诺贝尔物理学奖。已知巨磁电阻的阻值随磁场的增强而明显减小，则在图中，当闭合 $S_1$ 、 $S_2$ 后使滑片P向左滑动过程中，下列说法错误的是

( D )

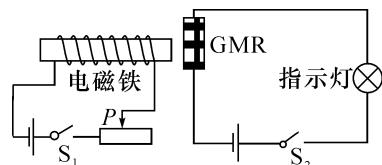

- A. 电磁铁左端为N极    B. 电磁铁的磁性增强  
C. 指示灯逐渐变亮    D. 指示灯逐渐变暗

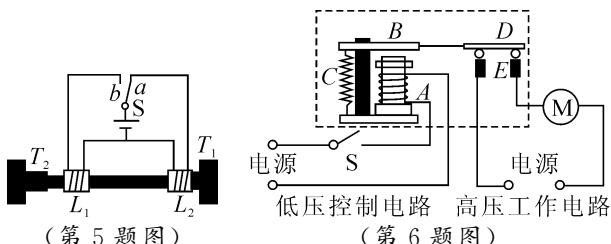
5. 如图是公共汽车上用电磁阀控制车门开、关的工作电路图。 $L_1$ 、 $L_2$ 是固定的电磁线圈。衔铁 $T_1$ 、 $T_2$ 通过横杆相连并可左右移动，带动传动装置使车门开启或关闭。当S接通触点b时，线圈 $L_1$ （选填“ $L_1$ ”或“ $L_2$ ”）具有磁性，吸引衔铁使横杆向右（选填“左”或“右”）运动，带动传动装置关闭车门。



6. 如图所示电路是电磁继电器的结构原理图。其中A是电磁铁。使用电磁继电器可以实现用低电压、弱电流的控制电路，来控制高电压、强电流的工作电路。

## 02 当堂评价

1. 下列设备或电器中，其主要工作原理与电磁铁无关的是 ( B )

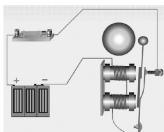

A. 电铃



B. 电熨斗




C. 电磁选矿机



D. 电磁起重机

2. 如图是用电磁继电器控制的电路。当开关S闭合后 ( B )

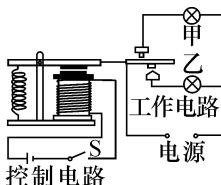

- A. 甲灯亮    B. 乙灯亮  
C. 两灯都亮    D. 两灯都不亮


3. 某同学观察到学校楼道里的消防应急灯平时是熄灭的，一旦停电，两盏标有“36 V”的灯泡就会正常发光。以下设计的四个电路，其中可以起到消防应急灯作用的电路是 ( C )

## 03 课后作业

时间：30分钟


分数：50 分

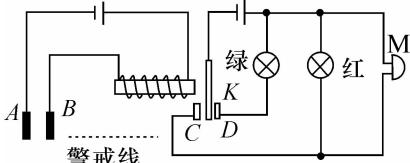1. (8分)如图是水位报警装置原理图,其中A、B为两个金属杆。当水位达到或超过警戒线时,绿灯、红灯和电铃的工作状态分别是 ( C )



- A. 绿灯亮,红灯不亮,电铃不响
  - B. 绿灯亮,红灯不亮,电铃响
  - C. 绿灯不亮,红灯亮,电铃响
  - D. 绿灯不亮,红灯亮,电铃不响

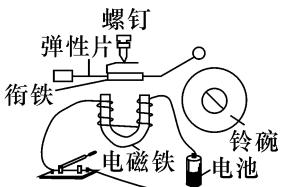
2. (8分)如图是某同学连接的电铃电路,开关闭合后,电路中始终有电流,但电铃只响一声就不再响了,原因是 ( C )




- A. 电磁铁始终没有磁性
  - B. 衔铁没有向下运动
  - C. 衔铁一直被电磁铁吸着不能回弹
  - D. 电池正负极接反了

3. (6分)小红利用电磁铁设计了一种微机室防盗报警器(如图)。在微机室房门处安装开关S,弹性片上安装一块磁铁,电铃安在传达室。当房门被推开时,开关S闭合,电流通过电磁铁,电磁铁产生磁性,B端为 N 极,跟金属弹性片上的磁铁相互 排斥,电铃电路 接通,电铃报警。


排斥，电铃电路 接通，电铃报警。

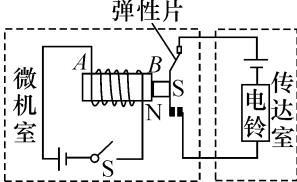

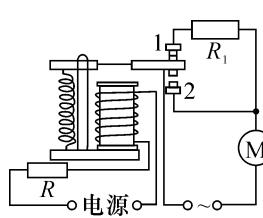4. (6分)(丽水期末)小明去超市,走到电梯前发现电梯运动较慢,当他站在电梯上时又快了起来。小明根据所学的知识,画出如图所示的电路( $R$ 是一个压敏电阻),并分析:当人站在电梯上,压敏电阻的阻值减小,则电磁铁的磁性变 强 (选填“强”或“弱”),衔铁与触点 2 (选填“1”或“2”)接触,电动机的转速变 快 (选填“快”或“慢”)。



(第 4 题图)

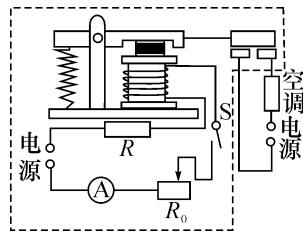


(第 5 题图)

5. (8分)(杭州期末)如图虚线框内的装置叫 电磁继电器，其中  $R$  是热敏电阻，它的阻值随温度的升高而减小， $R_0$  是滑动变阻器。该装置的工作原理是：随着室内温度的升高，热敏电阻的阻值减小，控制电路中电流 增大，当电流达到一定值时，衔铁被吸合，右侧空调电路 闭合（选填“闭合”或“断开”），空调开始工作。为了节能，现要将空调启动的温度调高，可以适当将滑片  $P$  向 右（选填“左”或“右”）移动。

名师培优

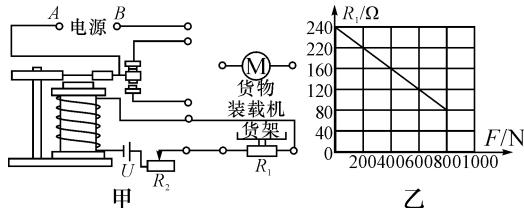6. (14分)(衢州期末)小明设计了一种“自动限重器”,如图(甲)所示。该装置由控制电路和工作电路组成,其主要元件有电磁继电器、货物装载机(实质是电动机)、压敏电阻  $R_1$  和滑动变阻器  $R_2$  等。压敏电阻  $R_1$  的阻值随压力  $F$  变化的关系如图(乙)所示。当货架承受的压力达到限定值,电磁继电器会自动控制货物装载机停止向货架上摆放物品。已知控制电路的电源电压  $U=6\text{ V}$ ,电磁继电器线圈的阻值忽略不计。请你解答下列问题:



乙

- (1)用笔画线代替导线将图(甲)的电路连接完整。  
略

(2)导线 A (选填“A”或“B”)连接家庭电路中的火线。

(3)随着控制电路电流的增大,电磁铁的磁性将增强。当电磁继电器线圈中的电流大小为  $30\text{ mA}$  时,衔铁被吸下。若货架能承受的最大压力为  $800\text{ N}$ ,则滑动变阻器  $R_2$  接入电路的最大阻值为多大?

解：当  $F=800 \text{ N}$  时， $R_1=80 \Omega$ ，而电路电流为  $30 \text{ mA}$ ，由  $I=\frac{U}{R}$  得， $30 \text{ mA}=0.03 \text{ A}=\frac{6 \text{ V}}{80 \Omega+R_2}$ ， $R_2=120 \Omega$ ，当  $R_2>120 \Omega$  时，电路不能及时断开，会损坏货架。∴滑动变阻器接入电路的最大阻值为  $120 \Omega$ 。