

2023年秋季学期教学质量调研

九年级物理

(考试时间 90分钟 满分 100分)

注意：答题前，考生务必将姓名、准考证号、座位号填写在试卷和答题卡上。

一、单项选择题（本大题共 13 小题，每小题 2 分，共 26 分。在给出的四个备选项中，只有一个选项符合题目要求。）

1. 习总书记指出“让文明交流互鉴成为增进各国人民友谊的桥梁、推动人类社会进步的动力……”为了方便交流，国际上建立了统一的测量单位体系，叫国际单位制。在国际单位制中，电功的单位是

A. 焦耳 B. 伏特 C. 安培 D. 瓦特

2. 电流的热效应在科研、生产、生活中被广泛应用。如图所示，是我们常见的家用电器，其中主要利用电流的热效应来工作的是



A. 笔记本电脑



B. 电风扇



C. 台灯




D. 电饭锅


3. 在生产和生活中，常见到“水的比热容大”这一特性的应用情景，以下事例中与这一特性无关的是

A. 汽车发动机用水作冷却液 B. 夜间，在秧田里灌水保温
C. 夏天洒水车洒水给路面降温 D. 沿海地区的气温比内陆变化小

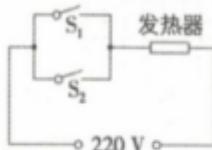
4. 家用电压力锅结合了高压锅和电饭锅的优点，省时省电而且安全性高。当电压力锅内部气压过大或温度过高时，发热器都会停止工作。下列简化的电压力锅电路图中， S_1 为过压保护开关， S_2 为过热保护开关。当锅内气压过大时开关 S_1 自动断开，温度过高时开关 S_2 自动断开。则符合上述工作要求的电路图是




A

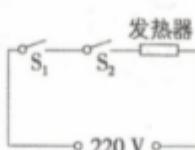

B

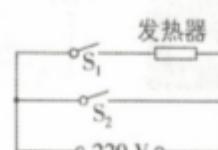

C

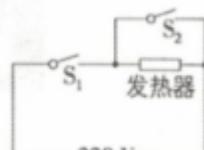

D

5. 关于内能、热量和温度，下列说法中正确的是

A. 内能小的物体也可能将热量传递给内能大的物体
B. 物体的内能增加，一定是吸收了热量，温度一定升高
C. 我们不敢大口喝热气腾腾的汤，是因为热汤含有的热量较多
D. 物体的内能与温度有关，只要温度不变，物体的内能就一定不变

6. “低碳生活，从我做起”。初三年级的同学们在不影响书写、阅读的前提下，坚持在教室少开两盏照明灯。当由一个开关控制的这两盏灯同时熄灭后，跟原来相比

A. 电路中的电流增大了 B. 电路中的电阻增大了
C. 电路两端的电压降低了 D. 同时熄灭的两盏灯是串联连接的

7. 如图所示的美景中蕴含了丰富的物态变化知识。以下分析正确的是



甲



乙



丙




丁

- A. 图甲，湖面上的冰层是凝华形成的
C. 图丙，山林间的薄雾是液化形成的

8. 汽车已经成为现代生活不可缺少的一部分，汽车多数采用汽油机作为发动机。如图是四冲程汽油机的一个工作循环示意图，下列说法中正确的是

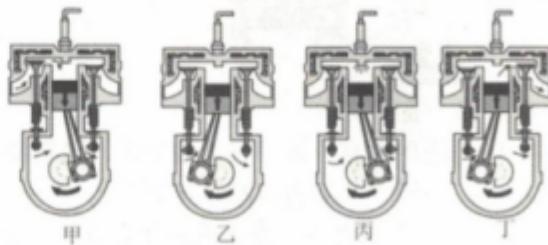- A. 汽油机在图乙冲程能获得动力
B. 图丙冲程中没有能量的转化
C. 图丁冲程中将内能转化为机械能
D. 在一个工作循环过程正确顺序是：
乙、甲、丁、丙




9. “以人为本，创建平安和谐校园”是构建和谐社会的重要组成部分，同学们在日常生活中必须注意安全，珍惜生命。下列有关安全用电方面的说法，不正确的是

- A. 使用测电笔时，手一定要接触笔尾的金属部分
B. 发现电线起火时，应立即泼水灭火
C. 三孔插座中的接地线 E 必须与室外的大地相连
D. 发现有人触电时，首先要做的是立即切断电源


10. 如图是电冰箱的简化电路图，M 是电冰箱压缩机内的电动机，L 是电冰箱内的照明灯。下列判断正确的是

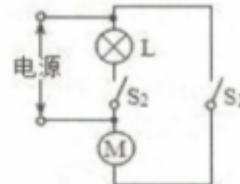- A. S_1 断开， S_2 闭合时，电动机和照明灯串联
B. S_1 、 S_2 都闭合时，照明灯与电动机并联
C. S_1 闭合， S_2 断开时，电动机停止工作
D. S_1 闭合、 S_2 断开时，电动机和照明灯并联




11. 额定电压相同的两只小灯泡 L_1 、 L_2 串联在电路中，闭合开关后发现 L_1 比 L_2 亮；下列分析正确的是

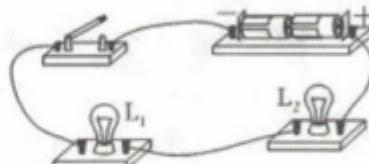- A. L_1 的电阻比 L_2 的电阻小
B. L_1 的实际功率比 L_2 的实际功率大
C. L_1 的额定功率比 L_2 的额定功率大
D. 通过 L_1 的电流比通过 L_2 的电流大



12. 如图，用变阻器控制灯泡 L 的亮度，若要求滑片 P 向左滑动时灯泡逐渐变亮，则下列接法中正确的是

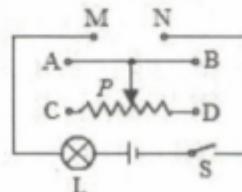
- A. M 接 C，N 接 D
B. M 接 A，N 接 B
C. M 接 C，N 接 B



D. M接A, N接D

13. 如图是探究焦耳定律的实验装置,两个烧瓶中装着等质量、等温度的煤油,电阻阻值 $R_1 > R_2$ 。闭合开关一段时间后,记录两支温度计的示数。下列说法中正确的是

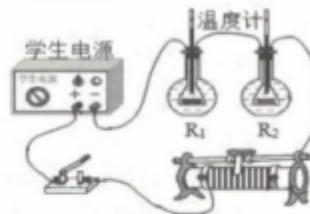- A. 该装置只能探究电流产生的热量与电阻大小的关系
- B. 通电几分钟后 R_2 所在的烧瓶温度计示数更高
- C. 温度计示数的变化可反映电阻产生热量的多少
- D. 选择煤油而不选择水来做实验是因为煤油的比热容比水大




二、多项选择题(本大题共3小题,每小题3分,共9分。在每小题四个备选项中有多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全得2分,有选错得0分。)

14. 下列有关物理量的估测,符合生活实际的是。

- A. 电冰箱的工作电流约15A
- B. 中学生的正常体温约为37℃
- C. 对人体的安全电压是36V
- D. 我国家庭电路的电压是220V


15. 图甲所示是一款雾霾浓度检测仪,其检测原理如图乙所示, R_0 是定值电阻,传感器 R_1 的电阻随雾霾浓度的增大而减小。当雾霾浓度增大时,下列说法正确的是

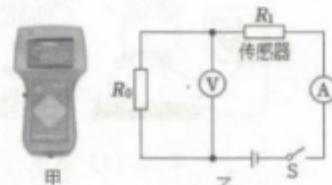- A. 电压表示数变大,电流表示数变大
- B. 电压表的示数与电流表示数之比不变
- C. 电压表示数变小,电流表示数变大
- D. 电压表示数不变,电流表示数变小



16. 图甲所示电路,电源电压为4.5V,小灯泡的额定电压为2.5V。闭合开关后,将滑动变阻器的滑片从最右端向左移动到某一位置的过程中,两电表的示数关系如图乙所示。下列判断正确的是

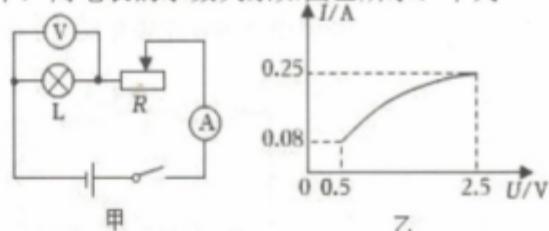
- A. 小灯泡的额定功率为0.625W
- B. R的阻值变化范围为 $20\Omega \sim 8\Omega$
- C. 小灯泡的灯丝阻值逐渐变小
- D. 电路的最大总功率为1.125W



三、填空题(本大题共6小题,每空1分,共12分)

17. 夏天,人游泳之后刚从水中出来,感觉特别冷,是因为蒸发_____ (选填“吸热”或“放热”) ;冬天,手上、脸上涂护肤霜后感觉寒风没那么刺骨,因为护肤霜_____ (选填“减慢”或“加快”) 了皮肤表面水分的蒸发。


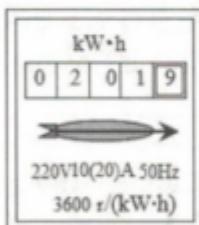
18. 如图所示,电能表的示数为_____ $\text{kW}\cdot\text{h}$,如果某用电器单独工作12min,该电能表转盘转过1800圈,则用电器的实际功率是_____ W。



第18题图



第20题图

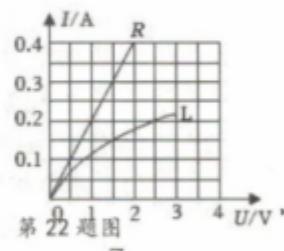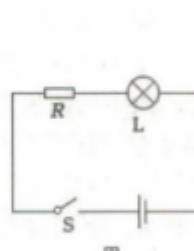


第22题图


19. 用天然气灶将一壶质量为2kg、初温为20℃的水加热到100℃，消耗了20g天然气。已知水的比热容为 $4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{C})$ ，天然气的热值为 $4.2 \times 10^7 \text{ J/kg}$ ，则天然气完全燃烧放出的热量为_____J，水吸收的热量为_____J。
20. 如20题图所示的“静电章鱼实验”中，与羊毛摩擦过的塑料细丝像章鱼脚一样分开，是由于细丝带上了_____（选填“同种”或“异种”）电荷而相互_____（选填“吸引”或“排斥”）。
21. 手机电池充电时，电池相当于_____（选填“电源”或“用电器”）。现有一款手机电池容量为5000mAh，电池电压为4V，充满电后，它储存的电能为_____J。
22. 如22题图甲所示，小灯泡的额定电压是2.5V，开关闭合后，小灯泡正常发光，图乙是通过定值电阻R和小灯泡L的电流与电压的关系图象，由图象可知，电源电压为_____V；当小灯泡正常发光时，通电10s定值电阻R消耗的电能为_____J。

四、作图题（本大题共1小题，共4分。）

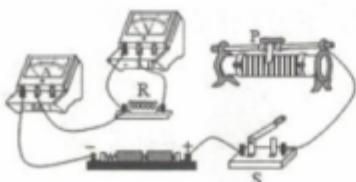23. (1) (2分) 如图所示是探究“电流和电阻关系”的实物图，请用笔画线代替导线连接实物图。要求：滑动变阻器滑片P向右滑动时电流表示数变大。
 (2) (2分) 如图所示，请用笔画线代替导线，将电灯和开关接入家庭电路中。




第23(1)题图

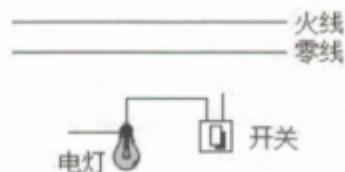


第23(2)题图

五、实验探究题（本大题共4小题，共25分）

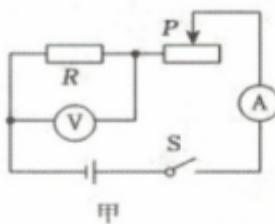24. (5分) 在新课标“实验探究”主题中，小明设计的实验是探究电流与电压的关系，电路如图甲所示，定值电阻 $R=5\Omega$ ，电源电压3V保持不变：



甲

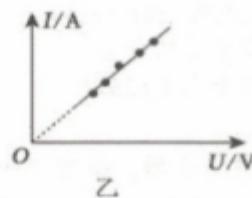


乙

- (1) 闭合开关前，滑动变阻器的滑片应该置于最_____（填“左”或“右”）端，具有_____的作用；
- (2) 移动变阻器的滑片，记下对应的电压表和电流表的示数，并绘制成如图乙所示的I-U图象，由图乙可知：在_____一定的情况下，通过导体的电流与导体两端的电压成_____比；
- (3) 小明做完实验后又突发奇想，将实验中的电阻R拆下，其它条件都不变的情况下，换成一个小灯泡，继续多次实验，小灯泡亮度发生变化，并得到小灯泡的I-U图象与乙图中的图象完全不同，原因是_____。

25. (6分) 如图是小东“探究不同物质吸热规律”的实验装置：


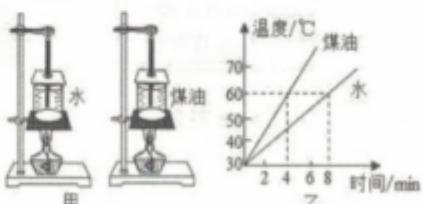
- (1) 两个相同的烧杯中装有_____相同且初温相同的水和煤油，用相同的酒精灯对它们加热。实验中，用_____（选填“加热时间”或“升高的温度”）表示物质吸热的多少，这种实验研究方法称为_____。



(2) 根据实验数据, 小东作出了水和煤油的温度随加热时间变化的图象(如图乙所示)。由图乙可知, 杯中的水和煤油升高相同的温度时, 吸收的热量_____ (选填“相同”或“不相同”)。实验表明, _____ (选填“水”或“煤油”)的吸热能力更强。

(3) 实验中, 煤油第4min的内能_____ 第6min的内能 (选填“大于”、“等于”或“小于”)。

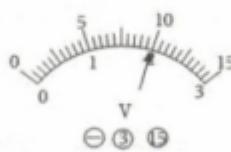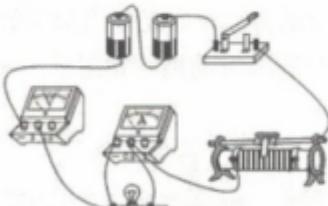26. (7分) 用图甲所示电路测量额定电压为2.5V的小灯泡的电阻, 电源电压为3V, 可供选用的滑动变阻器有 R_1 (10Ω 0.6A)、 R_2 (20Ω 0.6A) 和 R_3 (30Ω 0.2A) :



实验次数	1	2	3	4	5
电压 U/V	0.6	1.0	1.5		2.5
电流 I/A	0.16	0.2	0.24	0.26	0.3
电阻 R/Ω					

甲

乙

(1) 图甲中有一条导线连接错误, 请在错误的导线上打“ \times ”, 并用笔画线代替导线, 补画一条线将电路连接正确;

(2) 改正错误并检查无误后闭合开关, 小灯泡不亮, 电压表和电流表均有示数, 可能是小灯泡_____ (选填序号);

- A. 短路 B. 断路 C. 实际功率太小



(3) 实验记录的数据如表中所示, 其中第4次实验时电压表的示数如图乙所示, 为_____ V, 接下来测量小灯泡正常发光时的电阻, 应将滑动变阻器的滑片向_____ (选填“左”或“右”) 端移动一些;

(4) 由实验数据可知, 小灯泡正常发光时的电阻为_____ Ω (保留1位小数);

(5) 为顺利完成该实验, 应该选用的滑动变阻器是_____ (选填“ R_1 ”、“ R_2 ”或“ R_3 ”)


(6) 仅利用本实验提供的器材, _____ (选填“能”或“不能”) 探究电流与电压的关系。

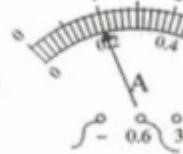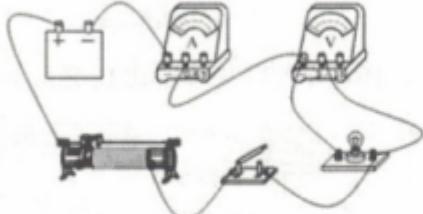27. (7分) 小红在“测量小灯泡的电功率”的实验中, 选择了额定电压为2.5V的小灯泡, 电源电压保持6V不变, 滑动变阻器规格为“40Ω 1A”, 连接电路如图甲所示



甲

第27题图

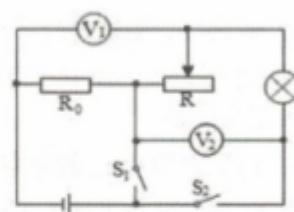

乙

丙

(1) 测量小灯泡电功率的原理是_____;

(2) 闭合开关, 发现电流表无示数, 电压表有示数, 则电路中存在的故障可能是小灯泡_____ (选填“断路”或“短路”);

(3) 排除故障后, 闭合开关, 移动滑片, 当电压表示数为2V时, 电流表的示数如图乙所示, 则此时小灯泡的功率为_____ W;

(4) 要使小灯泡正常发光, 应移动滑动变阻器的滑片, 同时观察_____ (“电压表”或

“电流表”的示数，当小灯泡正常发光时，电流表的示数为 $0.25A$ ，则小灯泡的额定电功率为 _____ W；

(5) 老师又拿来一个额定电流为 I_0 的小灯泡，来测小灯泡的额定功率。设计了图丙所示电路，电源电压未知、电阻的阻值为 R_0 ，请你将实验步骤补充完整。

- ① 只闭合开关 S_1 ，将滑动变阻器的滑片移至最左端。读出电压表 V_1 的示数为 U_1 ；
- ② 只闭合开关 S_2 ，再次调节滑片，直到电压表 V_2 的示数为 _____，此时小灯泡正常发光，电压表 V_1 的示数为 U_2 ；

③ 小灯泡额定功率的表达式是 $P_{\text{额}} = \dots$ 。



六、综合应用题（本大题共 3 小题，共 24 分。解答时要求在答题卡相应的答题区域内写出必要的文字说明、计算公式和重要的演算步骤，只写出最后结果，不得分）

28. (6 分) 2023 年 9 月 23 日，第 19 届亚运会在中国杭州举行。此次亚运会首次使用废碳再生的绿色零碳甲醇作为主火炬塔燃料，实现循环内的零排放，助力打造首届碳中和亚运会。（已知水的比热容是 $4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ ，甲醇的热值约为 $2.1 \times 10^7 \text{ J/kg}$ ）求：

- (1) 完全燃烧 4kg 甲醇能放出的热量；
- (2) 若 4kg 甲醇完全燃烧释放的热量只有 60% 被水吸收，可以使 2t 水的温度上升多少 $^\circ\text{C}$ 。


29. (8 分) 如图甲所示为一个超声波加湿器，图乙所示为其内部湿度监测装置的简化电路图。已知电源电压为 12V ，定值电阻 $R_0 = 20\Omega$ ，电压表的量程为 $0\sim 9\text{V}$ ，湿敏电阻 R 的阻值随湿度 RH 变化的关系图象如图丙所示，在电路安全工作的前提下，求：

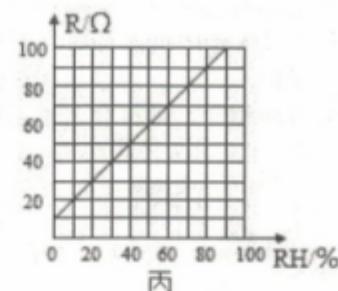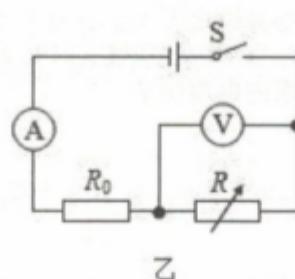- (1) 湿度为 30% 时， R_0 的电压；
- (2) 电流表示数为 0.3A 时，加湿器内部的湿度；
- (3) 该装置能监测的湿度最大值。



30. (10 分) 小亮家新装了一台智能电热马桶盖，如图甲所示，他查阅使用说明书发现便座加热电路有高、中、低三挡并可手动调节，其额定电压为 220V ，低温挡、中温挡的额定功率为 22W 和 44W 。利用所学的电学知识他设计了一个等效电路图，如图乙所示，用两个定值电阻 R_1 和 R_2 表示两条电热丝，单刀双掷开关 S_2 可接 a 或 b ，当它接入家庭电路中正常工作时，求：

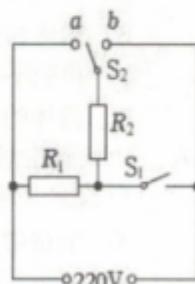- (1) 低温挡加热时的电流；
- (2) 中温挡加热 3min ，消耗的电能；
- (3) 高温挡加热的额定功率。



甲

乙

2023年秋季学期教学质量调研九年级物理卷参考答案

一、单项选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
答案	A	D	C	B	A	B	C	A	B	B	B	C	C

二、多项选择题


题号	14	15	16
答案	BD	AB	AD

三、填空题


- | | | | | | |
|--------|----|-----------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| 17. 吸热 | 减慢 | 18. 201.9 | 2500 | 19. 8.4×10^5 | 6.72×10^5 |
| 20. 同种 | 排斥 | 21. 用电器 | 7.2×10^4 | 22. 3.5 | 2 |

四、作图题（共计 4 分）

23.

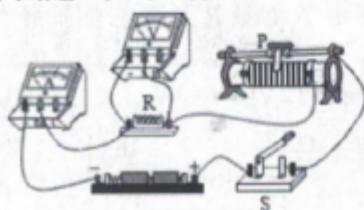

第 23 (2) 题图

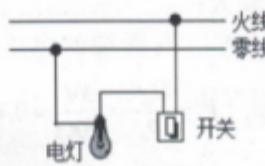

第 23 (2) 题图


五、实验探究题

24. (1) 右; 保护电路 (2) 电阻; 正
 (3) 小灯泡的电阻随温度的升高而变大

25. (1) 质量; 加热时间; 转换法 (2) 不相同; 水 (3) 小于

26. (1)

26. (1)

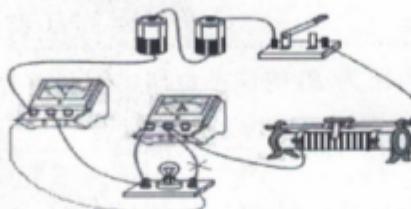

- (2) C (3) 2; 左 (4) 8.3 (5) R_2 (6) 不能

27. (1) $P = UI$ (2) 断路 (3) 0.4 (4) 电压表 0.625

$$(5) \textcircled{2} U_1 - I = R_0; \quad \textcircled{3} (U_1 - U_2) / I$$

六、计算题（共计 24 分）

28. 解：

- (1) 甲醇完全燃烧放出的热量: $Q_{放} = m_1 q_1 = 4\text{kg} \times 2.1 \times 10^7 \text{J/kg} = 8.4 \times 10^7 \text{J}$ 2分
 (2) 因为甲醇完全燃烧释放的热量 60% 被水吸收, 所以水吸收的热量

$$Q_{\text{吸}} = 60\% Q_{\text{放}} = 60\% \times 8.4 \times 10^7 \text{ J} = 5.04 \times 10^7 \text{ J} \quad \dots \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{水升高的温度. } \Delta t = \frac{Q_{\text{吸}}}{cm} = \frac{5.04 \times 10^7 J}{4.2 \times 10^3 J/kg \cdot ^\circ C} = 6^\circ C \quad \dots \dots \dots \quad 2 \text{ 分}$$

29.解：

(1)由图丙知湿度为30%时 R 的阻值为 40Ω ; 则 $R_s=R+R_0=40\Omega+20\Omega=60\Omega$...0.5分

则 R_0 的电压为: $U_0 = IR_0 = 0.2A \times 40\Omega = 8V$ 1分

(2)当电流表的示数为 0.3A 时, 定值电阻 R_0 两端的电压 $U_0' = I'R_0 = 0.3A \times 20\Omega = 6V$. 0.5 分

湿敏电阻 R 两端的电压 $U_R = U - U_0 = 12V - 6V = 6V$ 0.5 分

则湿敏电阻 R 的电阻为: $R = \frac{U_R}{I} = \frac{6V}{0.3A} = 20\Omega$

由图丙知阻值为 20Ω 时湿度为 10% 0.5 分

图丙可知，湿度越大，湿敏电阻 R 的阻值越大，则湿敏电阻两端的电压也越大（即电压表示数越大），由于电压表量程为 0~9V，所以湿敏电阻 R 两端的电压最大为 9V 时，此时监测的湿度最大。 0.5 分

当电压表示数为 9V 时, R_0 两端的电压: $U_0 = U - U_{R_1} = 12V - 9V = 3V$ 0.5 分

$$\text{此时通过 } R_0 \text{ 的电流: } I' = \frac{U_0}{R_0} = \frac{3V}{20\Omega} = 0.15A$$

此时 R 的电阻为: $R'' = \frac{U_R''}{I''} = \frac{9V}{0.15A} = 60\Omega$ 1 分

由图丙可知装置能监测湿度的最大值为 50% 0.5 分

30.解：(1)由 $P=UI$ 可得，低温挡加热的电流： $I = \frac{P_{\text{低温}}}{U} = \frac{22W}{220V} = 0.1A$ 2分

(2) 由 $P = \frac{W}{t}$ 得, 中温挡加热 3min 消耗的电能:

$$W = P \times t = 44 \text{ W} \times 3 \times 60 \text{ s} = 7920 \text{ J} \quad \text{2分}$$

(3) 当开关 S_1 闭合、 S_2 接 b 时, 电路为 R_1 的简单电路, 马桶盖处于中温挡。0.5分

由 $P = UI = \frac{U^2}{R}$ 得, R_1 的阻值 $R_1 = \frac{U^2}{P_{\text{额定}}} = \frac{(220V)^2}{44W} = 1100\Omega$ 1 分

当开关 S_1 断开、 S_2 接 b 时， R_1 与 R_2 串联。马桶盖处于低温挡

电路中的总电阻: $R' = \frac{U^2}{P_{max}} = \frac{(220\text{V})^2}{22\text{W}} = 2200\Omega$ 0.5分

$$R_2 \text{ 的阻值: } R_2 = R - R_1 = 2200\Omega - 1100\Omega = 1100\Omega$$

当开关 S_1 闭合、 S_2 接 a 时， R_1 与 R_2 并联，由热电偶差处于高温端。 2.5 分