

# 长春市东田实验学校九年级期中考试物理试卷

## 一、选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 下列有关分子热运动的说法不正确的是（ ）

- A. 固体很难被压缩，表明固体分子间只存在斥力
- B. 墨水在热水中扩散的快，表明温度越高，分子运动越剧烈
- C. 压紧的铅块能结合在一起，表明分子间有引力
- D. 桂花飘香，表明分子在不停地做无规则运动

2. 下列实例属于做功改变物体内能的是（ ）

- A. 晒太阳
- B. 搓手取暖
- C. 热水袋取暖
- D. 冰袋降温

3. 两个质量相同的不同物质，吸收相同的热量，下列说法中正确的是（ ）


- A. 比热容大的物质升高温度较大
- B. 比热容小的物质升高温度较小
- C. 比热容大的物质升高温度较小
- D. 升高温度相同，与比热容大小无关

4. 甲、乙两个轻质小球靠近时互相排斥，若甲球带正电，则乙球（ ）


- A. 一定带正电
- B. 一定不带电
- C. 一定带负电
- D. 可能带负电

5. 如图所示。开关闭合后，发现电压表的示数接近电源电压，电流表几乎无示数。如果电路中只有一处故障，则故障是（ ）

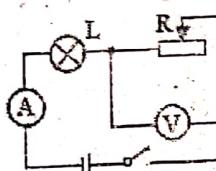
- A. 小灯泡短路
- B. 变阻器断路
- C. 电流表短路
- D. 小灯泡断路



5 题图

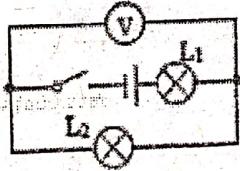

6 题图

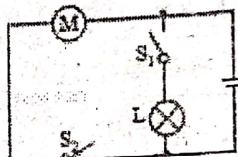

7 题图

6. 如图所示，电源电压 6V 保持不变，当开关 S 闭合时，灯泡 L<sub>1</sub>、L<sub>2</sub> 均正常发光，电压表示数为 2.5V，则灯泡 L<sub>1</sub> 两端的电压是（ ）


- A. 2.5V
- B. 3.5V
- C. 5V
- D. 6V

7. 如图是简化了的玩具警车的电路图，以下说法中正确的是（ ）



- A. 电动机与小灯泡工作时互不影响
- B. 电动机与小灯泡工作时两端的电压不相等
- C. 开关 S<sub>1</sub> 控制整个电路
- D. 开关 S<sub>1</sub>、S<sub>2</sub> 都闭合时电动机与小灯泡是串联的

8. 两定值电阻甲、乙中的电流与电压关系如图所示，现将甲乙串联后接在电压为 6V 的电源两端，下列分析正确的是（ ）

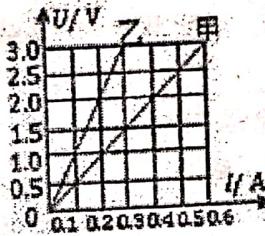- A. 乙两端的电压是 2V
- B. 甲的电流大于乙的电流
- C. 甲、乙两端的电压之比为 1:2
- D. 若将甲与乙并联在该电源两端，则干路电流为 0.9A



8 题图

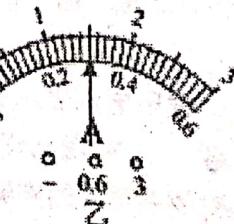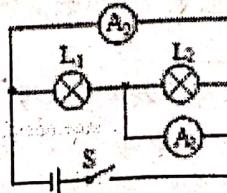


9 题图

9. 如图甲所示的电路，闭合开关时，两灯泡均能发光。电路中两个完全相同的电流表指针偏转均如图乙所示，通过灯泡 L<sub>1</sub> 和 L<sub>2</sub> 的电流分别是（ ）

- A. 1.5A, 0.3A
- B. 1.2A, 0.3A
- C. 0.3A, 1.2A
- D. 0.3A, 1.5A




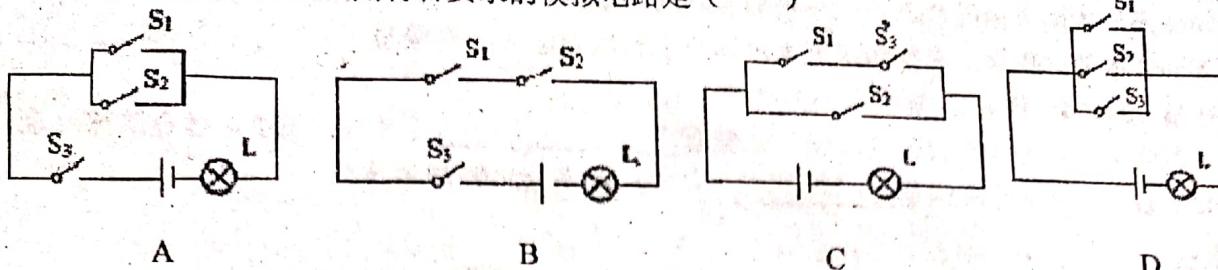10. 常用智能手机是通过指纹开关  $S_1$  或密码开关  $S_2$  来解锁的，若其中任一方式解锁失败后，锁定开关  $S_3$  均会断开而暂停手机解锁功能， $S_3$  将在一段时间后自动闭合而恢复解锁功能。若用灯泡  $L$  发光模拟手机解锁成功，则符合要求的模拟电路是（ ）



## 二. 填空题（每空 1 分，共 12 分）

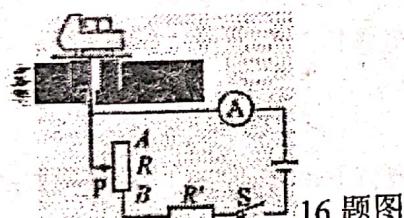
11. 四冲程汽油机在工作过程中，将内能转化为机械能的是\_\_\_\_\_冲程；给汽车加油时能闻到汽油的味道，说明分子在不停地做\_\_\_\_\_。
12. 运载火箭选用液态氢做燃料，主要是因为液态氢的\_\_\_\_\_高；冬天用热水袋暖手，里面装的是水，是因为水的\_\_\_\_\_大。
13. 中国的茶文化在宋朝时已借助“海上丝绸之路”名扬世界。用热水泡茶时，茶杯温度会升高，其内能是通过\_\_\_\_\_的方式改变的：茶水散发出清香，这是\_\_\_\_\_现象。
14. 把电阻  $R_1 = 5\Omega$  与电阻  $R_2 = 15\Omega$  并联起来接入电路中，流过  $R_1$ 、 $R_2$  的电流之比是\_\_\_\_\_， $R_1$ 、 $R_2$  两端的电压之比是\_\_\_\_\_。
15. 一个小灯泡阻值为  $10\Omega$ ，正常工作时的电流强度为  $0.4A$ ，现要将其接入  $12V$  的电路中，要求仍能正常发光，则应\_\_\_\_\_联一个\_\_\_\_\_  $\Omega$  的电阻。
16. 图是大型电子地磅的电路图。当称重物时，在压力作用下滑片 P 向下端滑动，变阻器连入电路的电阻\_\_\_\_\_，电流表的示数\_\_\_\_\_。（均选填“变大”“变小”或“不变”）。这样把电流对应的质量刻在电流表的刻度盘上，就可以读出被称物体的质量。



16 题图

## 三. 计算题（每小题 5 分，共 10 分）

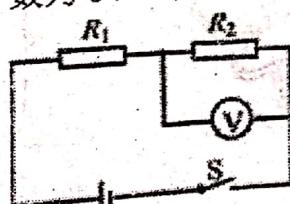17. 如图所示，电源两端电压为  $12V$  并保持不变，电阻  $R_1$  的阻值为  $4\Omega$ 。当开关  $S$  闭合时，电压表示数为  $8V$ 。求：



(1) 电阻  $R_1$  的电流；

(2) 电阻  $R_2$  的阻值。

18. 两个小灯泡  $L_1$ 、 $L_2$  并联在电压为  $3V$  的电源两端，通过  $L_1$  的电流为  $0.3A$ ，通过  $L_2$  的电阻为  $4\Omega$ ，求：

(1) 干路中的电流是多少？



(2) 灯  $L_1$  的阻值？



四. 综合题 (共 28 分)

19. (4分) 下面是教材中的小实验:

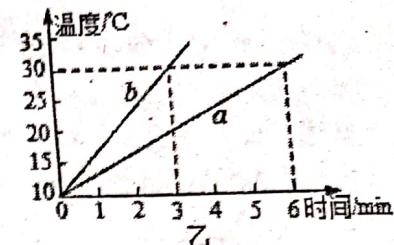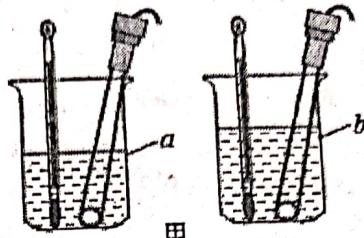- (1) 图甲中所示的两个相同的烧杯中分别装有相同质量的热水和冷水, 向图甲中的两杯水中同时滴入同样多的红墨水, 根据图示现象可知分子无规则运动的快慢与\_\_\_\_\_有关, \_\_\_\_\_杯中水的内能较大。
- (2) 如图丙所示, 验电器的金属箔片张开是根据\_\_\_\_\_原理; 用手接触金属球后金属箔片闭合, 这说明人体是\_\_\_\_\_ (选填“导体”或“绝缘体”)



20. (6分) 在“比较不同物质吸热的情况”的实验中, 将a、b两种不同的液体分别放入两个相同的烧杯内, 用相同的电加热器同时加热, 如图甲所示。在加热过程中, 记录相关数据, 并绘制出a、b两种液体温度与时间关系的图象, 如图乙所示。

- (1) 实验时, 选用初温和\_\_\_\_\_均相等的a、b两种液体。
- (2) 在实验过程中, 控制加热时间相同, 通过比较\_\_\_\_\_来研究两种液体吸热能力的差异。如果要使两种液体最后的温度相同, 需要给\_\_\_\_\_液体加热更长的时间。
- (3) 加热3min, a液体吸收的热量\_\_\_\_\_ (填“大于”、“小于”或“等于”) b液体吸收的热量, \_\_\_\_\_液体的吸热能力强。
- (4) 若a液体的比热容为 $4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ , 则b液体的比热容为\_\_\_\_\_  $\text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 。

21. (6分) 李芳同学在进行串联电路电压规律实验探究时, 利用现有的器材按如下步骤进行了操作:

- A. 按图1所示的电路图连接好电路;
- B. 闭合开关S, 用电压表测出 $L_1$ 两端的电压;
- C. 在测 $L_2$ 两端的电压时, 李芳同学为了节省试验时间, 采用以下方法: 电压表所接的B接点不动, 只断开A接点, 并改接到C接点上;
- D. 测出AC间的电压。

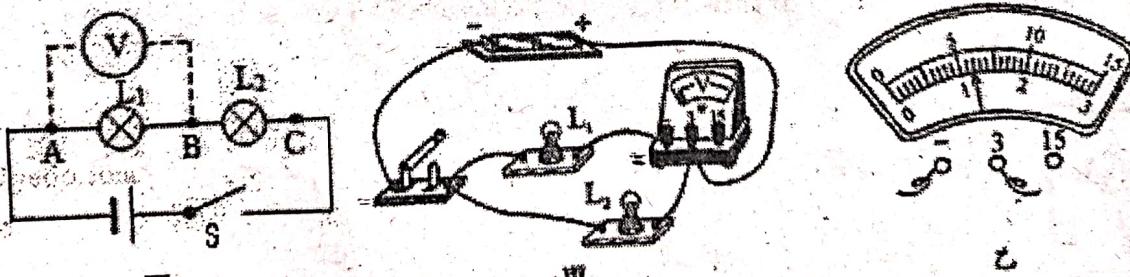


图1

- (1) 对李芳同学以上实验操作评价是:

- ①在拆接电路时, 开关应该\_\_\_\_\_;
- ②李芳同学用上面的方法\_\_\_\_\_ (选填“能”或“不能”) 测出 $L_2$ 两端的电压? 为什么?

- (2) 李芳同学改正后, 要用电压表测灯 $L_2$ 两端的电压, 连接电路如图甲所示。图中只有一根导线连错了, 请你在连错的导线上划“x”, 并用笔画线表示导线将电路连接正确。(1分)

连错了, 请你在连错的导线上划“x”, 并用笔画线表示导线将电路连接正确。



(3) 改正电路后，闭合开关，电压表如图乙所示，电压表的示数为\_\_\_\_\_V，若电源电压为3V，则灯  $L_1$  两端的电压是\_\_\_\_\_V。

22. (6分) 小余和小乐按照课本要求探究并联电路中电流的关系，他们设计的电路如图1所示。

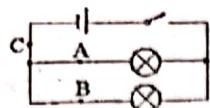


图1



图2

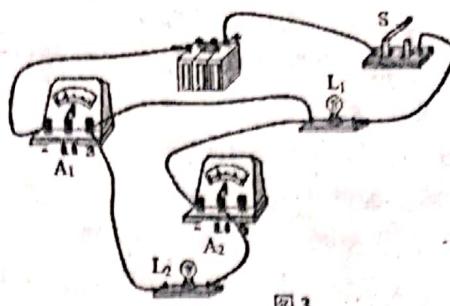


图3

(1) 在实验中，小余试触时电流表的指针偏转情况如图2所示，根据你的分析，你认为原因可能是\_\_\_\_\_。

(2) 在实验过程中他们连接了如图3所示的电路闭合开关后，观察到灯  $L_2$  \_\_\_\_\_ (选填“发光”或“不发光”)；通过分析电路连接情况，该电路存在的问题是：\_\_\_\_\_ (写出一条即可)。

(3) 请在图3上只改动一根导线，符合  $L_1$ 、 $L_2$  并联，电流表  $A_1$  测干路电流， $A_2$  测灯  $L_2$  的电流，开关控制所有用电器。(2分)


(4) 他们连好电路后把电流表分别接入到电路中的A、B、C处，测出它们的电流，见下表：

实验次数	A处的电流 $I_A/A$	B处的电流 $I_B/A$	C处的电流 $I_C/A$
1	0.10	0.12	0.22

通过对上面数据的分析，可以得出的结论是：\_\_\_\_\_。

23. (6分) 在“探究电流与电压、电阻的关系”的实验中，实验室老师给同学们准备了以下器材：“ $5\Omega$ 、 $10\Omega$ 、 $15\Omega$ 、 $20\Omega$ ”的定值电阻各1个，“ $15\Omega$  1A”的滑动变阻器一个，电流表，电压表，电源，开关和导线若干。

(1) 根据如图所示的实物图，在答题卡指定位置的虚线框内画出电路图；(2分)

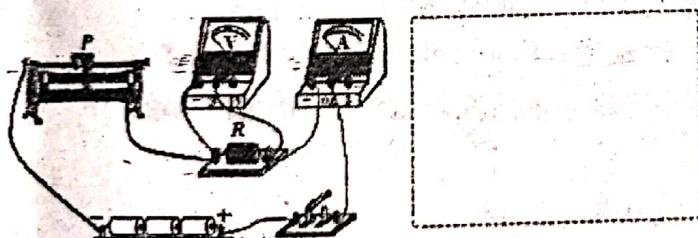

实验次数	1	2	3	4	5
电压 $U/V$	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5

(2) 闭合开关前，滑动变阻器的滑片应置于最\_\_\_\_\_ (选填“左”或“右”) 端；

(3) 在“探究电流与电压的关系”时，记录的电流表与电压表的示数如上表所示，由此得出的实验结论是：\_\_\_\_\_；

(4) 连好电路闭合开关，发现电流表示数较大、电压表示数为零，则电路故障原因可能是\_\_\_\_\_；

- A. 电阻  $R$  发生了短路    B. 滑动变阻器发生了断路    C. 滑动变阻器发生了短路

(5) 在“探究电流与电阻的关系”的实验中，先将  $5\Omega$  电阻连入电路中，闭合开关，移动滑片，使电压表的示数为  $1.5V$ ，读出电流表的示数；再分别改接  $10\Omega$ 、 $15\Omega$ 、 $20\Omega$  的电阻，重复上述实验。当改接  $20\Omega$  的电阻进行实验时，发现无论怎样移动滑动变阻器滑片，电压表的示数始终无法达到  $1.5V$ 。经检查，电路连接无误，各元件均完好，请你找出一种可能的原因：\_\_\_\_\_。

