

# 皇姑区 2019—2020 学年度（上）教学质量监测

## 九 年 级 物 理

试卷满分 85 分，考试时间 85 分钟

### 注意事项：

1. 考生须用 0.5mm 黑色字迹的签字笔在答题卡上作答，不能在本试题卷上作答，答在本试题卷上无效；
2. 本试题卷包括五道大题，25 道小题，共 8 页。如缺页、印刷不清，考生须声明。

一、选择题（共 21 分。其中 1-6 小题为单选题，每小题 2 分。7-9 小题为多选题，每小题 3 分，多选、错选不得分，漏选得 1 分）

注意：第 1-6 小题中每题只有一个选项正确。


1. 下列数据中，最接近实际情况的是 ( )
  - A. 普通家用照明灯的工作电流约为 3A
  - B. 家用手电筒的额定功率约为 200W
  - C. 一节新干电池的电压约为 1.5V
  - D. 电饭锅煮饭加热时的电功率约为 50W
2. 下列关于电学知识说法正确的是 ( )
  - A. 验电器的原理是异种电荷相互排斥
  - B. 金属靠自由电子导电
  - C. 导体的电阻由其两端的电压和通过导体的电流共同决定
  - D. 物理学中规定：电子的定向移动方向为电流的方向
3. 如右图是某老师自制的教具，他在矿泉水瓶的侧壁上钻一个孔，把电火花发生器紧紧塞进孔中，实验时从瓶口喷入酒精并盖上锥形纸筒，按动电火花发生器的按钮，点燃瓶内酒精后，纸筒即刻飞出。关于此实验，分析正确的是 ( )
  - A. 在酒精没有完全燃烧的情况下热值将变小
  - B. 纸筒飞出使瓶内气体的内能增大，温度降低
  - C. 燃气推动纸筒飞出的过程相当于内燃机的压缩冲程
  - D. 能闻到酒精的气味说明分子在不停地做无规则的运动
4. 在生活中，我们有时会遇到以下几种情况，在下述情况中可能引起家庭电路中空气开关跳闸的是 ( )
  - (1) 电路中增加大功率的用电器； (2) 插座中的两个线头相碰；
  - (3) 开关中的两个线头相碰； (4) 户外输电线绝缘皮破损。

A. (1) (2)      B. (2) (3)  
C. (1) (3)      D. (2) (4)



5. 在探究电流通过导体时产生电热的多少与什么因素有关时，采用了如下图所示的实验装置。这是用来探究电流通过电阻丝产生的热量与

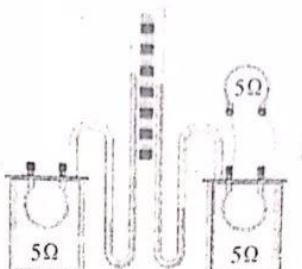- A. 导体电阻的关系
- B. 通过导体的电流的关系
- C. 导体的长度的关系
- D. 通电时间的关系



6. 如图 1 所示是电阻甲和乙的  $I-U$  图象，下列说法正确的是

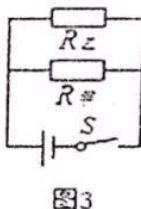
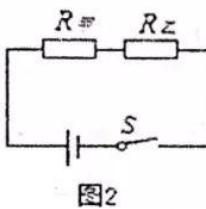
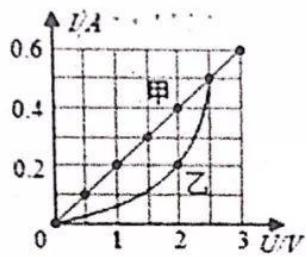


图1

- A. 电阻乙为定值电阻
- B. 当电阻甲两端电压为 2V 时，甲的电阻值为  $R_甲=0.4\Omega$
- C. 如图 2 所示，当开关闭合，电路中的电流为 0.2A 时，电路总电阻是  $15\Omega$
- D. 如图 3 所示，当开关闭合，电源电压为 2V 时，干路上的总电流为 0.4A

注意：第 7-9 小题中每题至少有两个选项正确

7. 下列说法正确的是



- A. 在热机的多种能量损失中，“废气”带走的能量最多
- B. 柴油机的效率比汽油机的效率高，原因之一是柴油的热值比汽油的热值大
- C. 利用半导体材料可以制作二极管、三极管
- D.  $60^{\circ}\text{C}$  的水比  $30^{\circ}\text{C}$  的水所放出的热量多但比热容相同

8. 小明同学家的电能表上标有“3000revs/(kW·h)”的字样，他将家中的其它用电器都与电源断开，仅让电水壶在额定电压下工作，观察 1min 内电能表的铝盘转了 45 圈，则下列说法正确的是

- A. 电水壶是利用电流的热效应来工作的
- B. 烧水过程中消耗的电能为  $5.4 \times 10^5 \text{J}$
- C. 电水壶的额定功率为  $900\text{W}$
- D. 假如电热水壶的电阻不变，当实际电压只有额定电压的 90% 时，电水壶的实际功率为  $729\text{W}$

9. 如下图甲所示的电路中,  $R_1$  为定值电阻,  $R_2$  为滑动变阻器, 电源电压为 3V 且保持不变。闭合开关 S 后, 滑片 P 从 b 端移动到 a 端的过程, 电压表示数  $U$  与电流表示数  $I$  的关系图象如图乙所示。下列判断正确的是 ( )

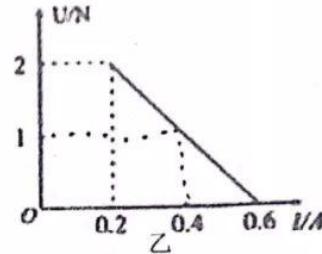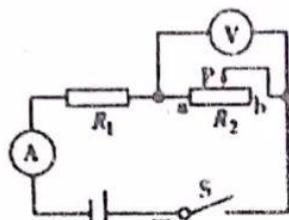
- A.  $R_1$  的电阻为 5Ω
- B. 滑动变阻器的最大电阻为 10Ω
- C. 电路消耗的最大总功率为 1.8W
- D. 电路消耗的最小总功率为 1W



二、填空题 (每空 1 分, 共 18 分)

10. 转速为 2400r/min 的四冲程单缸内燃机在 1s 内对外做功 \_\_\_\_\_ 次, 若每次做功 735J, 该内燃机的功率为 \_\_\_\_\_ W。

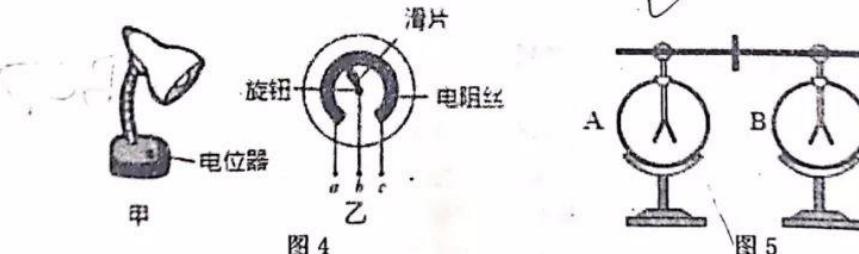11. 如图 4 所示, 甲为亮度可调的台灯, 电位器是调节其亮度的装置; 乙为电位器的内部结构示意图, a、b、c 是它的三个接线柱, 旋钮跟滑片固定在一起并带动滑片一起转动。若顺时针旋转旋钮时灯泡发光变亮, 则需将 \_\_\_\_\_ (选填“a 和 b”、“a 和 c”或“b 和 c”) 接线柱接入电路。关于电位器上电阻丝的材料, 应该选用 \_\_\_\_\_ (选填“铜丝”或“镍铬合金丝”)。



12. 两个相同的验电器 A 和 B, A 带正电, B 不带电, 用金属棒把 A、B 连接起来后如图所示, 则 B 中 \_\_\_\_\_ (“正”或“负”) 电荷通过金属棒流向 A, B 带 \_\_\_\_\_ (“正”或“负”) 电。

13. 质量为 1.5kg 的水温度升高 80℃, 需吸收的热量是 \_\_\_\_\_ J。若用功率为 1400W 的电热水壶来提供这些热量, 需要的时间为 \_\_\_\_\_ s。[假设没有热损失, 水的比热容为  $c_{水} = 4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}]$

14. 中国的茶文化在宋朝时已借助“海上丝绸之路”名扬世界。用热水泡茶时, 茶杯温度会升高, 此过程中茶杯的内能 \_\_\_\_\_ (选填“增大”、“减小”或“不变”)。茶水散发出清香, 这是 \_\_\_\_\_ 现象。

15. 小明同学想在家里安装一盏照明灯，如下图甲所示的是他设计的电路。图中虚线框 1 和 2 应连入开关和电灯，则开关应安装在\_\_\_\_\_（选填“1”或“2”）框中。为了检测家庭电路中插座右孔连接的是不是火线，应使用如图\_\_\_\_\_（选填“乙”或“丙”）所示的握试电笔的方法。



16. 标有“220V 40W”的灯泡甲和“220V 100W”的灯泡乙，其灯丝长短相同，可发现\_\_\_\_\_（选填“甲”或“乙”）灯泡的钨丝较粗；若将这两个灯泡串联后接在220V的电源上，则\_\_\_\_\_（选填“甲”或“乙”）灯泡更亮一些（不考虑温度对灯丝电阻的影响）。

17. 如图6所示的电路中，电源电压不变，闭合开关S，将滑片P向左移动的过程中，示数始终不变的电表是\_\_\_\_\_（选填“Ⓐ<sub>1</sub>”、“ⓧ”或“ⓧ”）。当滑片P停留在左端不动时，断开开关S，电压表ⓧ示数与电流表Ⓐ示数的比值将\_\_\_\_\_（选填“变大”、“不变”或“变小”）。

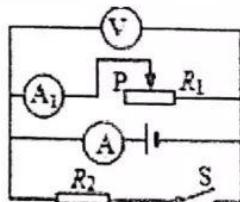


图 6

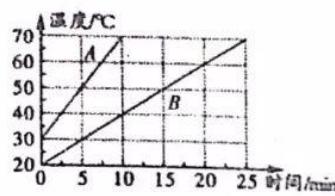


图 7

18. 用两个完全相同的电加热器，分别给质量相同的A、B两种液体加热，它们的温度随时间变化的图像如图7所示。根据图像可知：加热相同的时间，液体\_\_\_\_\_的温度升高得较快。比较可知，液体A的比热容\_\_\_\_\_（选填“大于”、“小于”或“等于”）液体B的比热容。


### 三、计算题（共18分。要求写出必要的文字说明、公式、主要的运算过程、数值和单位）

19. (8分) 在“探究水沸腾时温度变化的特点”实验中，用酒精灯给烧杯中的水加热，烧杯中盛有20℃、质量为100g的水，在一个标准大气压下加热至沸腾，假如完全燃烧酒精3g，求：[水的比热容为 $c_{水}=4.2\times10^3\text{J}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$ ，酒精的热值为 $q=3.0\times10^7\text{J}/\text{kg}$ ]

- (1) 水吸收的热量是多少？
- (2) 3g酒精完全燃烧放出的热量是多少？
- (3) 此过程中酒精灯烧水的热效率。

20. (10分) 如图所示, 定值电阻  $R_2$  的阻值为  $12\Omega$ , 小灯泡 L 标有“ $6V3W$ ”字样(灯丝电阻不变), 电源电压恒定。当开关 S、S<sub>1</sub>、S<sub>2</sub> 都闭合时, 小灯泡 L 恰好正常发光, 此时电流表的示数为  $0.6A$ 。求:

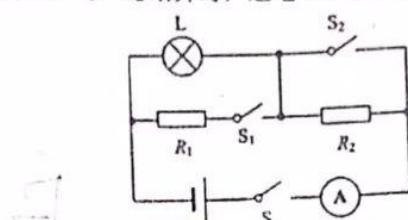- (1) 电源电压;
- (2) 定值电阻  $R_1$  的阻值;
- (3) 当开关 S 闭合, S<sub>1</sub>、S<sub>2</sub> 断开时, 通电  $10s$  小灯泡 L 消耗的电能。



#### 四、实验、作图题(共 22 分)

21. (4分) 在探究“比较不同物质吸热能力”的实验中, 实验装置如下图所示。



甲                          乙


- (1) 实验中应取\_\_\_\_\_相等的甲、乙两种液体, 分别倒入相同的烧杯中, 用相同的电加热器加热。当它们吸收相同热量时, 通过比较\_\_\_\_\_ (选填“升高的温度”或“加热时间”) 来判断吸热能力的强弱。
- (2) 通过实验, 记录数据如下表所示。从开始加热到  $40^{\circ}\text{C}$ , 甲、乙两种液体吸收热量的关系为  $Q_{\text{甲}} \text{_____} Q_{\text{乙}}$  (选填“>”、“<”或“=” )。

加热时间/min	0	1	2	3	4
甲的温度/ $^{\circ}\text{C}$	28	32	36	40	44
乙的温度/ $^{\circ}\text{C}$	12	19	26	33	40

- (3) 分析上表的实验数据可知\_\_\_\_\_ (选填“甲”或“乙”) 物质的吸热能力较强。

22. (6分) 为比较酒精和汽油热值的大小, 小华制定了以下实验方案:

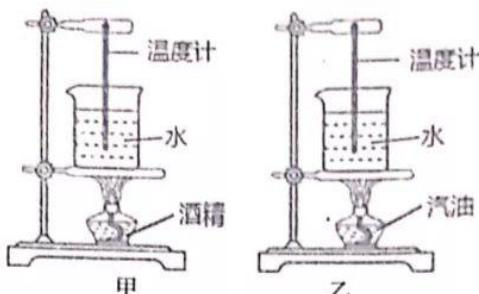- (1) 取质量\_\_\_\_\_ (选填“相等”或“不等”) 的酒精和汽油作燃料, 制成酒精灯和汽油灯。
- (2) 两灯同时点燃后分别给两杯质量和初温都相等的水加热 (两个烧杯完全相同), 如下图所示。
- (3) 通过观察水温的变化, 判断两种燃料热值的大小。请根据设计方案回答:





- ① 安装实验器材时，应按照\_\_\_\_\_（选填“自上而下”或“自下而上”）的顺序组装。
- ② 当两灯的燃料完全燃烧完后，甲装置中温度计读数是 $80^{\circ}\text{C}$ ，而乙装置中温度计的读数是 $90^{\circ}\text{C}$ 。由此判断\_\_\_\_\_（选填“酒精”或“汽油”）的热值较大。
- ③ 实验中燃料燃烧放出的热量，通过\_\_\_\_\_（选填“做功”或“热传递”）的方式使水的内能增大。
- ④ 根据  $Q_{\text{吸}} = c_{\text{水}} m_{\text{水}} (t - t_0)$  计算出水吸收的热量，然后利用这个热量计算出汽油的热值，发现计算结果与教科书上给出的汽油热值相比\_\_\_\_\_（选填“偏大”或“偏小”）。结合装置图，分析原因\_\_\_\_\_。

23. (5分) 在“探究通过导体中的电流与电压和电阻的关系”实验中，有如下器材：电压表；电流表；滑动变阻器；开关；两节干电池；定值电阻  $R$  分别为  $5\Omega$ 、 $10\Omega$ 、 $15\Omega$ 、 $20\Omega$ 、 $25\Omega$ ；导线若干。小明在实验时连接的电路如图甲所示。

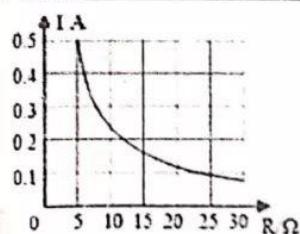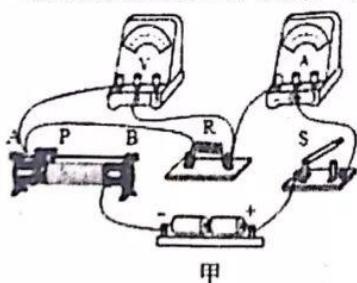(1) 在探究“电流与电压的关系”实验中：

- ① 电路中滑动变阻器起到保护电路的作用和\_\_\_\_\_的作用；
- ② 闭合开关  $S$ ，无论怎样移动滑动变阻器的滑片  $P$ ，发现电流表示数几乎为零，电压表示数约为 $3\text{V}$ ，此时，电路出现的故障可能是\_\_\_\_\_。




(2) 在探究“电流与电阻的关系”实验中：


- ① 小明先将  $R=5\Omega$  的电阻接入电路，闭合开关，调节滑动变阻器的滑片，直到电压表示数为 $2.5\text{V}$ ，记下电流表示数。接下来把  $R$  换为  $10\Omega$ ，如果不移动滑片， $10\Omega$  电阻两端的电压将\_\_\_\_\_（选填“大于”或“小于”） $2.5\text{V}$ ，此时应向\_\_\_\_\_（选填“A”或“B”）方向移动变阻器的滑片  $P$ ；
- ② 根据多次测量数据描绘出电流随电阻变化的曲线如图 2 所示，小明由图象得出的结论是\_\_\_\_\_。

24. (7分) 小明用“伏安法”测量小灯泡的电功率，提供的实验器材有：待测小灯泡（额定电压为 $2.5V$ ）、电源（电压为 $3V$ 且保持不变）、滑动变阻器、电流表、电压表、开关及导线若干。

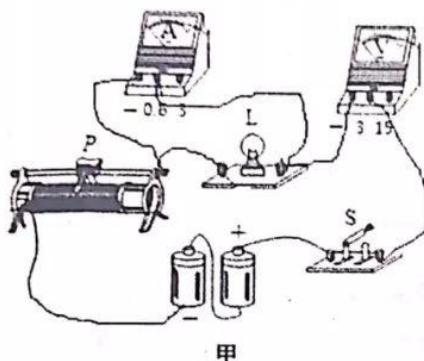- (1) (2分) 如图甲所示，小明所接的实验电路存在连接错误，但只需改动一根导线，即可使电路连接正确，请你在甲图中应改动的导线上打“ $\times$ ”，并用笔画线代替导线画出正确的接法。



甲

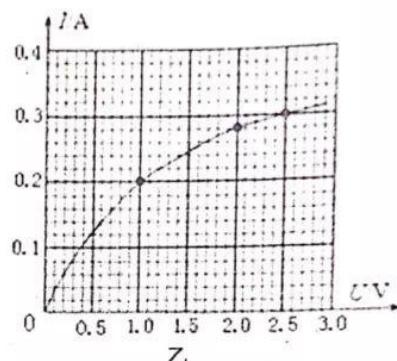


乙

- (2) 小明连接完电路后，闭合开关前发现电流表指针位于“0”刻度线的左侧，这时候所需要的操作是\_\_\_\_\_。


- (3) 故障排除后进行实验，通过移动滑片记录了多组数据，并作出了如图乙所示的  $I-U$  图象。据图象可知小灯泡的额定功率为\_\_\_\_\_W。

- (4) (2分) 小华利用小明的实验器材，只增加了一个阻值为 $10\Omega$ 定值电阻 $R_1$ 和一个电阻箱 $R_2$ ，来测量小灯泡的额定功率。如图丙、丁是她设计的两种不同方案的电路图。则以下关于能否测出小灯泡额定功率的判断中正确的是

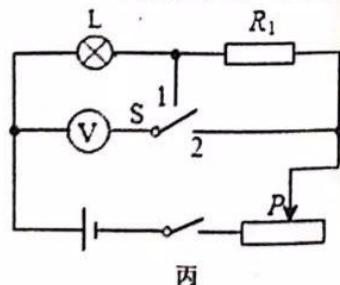- A. 两种方案都能
- B. 两种方案都不能
- C. 丙方案能，丁方案不能
- D. 丙方案不能，丁方案能



丙

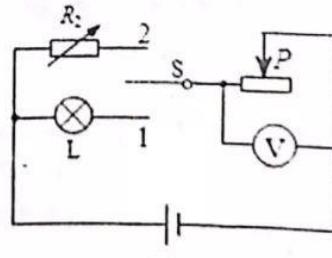


丁

- (5) 实验结束后，小明将该小灯泡单独与一个 $10\Omega$ 的定值电阻 $R_0$ 串联后接入电压为 $3V$ 的电源两端，此时 $R_0$ 的功率是\_\_\_\_\_W。

五、综合应用题（共 6 分）

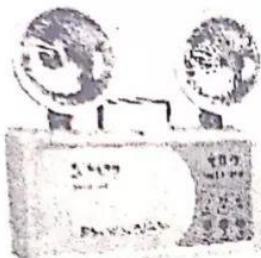25. 如下图甲是一款消防应急照明灯，图乙是它的铭牌。当外部电路有电时应急灯不亮，停电时应急灯正常发光。




消防应急照明灯	型号：JF-ST-01
额定电压：	AC220V/50HZ
每个灯泡规格：	6V、3W
电    池：	6V 2500mAh
充  电  时  间：	20 小时
应  急  时  间：	不少于 1.5 小时

甲

乙

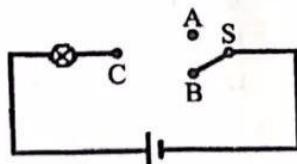- (1) 当给应急灯的蓄电池充电时，发生的能量转化情况是\_\_\_\_\_（选填“A”或“B”）
- A 化学能转化为电能                          B 电能转化为化学能
- (2) 小朱同学想知道应急灯的两个灯泡是怎么连接的，他将应急灯中的任一个灯泡断开，另一个灯泡仍然发光，则应急灯的两个灯泡是\_\_\_\_\_联的（选填“串”或“并”）。
- (3) 每个应急灯正常发光时的电流是\_\_\_\_\_A，电阻是\_\_\_\_\_Ω。
- (4) 应急灯的电池充满电后，可以让两个灯持续正常发光\_\_\_\_\_小时（铭牌上电池的“2500mAh”表示电池充满电后，以 2500mA 的电流向用电器供电可以持续供电 1 小时）。
- (5) 小朱尝试利用自己所学的电路知识设计了一个应急灯的简化电路；当外部电路断电时自动开关 S 会向上与 A 触点接触，使应急灯发光。他在设计时粗心大意，丢了一根导线，如下图所示，C 点应该和触点\_\_\_\_\_（选填“A”或“B”）相连。



## 2019-2020 学年度皇姑区九上期末-参考答案

1. C
2. B
3. D
4. A
5. B
6. C
7. AC
8. ACD
9. ABC
10. 20; 14700
11. b 和 c; 镍铬合金丝
12. 负; 正
13. 504000; 360
14. 增大; 扩散 (或分子热运动)
15. 2; 乙
16. 乙; 甲
17. ①; 变大
18. A; 小于

19. (1)  $Q_{吸} = cm(t - t_0) = 4.2 \times 10^3 \text{ J/(kg°C)} \times 0.1 \text{ kg} \times (100^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C}) = 3.36 \times 10^4 \text{ J}$

(2)  $Q_{放} = 3 \times 10^3 \text{ kg} \times 3 \times 10^7 \text{ J/kg} = 9 \times 10^4 \text{ J}$

(3)  $\eta = \frac{Q_{吸}}{Q_{放}} = \frac{3.36 \times 10^4 \text{ J}}{9 \times 10^4 \text{ J}} = 37.3\%$

20. 解: (1) 开关均闭合时, L 与  $R_1$  并联, 灯 L 正常发光

$$U_{额} = U_1 = U_L = 6V$$

$$(2) I_L = \frac{P_L}{U_L} = \frac{3W}{6V} = 0.5A$$

$$I_1 = I - I_L = 0.6A - 0.5A = 0.1A$$

$$R_1 = \frac{U_1}{I_1} = \frac{6V}{0.1A} = 60 \Omega$$


$$(3) R_L = \frac{U_L^2}{P_L} = \frac{(6V)^2}{3W} = 12 \Omega$$

S 闭合, S1,S2 断开时, L 与 R2 串联,  $R_{总} = R_L + R_2 = 12 \Omega + 12 \Omega = 24 \Omega$

$$I_{\text{串}} = \frac{U_{\text{额}}}{R_{\text{总}}} = \frac{6V}{24\Omega} = 0.25A$$

$$W=I^2Rt=0.25A^2 \times 12\Omega \times 10s=7.5J$$

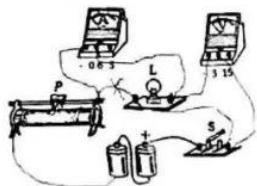21. (1) 质量; 升高的温度 (2) < (3) 甲  
 22. (1) 相等; ①自下而上; ②汽油; ③热传递; ④偏小; 有热量损失 (合理即可)  
 23. (1) ①改变 (定值电阻两端的) 电压; ②R 断路  
     (2) ①大于; A ②电压一定时, 电流与电阻成反比。  
 24. (1) 如图所示:



- (3) 调零; (3) 0.75; (4) (2 分) D; (5) 0.4  
 25. (1) B; (2) 并; (3) 0.5; 12 (4) 2.5 (5) A