

2019—2020学年度第一学期九年级期末考试

物理试题 (人教版)

考试范围：13—20章

说明：1. 本试卷共6页，满分100分。

2. 请将所有答案都填涂在答题卡上，答在试卷上无效。

一、选择题（本大题共15个小题，每小题3分，共45分，1—12小题给出的四个选项中只有一个符合题意，13—15小题每题至少有两个选项符合题意，全选对的给3分，选对但不全的给2分，有错选或不选的不给分）

1. 下列数据中，最接近实际情况的是（ ）
 - A. 一节新干电池的电压约为2V
 - B. 普通的家用台灯正常工作时的电流约为2A
 - C. 教室里空调工作时两端的电压约为220V
 - D. 家用电饭锅正常工作1h消耗的电能约为3.6kW·h
2. 关于物体内能的变化，下列说法正确的是（ ）
 - A. 锯条内能增加，它一定吸收了热量
 - B. 在冰块熔化成水的过程中，冰块的内能不变
 - C. 搓手时两手的温度会升高，是通过热传递的方式使手的内能增加
 - D. 反复弯折铁丝使其温度升高，是通过做功的方式使铁丝内能增加
3. 用分子动理论的初步知识对下列现象的解释不正确的是（ ）
 - A. 氧气被压缩装入钢瓶——分子间有间隔
 - B. 破碎的玻璃无法复原——分子间存在斥力
 - C. 闻到路边怡人的花香——分子不停地运动
 - D. 两块表面平滑的铅块紧压后会结合起来——分子间存在引力
4. 甲用电器标着“220V，60W”，乙用电器上标着“220V，15W”，它们都在额定电压下工作，则下列判断中正确的是（ ）
 - A. 甲用电器做功一定多
 - B. 甲用电器做功一定快
 - C. 完成相同的功，甲用电器所用的时间一定多
 - D. 相同时间内，甲用电器完成的功一定少
5. 如图所示四幅图中利用电磁感应现象工作的是（ ）



A. 电磁铁



B. 发电机



C. 电动机







D. 电饭锅

6. 如图所示，是探究“通电直导线周围是否存在磁场”实验装置的一部分，置于水平桌面的小磁针上方有一根与之平行的直导线。关于这个实验下列说法正确的是（ ）

A. 首次通过本实验揭开电与磁关系的科学家是法拉第




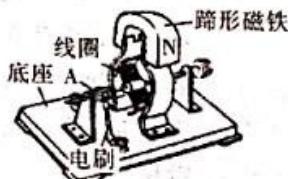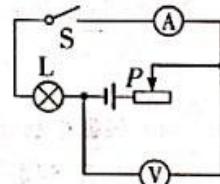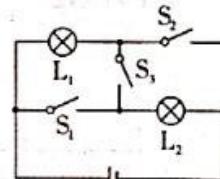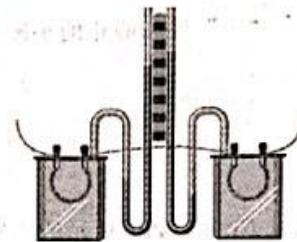- B. 当直导线通电时，小磁针会离开支架悬浮起来
C. 小磁针用于检验通电直导线周围是否存在磁场
D. 改变直导线中电流方向，小磁针 N 极的指向不变
7. 如图所示是探究“电流通过导体时产生热量的多少与哪些因素有关”的实验装置，两个透明容器中密封着等量的空气，通电一段时间后，右侧 U 形管中液面高度差比左侧的大。下列说法正确的是（ ）
- A. 左侧容器中电阻丝的阻值比右侧容器中的大
B. 该装置用来探究电流通过导体产生的热量跟电流大小的关系
C. 该装置可以用来探究电流通过导体产生的热量跟通电时间的关系
D. U 形管中液面高度发生变化是 U 形管中液体的热胀冷缩造成的
8. 在相同温度下，关于导体的电阻，下列说法正确的是（ ）
- A. 铜线的电阻一定比铝线的小
B. 长度相同粗细也相同的铜线和铝线电阻相等
C. 长度相同的两根铜线，粗的那根电阻较大
D. 粗细相同的两根铜线，长的那根电阻较大
9. 下列操作能使图中的小灯泡 L_1 和 L_2 组成串联电路的是（ ）
- A. 闭合开关 S_1 、 S_2 和 S_3
B. 只闭合开关 S_1 和 S_2
C. 只闭合开关 S_2 和 S_3
D. 只闭合开关 S_1
10. 如图所示，电源电压保持不变，开关 S 闭合后，调节滑动变阻器滑片，下列说法正确的是（ ）
- A. 滑片向左滑动，电流表示数增大，电压表示数减小
B. 滑片向左滑动，电流表、电压表示数都增大
C. 滑片向右滑动，电流表、电压表示数都增大
D. 滑片向右滑动，电流表示数减小，电压表示数增大
11. 小杰同学安装了一台如图所示的直流电动机模型。接通（电池）电源，闭合开关后，发现线圈顺时针方向转动，若要使线圈逆时针方向转动，正确的做法是（ ）
- A. 减小一节电池
B. 同时对调磁铁和电源的两极
C. 增加一节电池
D. 把电源两极对调
12. 有两只分别标有“6V 3W”和“9V 3W”的小灯泡 L_1 、 L_2 ，不考虑温度对灯丝电阻的影响，下列说法正确的是（ ）
- A. L_1 和 L_2 正常工作时的电流一样大
B. L_1 和 L_2 串联在一起同时使用时，两灯一样亮




- C. L_1 和 L_2 并联在一起同时使用时，两灯消耗的功率一样大
D. 将 L_1 串联一个 12Ω 的电阻，接在电源电压为 $12V$ 的电路中， L_1 也能正常发光


13. 对如图所示的四个实验，其解释合理的是（ ）

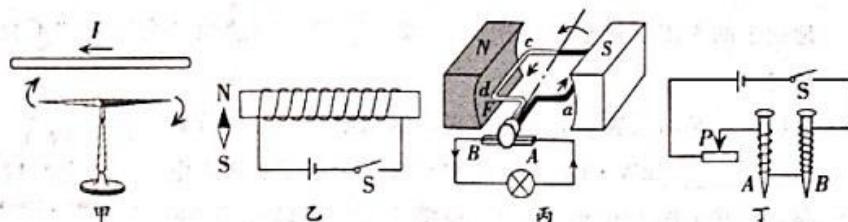

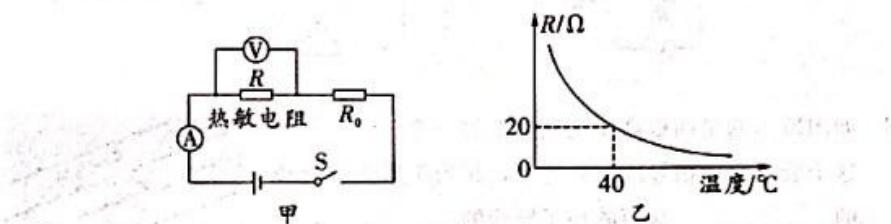- A. 甲图实验演示的是磁场能产生电流
B. 乙图实验中闭合开关，小磁针 S 极向右偏转
C. 丙图实验装置的实验原理，应用于制造电动机
D. 丁图实验中电磁铁 B 的磁性比电磁铁 A 的磁性强
14. 如图甲所示，电源电压恒为 $6V$ ， R 为热敏电阻，其阻值随温度变化如图乙所示， R_0 是阻值为 10Ω 的定值电阻，闭合开关 S 。通过分析，下列说法正确的是（ ）



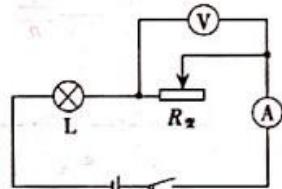
- A. 图甲中的 R_0 有保护电路的作用
B. 温度升高时，电压表的示数会变小
C. 温度为 40°C 时，电流表的示数为 0.2A
D. 温度降低时，电压表与电流表示数的比值变小
15. 如图所示电路中，电源电压恒为 $18V$ ，电流表量程为 $0\sim 0.6\text{A}$ ，电压表量程为 $0\sim 15\text{V}$ ，滑动变阻器的规格为“ $80\Omega 1\text{A}$ ”，小灯泡 L 标有“ $6V 3W$ ”字样（不计温度对灯丝电阻的影响）。闭合开关，在保证灯泡两端电压不超过额定值及电表均安全的情况下（ ）
- A. 变阻器允许接入电路的最大阻值是 60Ω
B. 整个电路消耗的最大总功率是 9W
C. 变阻器的功率可达 3.5W
D. 小灯泡消耗的最小功率是 0.75W




二、填空题（每空 1 分，共 20 分）

16. “端午浓情，粽叶飘香”，“粽叶飘香”说明了 _____，把酒精和水在长玻璃管中混合后，发现总体积减小，该实验说明了分子间存在 _____。
17. 汽车发动机常用水作为冷却剂，这是因为水的 _____ 较大；发动机把热量传递给水使水的内能增加是通过 _____ 的方式实现的。

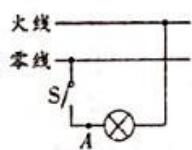
18. 家庭电路中，电冰箱、电饭煲、日光灯等家用电器的连接方式是_____联，其中电饭煲是利用电流的_____工作的，如图所示的 A 点是灯头接导线的螺丝（灯丝完好），当电路中的开关 S 断开时，站在地面上的人用手接触电路中的 A 点_____（选填“会”或“不会”）触电。



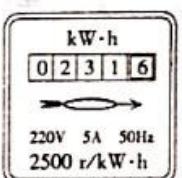19. 如图所示是用来测量电能的仪表，这只电表此时的读数是_____kW·h，当电路中只有一个电饭煲接入电路，正常工作 12min。发现此电能表的转盘转过了 500 转，则这个电饭煲的额定功率是_____W。




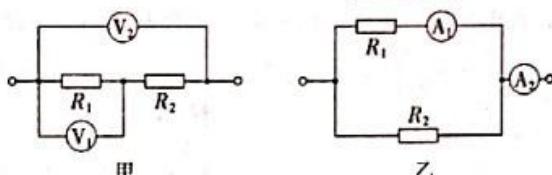
20. 如图甲所示电路中，电压表 V_1 和 V_2 的示数之比为 1 : 3，则定值电阻 $R_1 : R_2 = \dots$ 。消耗的电功率 $P_1 : P_2 = \dots$ ；若将电阻 R_1 与 R_2 接入如图乙所示的电路，则电流表 A_1 、 A_2 的示数之比为_____，在相同时间内 R_1 、 R_2 消耗的电能之比为_____。




21. 如图所示的是四根高压输电线上的一个装置，利用这个装置将四根导线并联起来，相当于增大了导线的_____，从而减小了导线的_____，以达到减少输电线上电能损失的目的。



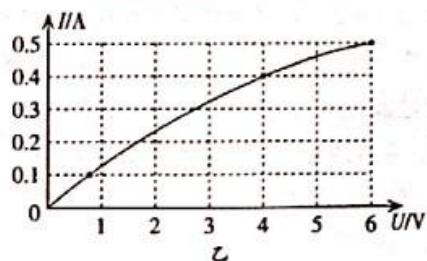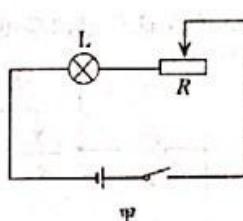22. 如图甲所示，把标有“6V 3W”的灯泡 L 和滑动变阻器 R 串联接入恒定电压为 9V 的电源上，通过 L 的电流 I 与 L 两端电压 U 的关系如图乙所示，则 L 正常发光时，滑动变阻器接入电路的电阻是_____Ω；当电路中电流为 0.4A 时，L 的实际功率是_____W。




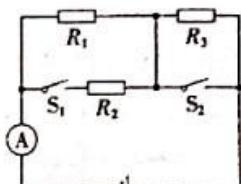23. 如图，电源电压保持不变， S_1 和 S_2 是两个可以同时断开或同时闭合的联动开关，已知 $R_1 = 8\Omega$ ，当两个开关同时处于某一个工作状态（断开或闭合）时， R_3 的功率 P_3 为 0.5W，当两个开关同时处于另一个工作状态时，电流表的示数为 1A，此时 R_2 的功率 P_2 为 2W，则电源电压为_____V， R_2 的阻值为_____Ω， R_3 的阻值为_____Ω。




三、作图、实验探究题（本大题有3个小题，共21分，24小题2分，25小题3分，26小题16分）

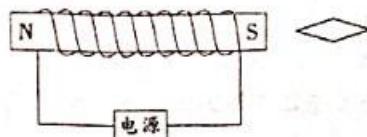24. (2分) 如图所示，根据通电螺线管的“S、N”极，判断并标出电源“+”极和静止的小磁针的“N”极。



25. (3分) 如图所示的实验装置，在两根水平且平行的金属轨道上放一根轻质导体ab。


(1) 接通电源，这时会看到导体ab向左运动，这表明_____；

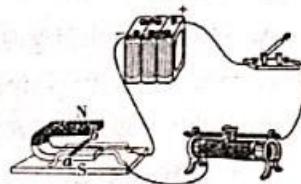

(2) 若只对调磁体的磁极或只改变导体ab中电流的方向，观察到导体ab均向右运动，这表明_____；

(3) 如果把磁体的两极对调，同时改变通过导体ab中的电流方向，会看到导体ab的运动方向跟原来_____（选填“相同”或“相反”）。

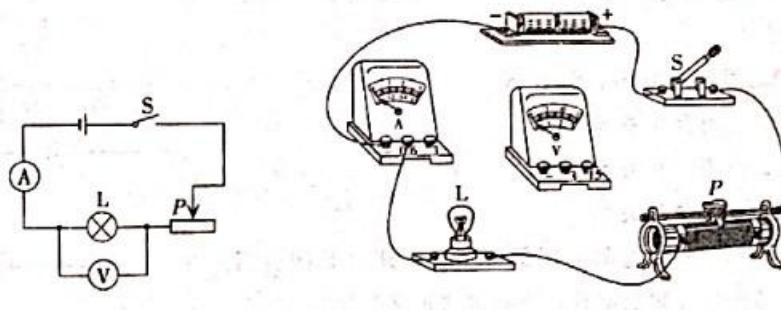26. (16分) 小刚用图中的装置测量额定电压为2.5V的小灯泡的功率，请完成下列问题：




(1) 根据小刚设计的实验电路图甲，将实物图乙连接完整。

(2) 开关S闭合前，应将滑动变阻器的滑片P置于阻值最_____处（选填“大”或“小”）。

(3) 开关S闭合后，灯泡不发光，电流表示数为零，电压表示数接近电源电压，则电路故障可能为灯泡处_____（选填“断路”或“短路”）。

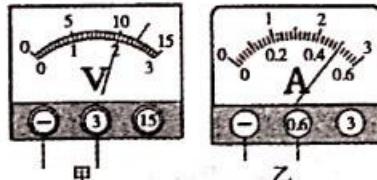
(4) 故障排除后，闭合开关S，当滑动变阻器滑片在某位置时，电压表示数如图甲所示，此时若使灯泡正常发光，应将滑动变阻器的滑片P向_____端滑动（选填“左”或“右”）。当灯泡正常发光时，电流表的示数如图乙所示，此时通过灯泡的电流I=_____A，则灯泡的额定功率P=_____W。



(5) 小刚利用上述数据还计算出了灯泡正常发光时的电阻， $R=$ _____Ω。他还发现当灯泡两端的电压增大时其阻值变大，灯泡阻值变大的原因是_____。

四、计算题（本大题有2个小题，共14分。27小题9分，28小题5分。解答应写出必要的文字说明、公式和演算步骤等，只写最后答案的不得分）

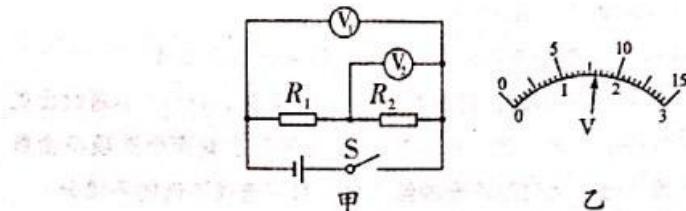27. (9分) 如图甲所示电路中，电阻 R_1 的阻值为 20Ω ，当闭合开关S后，两个电压表指针偏转角度相同，指针位置如图乙所示。求：



- (1) 电源电压；
- (2) 电阻 R_2 的阻值；
- (3) 电路消耗的电功率。

28. (5分) 如图，已知电源电压为24V， R_1 上标有“ $100\Omega 3A$ ”的字样，灯泡上标有“ $12V 3W$ ”的字样，电流表 A_1 的量程为 $0\sim 0.6A$ ，电流表A的量程为 $0\sim 3A$ 。

- (1) 求灯泡正常工作时的电阻；
- (2) 当闭合S，断开 S_1 ， S_2 时，灯泡正常工作，求 R_1 的电阻；
- (3) 当S、 S_1 、 S_2 都闭合时，调节滑动变阻器，求 R_2 的电功率变化范围。

