

2020~2021 学年上学期初三物理月考参考答案 2020.10

一、单选题

1B 2C 3C 4B 5C 6D 7D 8C 9B 10C

二、单选题

11、ACD 12、AC 13、ABC

三、填空题

14、做功 做功 25 15、并  $L_2$  断路 16、A 发光  
17、亮 变大 变小 18、变阻器最大阻值  $100\Omega$  允许通过的最大电流是 2A  
19、 $L_1$  0.9A 20、不变 0.8A  
21、2:1 1:1 22、乙灯断路

四、实验题

23、① $L_2$  ②1.4 ③ b —  
24、①电流表的示数 ②材料 ③ 长度 ④ b d ⑤温度  
25、3 不变 右

四、综合与应用

解题过程略

26、 $U=6V$   $I_1=0.2A$   $R_1=30\Omega$   
27、 $U=6V$   $R_2=8\Omega$