






2020年下学期期末质量检测试卷







九年级 物理

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一、单项选择题。(每题3分,共36分)


题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
答案												

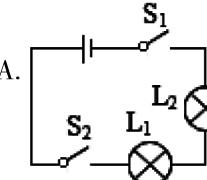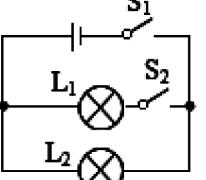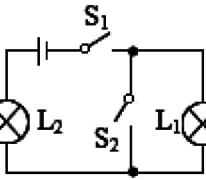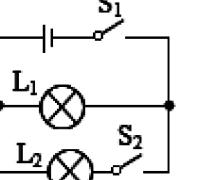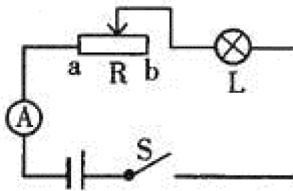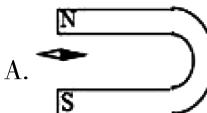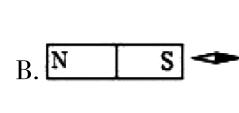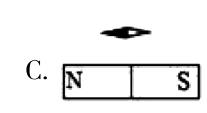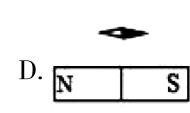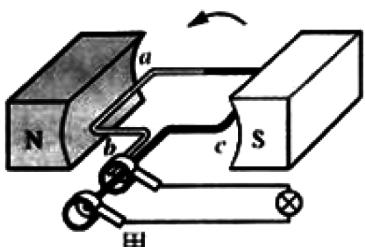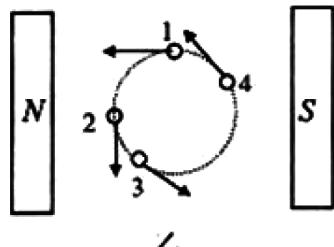1. 在下列实例中,用做功的方式改变物体内能的是
- 热水倒入茶杯,茶杯的温度升高
 - 将冰冻食物放在水中解冻,水变凉
 - 刚煮熟的鸡蛋放在冷水中,鸡蛋的温度降低
 - 寒冷的冬天,双手互搓,手的温度升高
2. 四冲程汽油机在工作过程中,将内能转化为机械能的冲程是
- 吸气冲程
 - 压缩冲程
 - 做功冲程
 - 排气冲程
3. 为了提高行车的安全性,汽车安装了日间行车灯,如图所示,当汽车启动时,
 S_1 闭合,日间行车灯 L_1 亮起;光线不足时再闭合 S_2 ,车辆大灯 L_2 也亮起,则
 符合上述要求的电路图是
- 
- A.
B.
C.
D.
- 



4. 在探究串联电路电压关系的实验中,物理实验小组按如图所示的电路测得电压表V的示数是3.8V,电压表 V_1 的示数是2.3V,电压表 V_2 的示数应为
- 1.5V
 - 3.8V
 - 2.3V
 - 6.1V
5. 如图所示的电路,闭合开关S,滑动变阻器R的滑片向b端移动时,电流表的示数以及灯L的亮度变化情况应是
- 
- 电流表示数变大,灯L变暗
 - 电流表示数变小,灯L变暗
 - 电流表示数变大,灯L变亮
 - 电流表示数变小,灯L变亮

6. 两个电阻值完全相等的电阻,若并联后的总电阻是 5Ω ,则将它们串联后的总电阻是
 A. 5Ω B. 10Ω C. 20Ω D. 40Ω
7. 下列用电器通电1h,最有可能消耗 $1kW\cdot h$ 电能的是
 A. 计算器 B. 小台灯 C. 手电筒 D. 家用空调
8. 在图中,涂有深颜色的一端表示小磁针的N极,将它们放在磁体周围,小磁针静止不动时,小磁针N极指向正确的是
- A.  B.  C.  D. 
9. 如图所示是“探究电磁铁磁性强弱与哪些因素有关”的实验,想让电磁铁吸引更多的大头针,可行的做法是
 A. 将滑片P向a端移动 B. 将滑片P向b端移动
 C. 用铜芯替代铁芯 D. 减少线圈匝数
10. 如图甲是发电机原理的示意图,图乙中的“o”表示图甲中的导线ab(观察的视线沿导线由b往a看),当它在磁场中分别转动到1~4位置时,运动方向已用箭头标出。下列说法正确的是
-  
- A. 图甲的电路中没有电源 B. 在位置1时,电路中不会产生感应电流
 C. 发电机产生的电流方向不变 D. 在位置2时,电路中不会产生感应电流
11. 电磁炮是利用电磁技术制成的一种新型武器,具有速度快、命中率高等特点。其原理是利用磁场对通电导体的作用,下列叙述中与此原理相同的是
 A. 水轮机带动发电机工作为我们提供源源不断的电能
 B. 奥斯特发现通电导线能使小磁针偏转方向
 C. 电动机接通电源正常工作
 D. 工厂使用大型电磁铁完成物品运输任务
12. 把声音和图象转化为电流的装置分别是
 A. 耳机和摄像机 B. 话筒和摄像机
 C. 话筒和显像管 D. 耳机和显像管


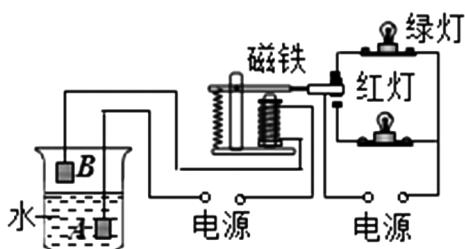
二、填空题。(每空 2 分,共 16 分)

13. 进入刚装修完的房屋,我们常常会闻到一种刺鼻的气味,这种气味主要来自装修材料中的甲醛,这说明甲醛分子在做_____运动,这种运动会随气温的升高而_____ (选填:“加剧”或“减缓”)。
14. 夏天常用的电热驱蚊器是利用电流的_____效应工作的。其发热元件正常工作时的电阻为 8800Ω ,接在家庭照明电路中正常工作 100s 产生的热量是_____J。
15. 2016年5月6日,长沙磁悬浮列车开通试运营。磁悬浮列车是根据同名磁极相互_____的原理来工作的。站台设置安全线是防止列车通过时,人与车之间空气流速大,压强_____ (选填“大”“小”或“不变”),乘客被“吸”而造成安全事故。
16. 如图所示是一个水位自动报警器的原理图。水位到达金属块B之后,_____ (选填“红”或“绿”)灯亮;当绿灯亮时电磁铁_____ (选填“有”或“无”)磁性。




三、实验探究题。(每空 2 分,共 18 分)

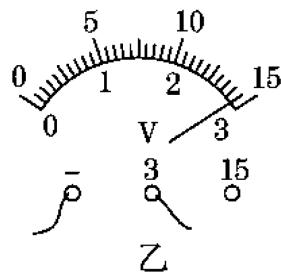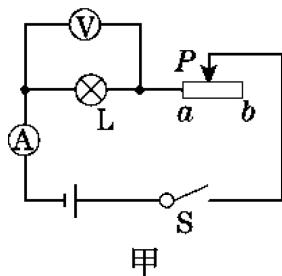17. 某同学要测量一个额定电压为 2.5V 的小灯泡的额定功率,电路图如图甲所示,使用的电源电压约为 6V ,滑动变阻器的规格是“ 5Ω 2A ”。




- (1)闭合开关前,滑动变阻器的滑片P应移至_____ (填“a”或“b”)端。
- (2)该同学将滑片移至正确位置后,闭合开关,观察到电压表的示数如图乙所示,此时小灯泡两端的电压为_____V。为了保证小灯泡不被损坏,接下来应该进行的操作是断开_____。
- (3)为了能测出这个小灯泡的额定功率,请你写出一条改进措施:_____。

18. 小明在做“用伏安法测量某定值电阻 R 的阻值”的实验中：

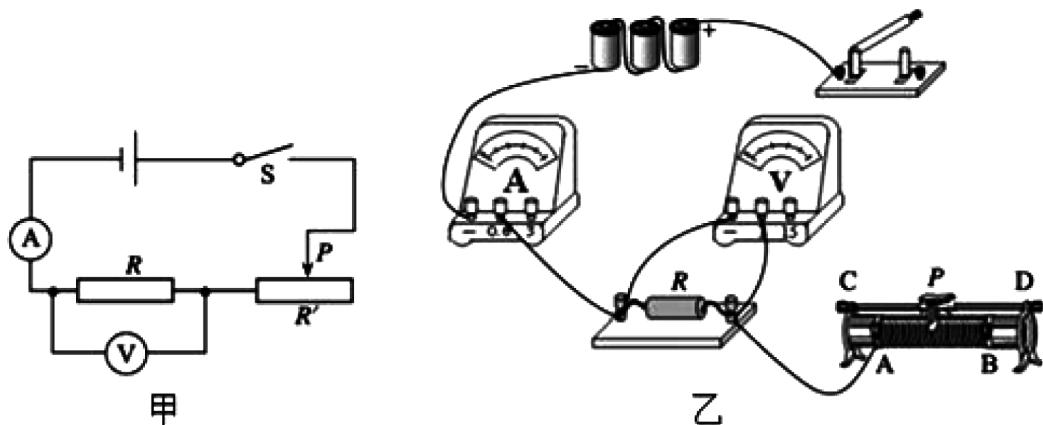

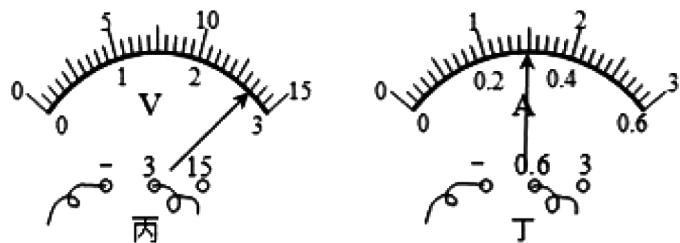- (1) 请你按照图甲所示的电路图,以笔画线代替导线,将图乙小明未连接好的电路连接完整。
(2) 闭合开关,移动滑动变阻器滑片 P ,发现电压表始终无示数,电流表有示数,其原因可能是_____ (填符号)。
A. 滑动变阻器断路 B. R 断路 C. R 短路
(3) 排除故障后,当电压表的示数如图丙所示时,电流表的示数如图丁所示,则通过定值电阻的电流大小为_____ A,它的阻值是_____ Ω 。




- (4) 通常情况下要进行多次测量并取平均值,其目的是为了_____。


四、作图题。(每题 4 分,共 8 分)

19. 受到通电螺线管周围磁场的作用,小磁针静止时处于如图所示的状态,请画出螺线管上导线的绕向。

S ← → N

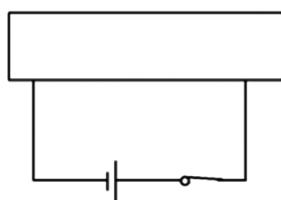

20. 如图,请你在方框内设计一个电源。要求:

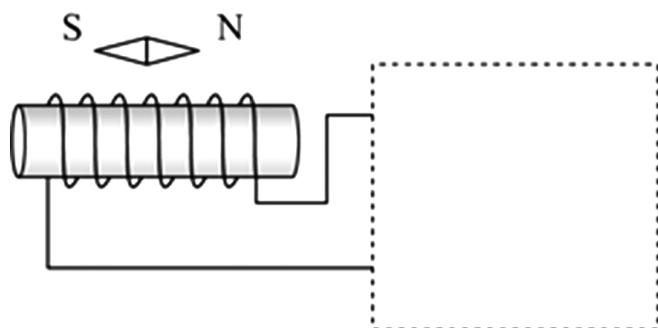


- (1)电磁铁磁性有无可以控制。
- (2)该电路能改变框外电磁铁磁性的强弱。
- (3)使小磁针静止时如图所示。

五、计算题。(21 题 10 分,22 题 12 分,共 22 分)

21. 如图所示,把 10Ω 的电阻 R_1 和 15Ω 的电阻 R_2 并联起来. 闭合开关 S 后,电流表的示数为 $0.2A$ 。求:

- (1)电源电压;
- (2)通过电阻 R_1 的电流。

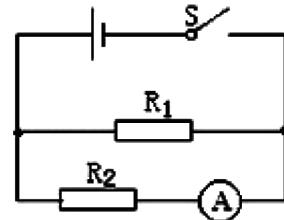

22. 寒寒在学习了滑动变阻器的原理后,用铅笔芯代替电阻线制作了一盏实验台灯。如图所示是台灯的原理图,AB 表示铅笔芯,P 是滑片,寒寒选择的小灯泡 L 上标有“6V 3W”的字样。闭合开关 S 后,把滑片 P 移到 A 端时,小灯泡正常发光;把滑片 P 移到 B 端时,电流表的示数为 0.2 A(小灯泡的阻值不随温度变化)。求:

- (1) 小灯泡的电阻;
- (2) 铅笔芯的最大阻值;
- (3) 当滑片 P 滑到 B 端时,小灯泡的实际功率。

