

庆阳市 2021~2022 学年度第一学期九年级期末考试 物理、化学综合试卷参考答案

物理部分

一、选择题


1. B
2. D
3. A
4. C
5. A
6. D

二、填空题


7. 欧姆 20
8. 变大 不变
9. S_1, S_2 机械
10. 甲、丙 甲、乙
11. 热 90
12. 增大 减小
13. 1 : 1 3 : 2
14. 甲 1.2

三、识图、作图题


15. 吸气
16. 如图所示。

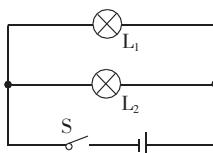

17. 如图所示。

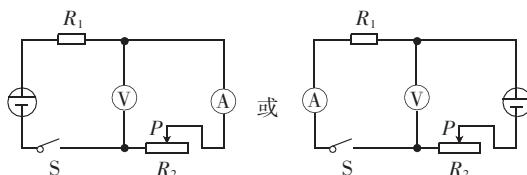

18. 如图所示。

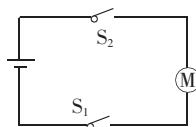

四、实验探究题


19. (1)不相同

(2) 灯泡 L_1 断路

(3) 0.58 $I = I_1 + I_2$

(4) 仅测一组实验数据, 实验结论不具有普遍性

20. (1) 如图所示。

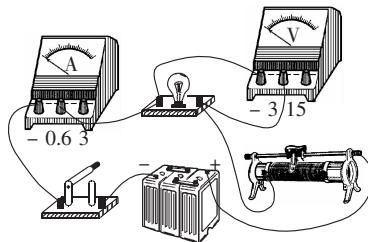

(2) 短路

(3) 变小 0.65

(4) 温度

五、计算与简答题

21. 答:(1) 汽车在行驶过程中与空气摩擦, 从而带上了电荷, 所以手刚接触车门时就被“电”了一下。

(2) 汽车滑行时, 轮胎与地面摩擦, 克服摩擦做功, 将机械能转化为内能, 使轮胎的内能增大, 温度升高。

22. 解:(1) 由图乙可知, 定值电阻 $R_1 = \frac{U_1}{I_1} = \frac{10\text{ V}}{0.5\text{ A}} = 20\Omega$ 。 (2分)

(2) 当只有开关 S_1 闭合时, 电路为电阻 R_1 的简单电路, 电流表测量通过电阻 R_1 的电流, 则电源电压 $U = I_1 R_1 = 0.4\text{ A} \times 20\Omega = 8\text{ V}$ 。 (2分)

(3) 当开关 S_1 、 S_2 都闭合时, 电阻 R_1 与 R_2 并联, 电流表测量干路中的电流, 则通过电阻 R_2 的电流 $I_2 = I - I_1 = 0.6\text{ A} - 0.4\text{ A} = 0.2\text{ A}$, 由欧姆定律可得, 定值电阻 $R_2 = \frac{U}{I_2} = \frac{8\text{ V}}{0.2\text{ A}} = 40\Omega$ 。 (2分)

23. 解:(1) 1 (1分)

(2) 当开关 S 接 2 时, 电路为发热电阻 R_1 的简单电路, 电路中的电阻较小, 根据 $P = \frac{U^2}{R}$ 可知, 电热饭盒处于加热挡, 发热电阻 $R_1 = \frac{U^2}{P_{\text{高温}}} = \frac{(220\text{ V})^2}{200\text{ W}} = 242\Omega$ 。 (2分)

(3) 饭菜吸收的热量 $Q_{\text{吸}} = c_{\text{饭菜}} m(t - t_0) = 3 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C}) \times 2\text{ kg} \times (63^\circ\text{C} - 23^\circ\text{C}) = 2.4 \times 10^5 \text{ J}$, 根据 $\eta = \frac{Q_{\text{吸}}}{W}$ 可得, 电热饭盒消耗的电能 $W = \frac{Q_{\text{吸}}}{\eta} = \frac{2.4 \times 10^5 \text{ J}}{80\%} = 3 \times 10^5 \text{ J}$ 。由 $P = \frac{W}{t}$ 可得, 加热时间 $t_{\text{时}} = \frac{W}{P_{\text{高温}}} = \frac{3 \times 10^5 \text{ J}}{200\text{ W}} = 1500\text{ s}$ 。 (3分)

(4) 电热饭盒单独工作 1000 s 消耗的电能 $W' = \frac{150\text{ r}}{3000\text{ r}/(\text{kW} \cdot \text{h})} = 0.05\text{ kW} \cdot \text{h} = 1.8 \times 10^5 \text{ J}$, 电热饭盒消耗的实际功率 $P_{\text{实}} = \frac{W'}{t_{\text{时}}} = \frac{1.8 \times 10^5 \text{ J}}{1000\text{ s}} = 180\text{ W}$ 。 (2分)