

佳木斯市前进区2021—2022年度九年级上学期期末

物理试卷

考试时间：90 分钟；满分：100 分

一、单项选择题（每题 2 分，共 24 分）

1、下列描述中最符合实际的是

- A. 节能灯正常工作时的电流大约 0.1A
- B. 对人体讲，安全电压只能是 36V
- C. 冰箱正常工作时的消耗的功率大约 20W
- D. 空调机正常工作时的电流大约 0.5 A

2、下面列出了制成铅笔的几种材料，通常条件下属于绝缘体的是

- A. 木材、橡皮
- B. 石墨、金属
- C. 木材、金属
- D. 石墨、橡皮

3、下列说法错误的是

- A. 冬天用暖手宝取暖是利用热传递改变内能
- B. 烧开水壶盖被顶起时机械能转化为内能
- C. “八月桂花遍地香”说明分子在不停的做无规则运动
- D. 人造木板粘接剂中的甲醛由于扩散会污染空气

4、关于热量、温度、内能之间的关系，下列说法中正确的是

- A. 物体温度降低，内能一定减少
- B. 物体吸收热量，温度一定升高
- C. 物体温度不变，一定没有吸热
- D. 物体温度升高，一定吸收热量

5、下列有关家庭电路和安全用电的说法中，正确的是

- A. 家庭电路中的空气开关与插座是并联的
- B. 使用试电笔测火线时，手指千万不能碰到笔尖
- C. 经验证明，只有 36V 的电压对人体才是安全的
- D. 家庭电路中只有发生短路，才会使电路中的电流过大

6、下列用电器工作时，关于能量转化的说法正确的是

- A. 日光灯只把电能转化为内能
- B. 石英钟只把电能转化为声能
- C. 电动汽车把电能转化为机械能和内能

D.
7、
A.
B.
C.
D.
8、
电
A
B
C
I
9


D. 蓄电池充电是把化学能转化为电能

7、对一确定的导体，其电阻 $R = U/I$ 所表示的意思是 ()

- A. 加在导体两端的电压越大，则电阻越大
- B. 导体中电流越小，则电阻越大
- C. 导体的电阻等于导体两端电压与通过导体的电流之比
- D. 导体的电阻与电压成正比，与电流成反比


8、如图所示，灯 L_1 和 L_2 均正常发光，圆圈处可以连接电流表或电压表测量电路中的电流或电压，则下列判断正确的是 ()

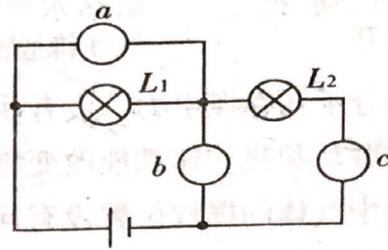- A. a 为电流表，b 为电压表，c 为电流表
- B. a 为电压表，b 为电压表，c 为电流表
- C. a 为电流表，b 为电流表，c 为电压表
- D. a 为电流表，b 为电流表，c 为电流表




9、如图所示，要使灯泡 L_1 和 L_2 组成串联电路，应 ()

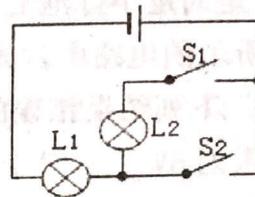- A. 闭合 S_2 ，断开 S_1
- B. 断开 S_1 和 S_2
- C. 闭合 S_1 和 S_2
- D. 闭合 S_1 ，断开 S_2




10、如图所示，当滑动变阻器滑片 P 向右移动时，下列判断正确的是 ()

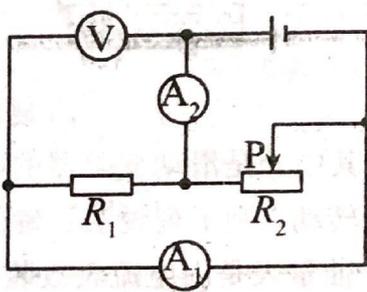- A. 电压表的示数不变，电流表 A_1 的示数变大， A_2 的示数变小
- B. 电压表的示数不变，电流表 A_1 的示数不变， A_2 的示数变大
- C. 电压表的示数与 A_1 的示数的比值变大， A_2 的示数变小
- D. 电压表的示数与 A_1 的示数的比值不变， A_2 的示数变小



10 题图

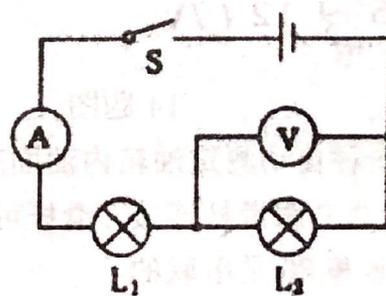

12 题图

11、把一个“12V 6W”的灯泡接入电路中，若通过灯泡的电流是 0.3A，则灯泡的实际功率 ()


- A. 等于 6W
- B. 大于 6W
- C. 小于 6W
- D. 无法判断

12、如图所示，电源电压恒为 6V。闭合开关 S，灯 L_1 和 L_2 都能发光，电流表和电压表也都有示数；可是过一会儿，灯 L_1 和 L_2 都不亮了，电流表的指针几乎不动，电压表的示数为 6V，则发生故障的原因可能是 ()

- A. L_1 灯短路
- B. L_2 灯短路
- C. L_1 灯丝断了
- D. L_2 灯丝断了

二、双项选择题（每题3分，共9分）

13、如图四幅图片，其说明的物理知识错误的是

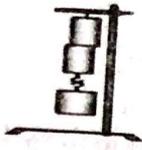

悬挂重物不能把两铅块分开



加热水产生的蒸气使橡胶塞冲出




抽掉玻璃板气体会变色




压下活塞后硝化棉燃烧

- ()
- A. 说明分子间存在引力，没有斥力
 B. 利用做功和热传递都能改变物体的内能
 C. 实验中气体的摆放位置没有问题
 D. 该实验过程中是机械能转化为内能
- 14、如图甲是通过小灯泡L的电流跟其两端电压关系的图像。现将小灯泡L与电阻R连入图乙所示的电路中，只闭合S，小灯泡的实际功率为1.8W，再闭合S₁，电流表示数为0.9A。下列结果错误的是

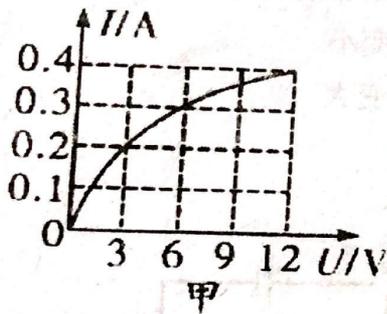- ()
- A. 电源电压为6V
 B. 电路消耗的总功率为5.4W
 C. 通过电阻R的电流为0.4A
 D. 电阻R的阻值为20Ω




甲

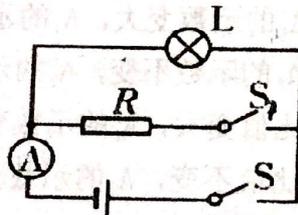

乙

14 题图

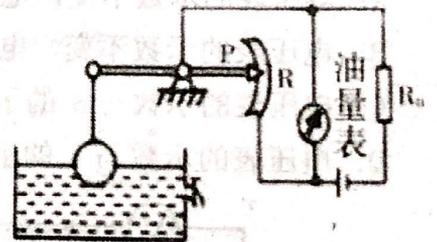

15 题图


- 15、如图是一种自动测定油箱内油面高度的装置。其中R是滑动变阻器的电阻片，滑动变阻器的滑片P跟滑杆连接，滑杆可以绕固定点转动，则下列说法正确的是 ()
- A. 电路中R和R₀是串联的
 B. 油量表是由电流表改装而成的
 C. 油位越高，通过R₀的电流越小
 D. 油位越低，R两端的电压越大

三、填空题（每题2分，共24分）


- 16、进入刚装修完的房屋，我们常常会闻到一种刺鼻的气味，这气味主要来自装修材料中的甲醛，这种对人体有害的化学物质。这说明甲醛分子在_____运动，这种运动会随气温的升高而_____（选填“加剧”或“减缓”）。
- 17、给电动车充电过程中，车载蓄电池相当于_____（选填“用电器”或“电源”）。将与玻璃棒摩擦后的丝绸靠近带负电的轻质小球时会相互_____（选填“排斥”或“吸引”）。
- 18、某段金属导体两端的电压为4V时，通过的电流是0.2A；当该导体两端电压为12V

时，通过该导体的电流为_____A；当该导体两端的电压降为零时，电阻为_____Ω。


19、如图所示，表示的是内燃机的_____冲程，它将_____能转化为机械能。

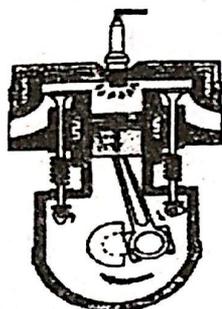

19 题图

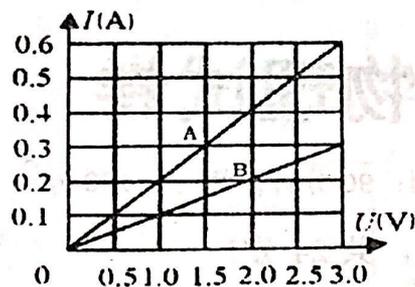

20 题图

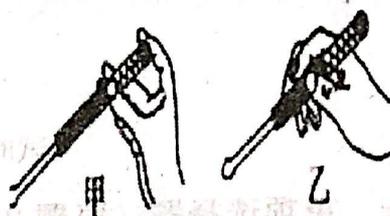


21 题图

20、如图是关于电阻 A、B 的 I—U 图像。由图可知，电阻值较大的电阻是_____Ω。


若将 A、B 两电阻并联后接在电压为 2V 的电源两端，则并联电路干路中的电流是_____A。

21、试电笔可以测试导线是火线还是零线。如图所示，持笔方式正确的是_____；将笔尖与导线接触，若氖管发光，此导线为_____。

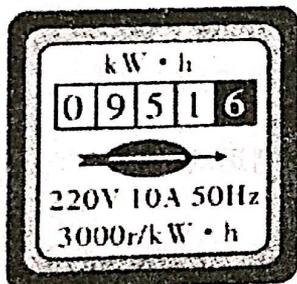22、小雷家电能表上月底的示数为 08816，本月底的示数如图所示，他家本月消耗电能为_____kW·h。他让一个电暖器单独接入电路，使用高温档工作 2min，电能表转盘刚好转了 100 转，电暖器高温档的实际功率为_____W。



22 题图

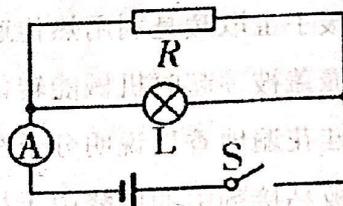

23 题图

23、如图所示，电源电压保持不变，灯泡标有“6V 3W”字样，当开关 S 闭合时，灯泡 L 正常发光，电流表的示数为 0.8A，则电阻 R=_____Ω，通电 10s，R 产生的热量为_____J。

24、标有“220V 40W”的甲灯和标有“220V 100W”的乙灯（灯丝电阻不受温度影响），其灯丝长短相同，可发现_____灯的灯丝较粗；若将它们串联接在 220V 的电源上，则_____灯更亮一些（均选填“甲”或“乙”）。

25、把标有“3.8V 1.52W”字样的小灯泡接在电压为 5V 的电路中，且正常发光，应给小灯泡_____联一个_____Ω 的电阻。


26、电阻 R₁、R₂ 并联在电路中，在相同时间内消耗的电能之比为 2:3，则它们的阻值之比为_____；若将它们串联在电路中，消耗的电功率之比为_____。

27、LED 灯具有节能、环保的特点，在现代生活中得到普遍应用。若一盏“220V 5W”的 LED 灯每天正常工作 10h，则 30 天消耗的电能是_____kW·h，这些电能可供

一盏“220V 40W”的日光灯正常工作_____h。


四、实验探究题（每空 1 分，共 24 分）

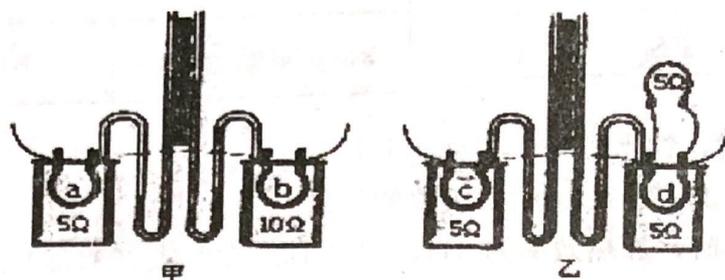28、如图是探究电流通过导体产生热的多少跟什么因素有关的实验装置，将四段电阻丝 a, b, c, d 分别密封在完全相同的盒内，盒内封闭一定量的空气，其中图乙中另取 5Ω 电阻在盒外与盒内电阻并联。



- (1) 盒内封闭一定量的空气的优点是_____，便于实验观察，在实验中电流通过电阻产生热量的多少是通过观察_____来比较的。
- (2) 图甲可探究电流产生的热量与_____的关系，图乙可探究电流产生的热量与_____的关系。
- (3) 图乙中右侧盒外连接的 5Ω 电阻，它的作用是_____。
- (4) 物理研究方法有很多，本实验运用了两种方法：一是_____法；二是转换法。
- (5) 通电一段时间，发现其中一个 U 形管液面高度几乎不变，则出现该现象的原因可能是_____。

29、小明在做“探究电流与电阻关系”的实验中：

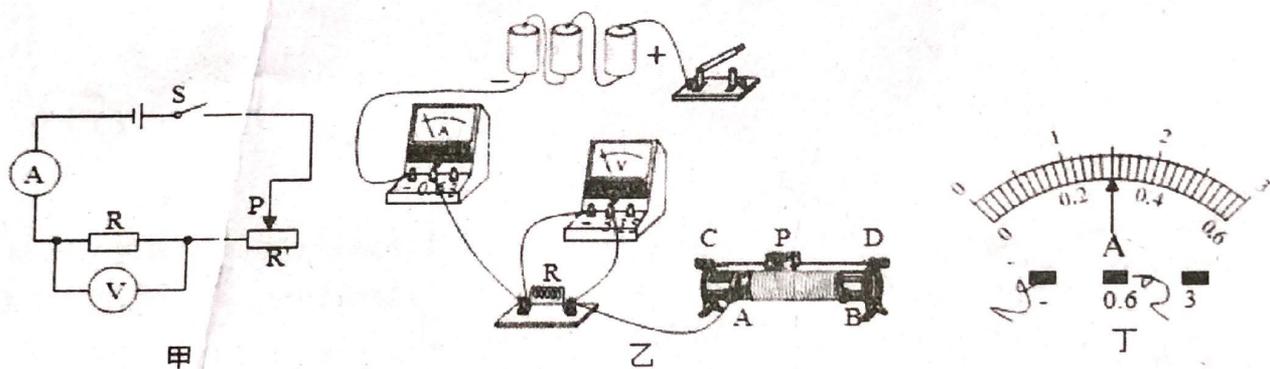


- (1) 请你按照图甲的电路图，以笔画线代替导线，将图乙未连接好的电路连接完整；
- (2) 实验前，滑动变阻器的滑片应置于_____（选填“A或“B”）端，目的是_____；
- (3) 连接电路后，闭合开关，移动滑动变阻器滑片 P，发现电压表、电流表均有示数，但示数较小，无论怎样移动滑片，两电表示数均无变化，产生这一故障的原因可能是_____；
- (4) 排除故障后，当电压表的示数为 1.5V 时，电流表的示数如图丁所示，则通过定值电阻的电流大小为_____A，它的阻值是_____Ω；
- (5) 用 5Ω 的电阻做完实验后，滑动变阻器滑片 P 不动；若将 5Ω 电阻换成 10Ω 电阻进

行实验时，滑动变阻器滑片P应向_____（选填“A”或“B”）调节，并保持电压表示数为_____V不变，读出电流大小为0.15A。

(6) 由此得到结论：电压一定时，_____。

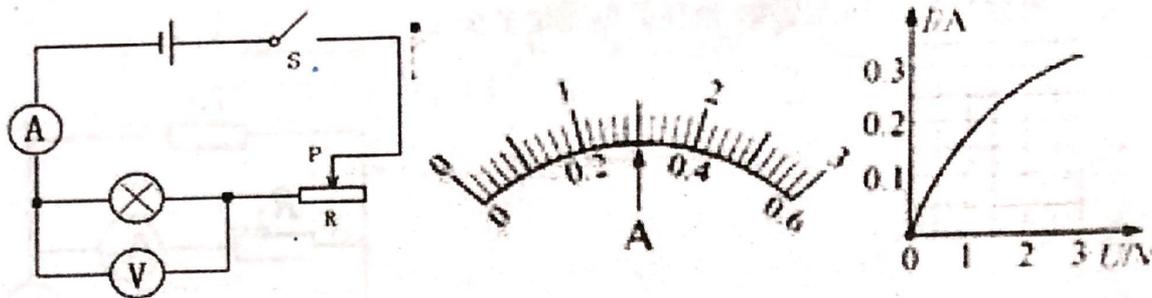30、小明在“测量小灯泡电功率”的实验中，小灯泡的额定电压为2.5V，滑动变阻器上标有“10Ω 1A”的字样。




根据所画电路图连接实物图并回答下列问题。

- 连接电路时，开关应处于_____状态，电压表选择的量程是_____。
- 闭合开关，小明在测量小灯泡的额定功率时，发现电压表的示数为1V，此时应将滑动变阻器的滑片向_____（选填“左”或“右”）滑动，直到电压表示数为_____V时为止，此时电流表读数如图乙所示，则小灯泡的额定功率为_____W。
- 小明根据测得的几组数据做出了图丙所示的U—I图像，发现电流与电压_____（选填“成”或“不成”）正比，原因是_____。
- 实验中小明还发现灯泡的亮度由_____决定。

五、分析与简答题（每题4分，共8分）

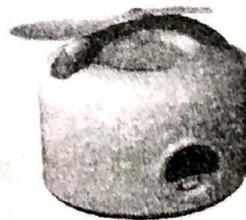31、美的牌电饭煲独创的密封防烫结构，它具有三层防烫，自然保温，安全密封等优点，可以让人安全、健康地吃到可口的饭菜（如图所示）。

细心地同学会发现，每次煮饭时，锅体很热，但与之相连的导线却不怎么热？你能解释一下这个现象么。




32、灯丝断了再搭接起来继续使用，发现与原来相比，灯泡更亮了，为什么？


六、计算题 (33 题 5 分, 34 题 6 分, 共 11 分)

33、如图所示的电路中, 电阻 R_1 的阻值为 $10\ \Omega$. 闭合开关 S , 电流表 A_1 的示数为 1.8 A , 电流表 A_2 的示数为 0.8 A . 求:

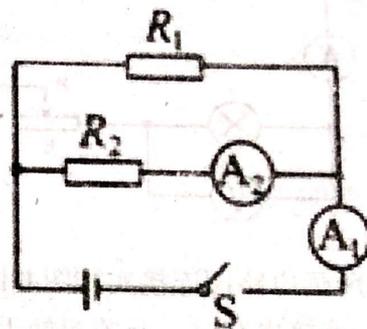- (1) 流过 R_1 的电流是多少 A ?
- (2) R_2 的电阻是多少 Ω ?
- (3) 闭合开关 2 min 后, R_1 消耗的电能是多少 J ?



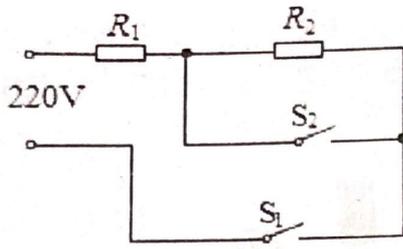34、如图是一个饮水机的工作原理图，其中 R_1 和 R_2 是阻值不变的发热电阻，下表是它的部分参数。[水的比热容为 $4.2 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$]。求：



额定电压	220V
额定加热功率	2000W
额定保温功率	88W

- (1) S_1 、 S_2 都闭合时，饮水机处于哪种状态？
- (2) 1kg 的水温度从 20°C 升高到 80°C 吸收的热量？
- (3) 饮水机正常工作时，加热效率为 84%，则将 1kg 的水从 20°C 加热到 80°C 需用多长时间？

物理参考答案

1—5AABAB 6—10CCBDD 11—12:CD

13.AC 14.CD 15.AD

16.无规则; 加剧

17.用电器; 排斥

18.0.6; 20

19.做功; 内

20.10; 0.6

21.甲; 火线

22.70; 1000

23.20; 18

24. 乙; 甲

25.串; 3

26.3:2; 3:2

27.1.5; 37.5

28. (1) 气体容易受热膨胀; U形管液面变化 (2) 电阻; 电流
(3) 使C.D 电流不同 (4) 控制变量 (5) 装置漏气

29. (1) 略 (2) B;保护电路 (3) 滑动变阻器同时接下接线柱
(4) 0.3; 5 (5) B; 1.5 (6) 电流与电阻成反比

30. (1) 断开; 0—3V
(2) 左; 2.5; 0.75
(3) 不成; 灯丝电阻随温度升高而增长
(4) 实际功率

31.锅体电阻比导线大

32.搭接后长度变短, 电阻变小

33. (1) 1A
(2) 12.5
(3) 1200J

34. (1) 加热
(2) $2.52 \times 10^5 \text{J}$
(3) 150S