

# 春华学校 2021-2022 学年度九年级第三次月考试卷


总分：70 考试时间：60 分钟 命题人：

## 一、填空题（15）


- 在①玻璃、②大地、③纯水、④硅、⑤橡皮、⑥铅笔芯、⑦食盐水，这些物质中，通常情况下属于导体的有\_\_\_\_\_（填序号）；通常情况下属于绝缘体的有\_\_\_\_\_（填序号）。
- 汽车行驶时与空气摩擦起电，这个过程中电荷发生了\_\_\_\_\_从而使汽车带电。如下图是汽车尾部安装的导电链，如果车体带负电，导电链中电流方向是\_\_\_\_\_（选填“从车体到大地”或“从大地到车体”）。汽车在转弯前要打开转向灯，如果前转向灯坏了，后转向灯还能亮，则汽车同侧的前后两个转向灯的连接方式为\_\_\_\_\_（选填“串联”或“并联”）。
- 有一种充电宝带有照明功能。给充电宝充电时，充电宝相当于电路中的\_\_\_\_\_；照明装置是一个发光二极管，发光二极管是用\_\_\_\_\_（填“超导体”或“半导体”）材料制成的。
- 如下图甲所示的电路中，为使两个电灯都正常发光，开关S<sub>2</sub>应保持\_\_\_\_\_状态；正确操作后，两个电灯发光且两个电流表的指针均如图乙所示，则L<sub>1</sub>中的电流为\_\_\_\_\_A。




第 2 题图

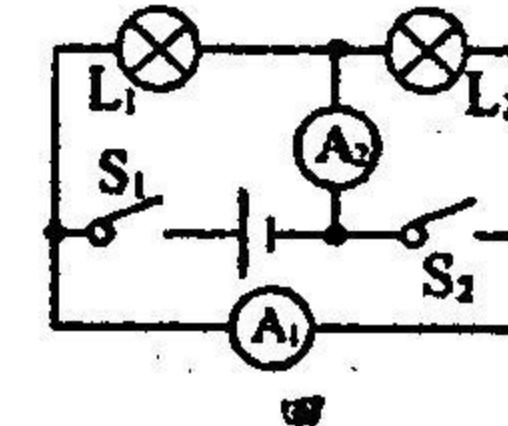


第 4 题图

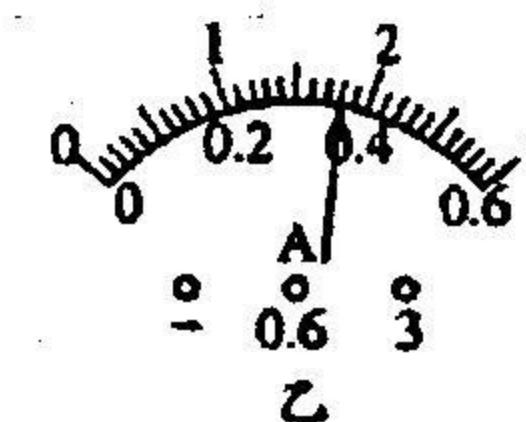

- 两只分别标有“10Ω 0.3A”“20Ω 0.6A”的定值电阻，若将它们串联接入电路，为了保证所有电路元件安全，则电源的最大电压为\_\_\_\_\_V；若将它们并联接入电路，为了保证所有电路元件安全，则干路中通过的最大电流为\_\_\_\_\_A。
- 如下图，电源电压不变，两个定值电阻的阻值分别为R<sub>1</sub>=10Ω，R<sub>2</sub>=5Ω。若甲、乙都是电压表，则当S<sub>1</sub>、S<sub>2</sub>都闭合时U<sub>甲</sub>:U<sub>乙</sub>=\_\_\_\_\_；若甲、乙都是电流表，则当S<sub>1</sub>闭合、S<sub>2</sub>断开时，I<sub>甲</sub>:I<sub>乙</sub>=\_\_\_\_\_。
- 如图为一种测量体重的装置，其中体重示数计应使用\_\_\_\_\_表进行改造；请你指出该电表是如何指示测量体重大小的：\_\_\_\_\_。

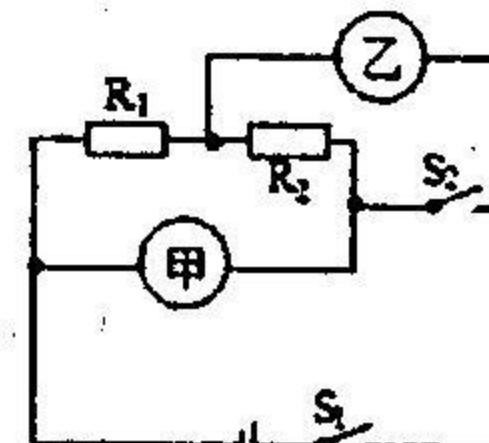


第 6 题图

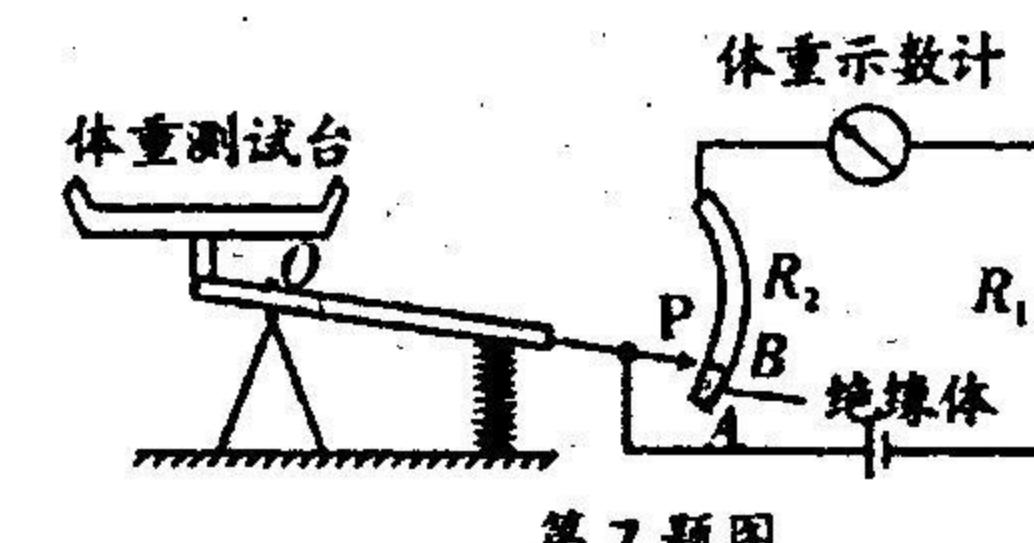


第 7 题图

- 导体的电阻与电压成正比，与电流成反比
- 导体的电阻等于导体两端电压与通过导体的电流之比

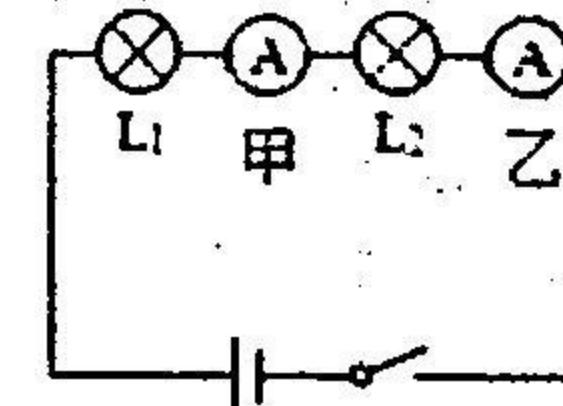
- 下列有关“电”的说法正确的是（ ）  
A. 摩擦起电的实质是创造了电荷  
B. 运动的电荷一定形成电流，自由电子的定向移动方向就是电流的方向  
C. 电路两端有电压就一定有电流  
D. 电阻中有电流，它的两端一定有电压
- 连接如图所示电路，研究串联电路中电流的特点。实验时电流表甲和乙的示数分别为0.18A和0.16A，造成两个电流表示数不同的原因可能是（ ）  
A. 电流表的缘故  
B. 灯泡L<sub>1</sub>和L<sub>2</sub>的电阻不同  
C. 导线有电阻  
D. 灯泡L<sub>1</sub>和L<sub>2</sub>在电路中的位置



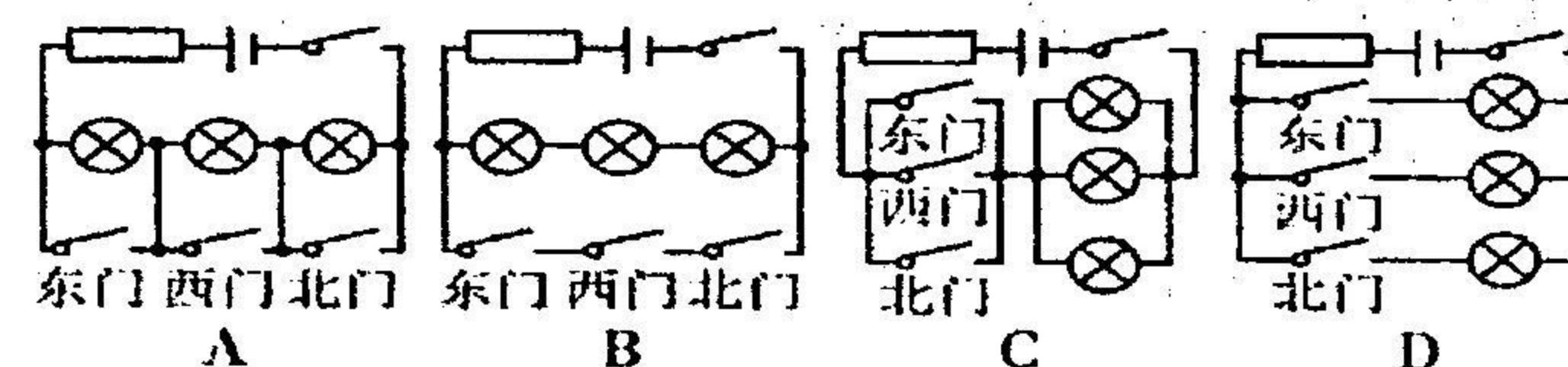- 小施学校的教学楼有东、南、西、北四扇大门，放学后要求都要将门关上。平时传达室的蒋师傅住在南门，每天都要跑三个地方检查门是否关上，非常辛苦。小施学了电学后，为减轻蒋师傅的工作量，设计了一电路图，即三个门中只要有门没关好（相当于一个开关断开），则代表该扇门的指示灯就会发光。下图所示电路图中符合要求的是（ ）



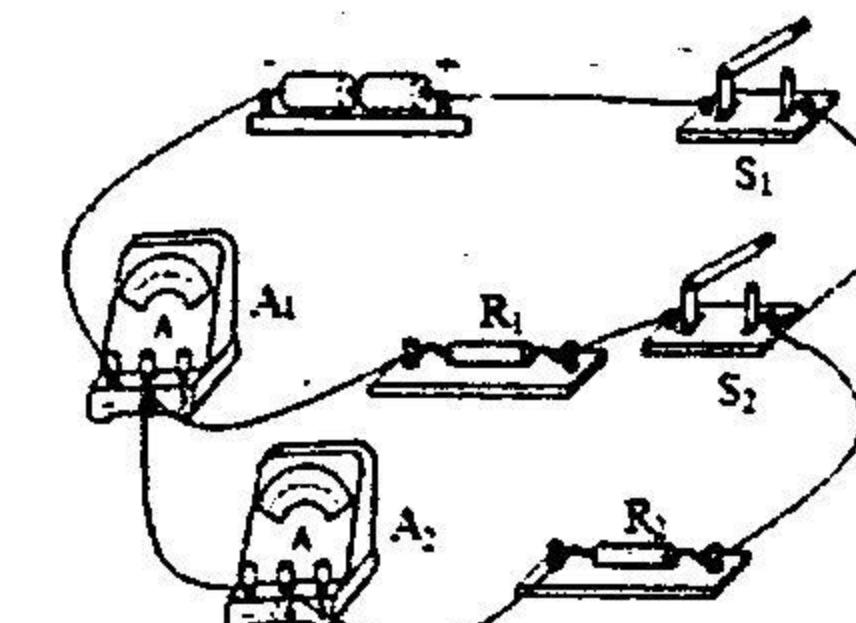- 如图所示的电路中，电流表A<sub>1</sub>的示数为0.5A，A<sub>2</sub>的示数为0.3A，电阻R<sub>2</sub>的阻值为10Ω。下列说法正确的是（ ）  
A. 通过电阻R<sub>1</sub>的电流为0.5A  
B. 电源电压为5V  
C. 电阻R<sub>1</sub>的阻值为15Ω  
D. 若断开开关S<sub>2</sub>，电流表A<sub>1</sub>示数变大




## 二、单选题（16）

- 对某导体，其电阻R=U/I所表示的意思是（ ）  
A. 导体中电流越小，则电阻越大  
B. 加在导体两端的电压越大，则电阻越大


13. 如图所示的电路中，电源电压为4.5V不变，电阻 $R_1$ 标有“ $6\Omega 0.5A$ ”，滑动变阻器 $R_2$ 标有“ $30\Omega 1A$ ”，电流表量程为“ $0\sim 0.6A$ ”，电压表量程为“ $0\sim 3V$ ”。为了保护各电表和元件，滑动变阻器 $R_2$ 允许接入电路的阻值范围是（ ）

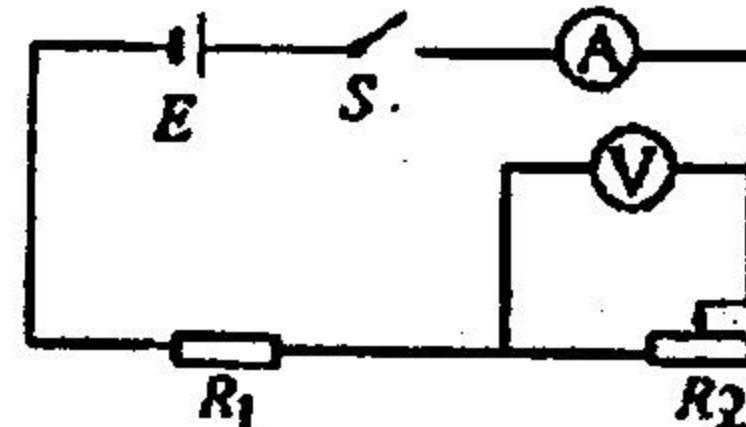- A.  $0\sim 12\Omega$   
B.  $0\sim 30\Omega$   
C.  $3\sim 12\Omega$   
D.  $3\sim 30\Omega$




14. (双选) 某型号天燃气泄漏检测仪器的电路如图甲所示，图中R为气敏电阻，其阻值R与天然气浓度 $\beta$ 的变化关系如图乙所示，已知 $R_0$ 为定值电阻，电源电压恒定不变，用此仪器检测天然气是否泄漏，则下列判断正确的是（ ）

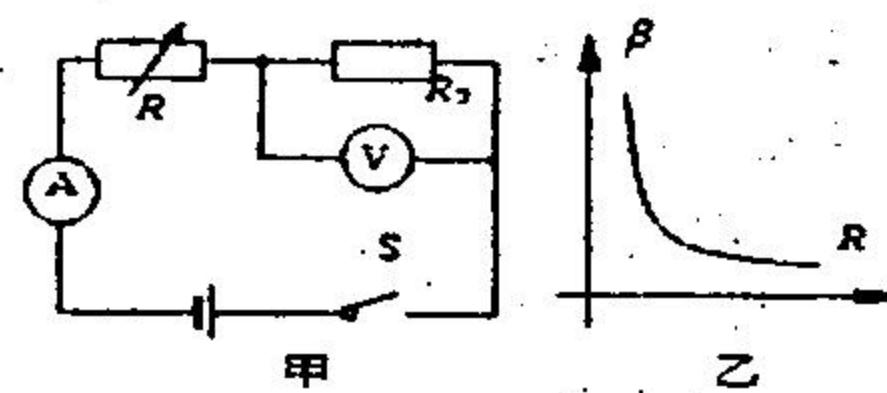- A. 天然气浓度增大时，电压表示数变大  
B. 天然气浓度减小时，电流表示数变大  
C. 天然气浓度增大时，电压表与电流表示数的比值变大  
D. 无论天然气浓度怎样变化，电压表与电流表示数的比值不变



15. (双选) 标有“ $6V 0.8A$ ”的小灯泡L和标有“ $6V 0.6A$ ”的小型电加热器R，它们电流与电压变化的关系如图甲所示。现将它们连入图乙所示电路中，闭合开关S，其中一用电器正常工作，下列说法错误的是（ ）

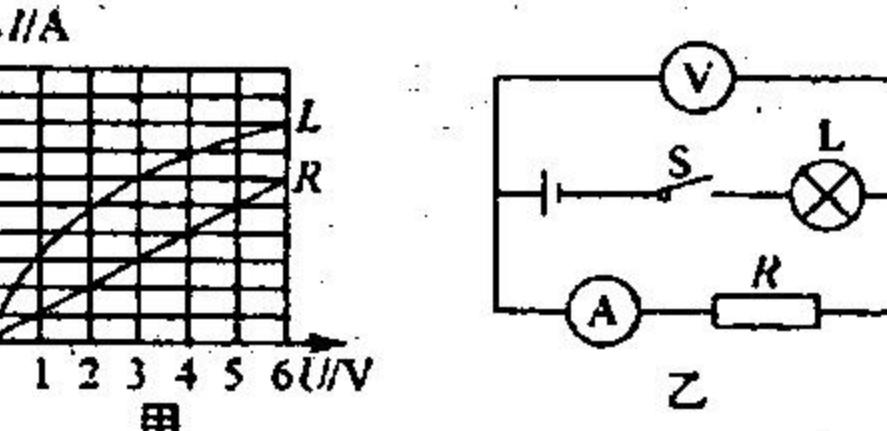- A. 灯泡的电阻与电压和电流有关  
B. 电源电压为9V  
C. 如果电源电压减小5V时，通过灯泡的电流为0.3A  
D. 如果电源电压减小5V时，电压表与电流表示数的比值变小




### 三、作图题 (2+2)


16. 为使电路正常工作，请在图中恰当位置分别填入电流表和电压表。

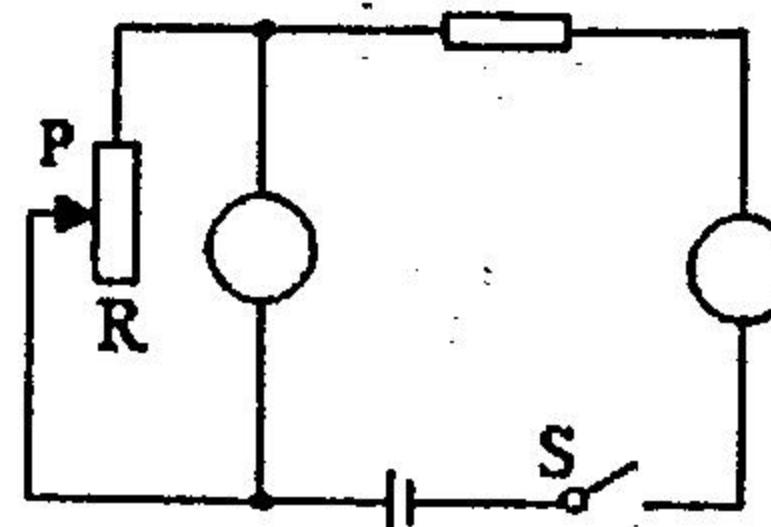17. 小雨的房间里有四盏灯，开关 $S_1$ 控制吊灯 $L_1$ 和 $L_2$ ；开关 $S_2$ 控制壁灯 $L_3$ ；开关 $S_3$ 和 $S_4$ 控制床头灯 $L_4$ ，使它有~~两种~~不同的亮度。

现在有一个电源、4个开关、4个灯泡、一个定值电阻R和若干导线，请你设计上述电路，将电路图画在方框内。




第 16 题图

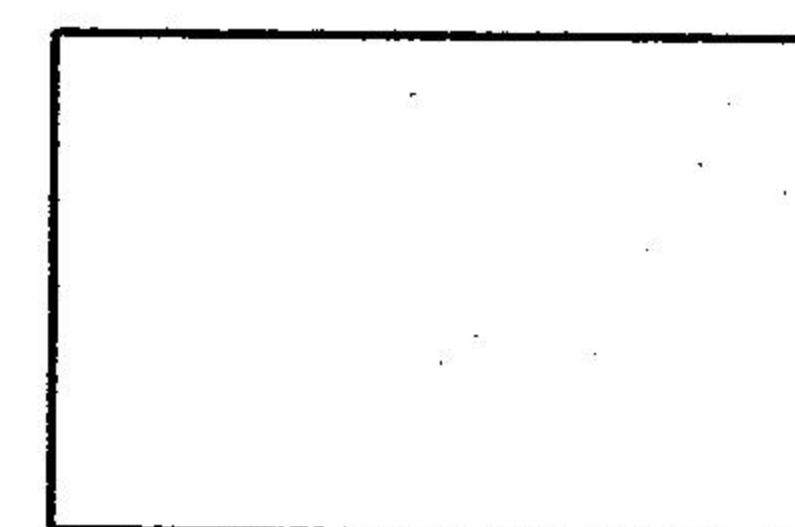

第 17 题图

### 四、实验探究题 (6+6+6)


18. 小茹用如图所示电路“探究串联电路的电压规律”。

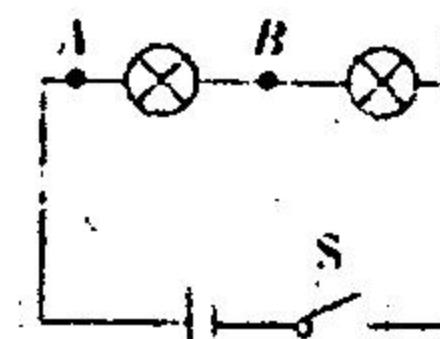

实验次数	$U_{AB}/V$	$U_{BC}/V$	$U_{AC}/V$
1	0.8	2.2	3.0
2	1.0	2.0	3.0
3	1.2	1.8	3.0

- (1) 在连接电路时，开关应处于\_\_\_\_\_ (选填“闭合”或“断开”) 状态。  
 (2) 实验中最好选择规格\_\_\_\_\_ (选填“相同”或“不同”) 的小灯泡。  
 (3) 测出A、B两端的电压后，小茹断开开关S，准备拆下电压表，改接在B、C之间。小明认为这样做太麻烦，只需将与A点相连的导线改接到C点即可。小明的做法是\_\_\_\_\_ (选填“错误”或“正确”) 的，原因是\_\_\_\_\_。  
 (4) 经过多次实验，将得到的数据记录在表格中。分析实验数据，可得到串联电路的电压规律是\_\_\_\_\_ (用公式表示)。  
 (5) 小茹进行多次实验的目的是\_\_\_\_\_。

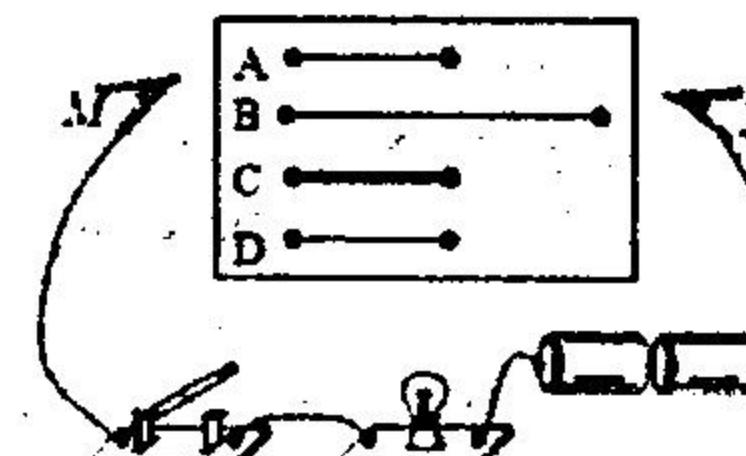
19. 如图是“探究影响导体电阻大小的因素”的实验装置，实验所用的4根电阻丝规格、材料如表所示。



电阻丝	材料	长度/m	横截面积/mm <sup>2</sup>
A	镍铬合金	0.25	1.0
B	镍铬合金	0.50	1.0
C	镍铬合金	0.25	2.0
D	锰铜合金	0.25	1.0

- (1) 实验中可以通过比较小灯泡的亮度来判断导体电阻大小，这是运用了\_\_\_\_\_ (选填“控制变量法”或“转换法”)。  
 (2) ①为了探究导体电阻大小与材料的关系，应该选用\_\_\_\_\_ 两根电阻丝进行实验；  
 ②选用A、C两根电阻丝进行实验，是为了探究导体的电阻大小与\_\_\_\_\_ 关系；  
 ③分别将A、B两根电阻丝依次接入电路中，灯泡亮度变暗。由此得到的结论是当材料和横截面积相同时，导体的长度越长，电阻\_\_\_\_\_ (选填“越大”或“越小”)。  
 (3) 为了更好地比较电阻丝的电阻大小，小红认为应该将灯泡换成电流表，小明认为应该在原来电路中再串联一个电流表。经过实际操作对比，大家认为小明的方案更合理，这是因为\_\_\_\_\_。  
 (4) 近年，我国城乡进行家庭供电线路的改造，将电线换成更粗的，可以\_\_\_\_\_ (选填“增大”或“减小”) 输电线的电阻。

20. 有两个阻值未知的定值电阻  $R_1$ 、 $R_2$ 。

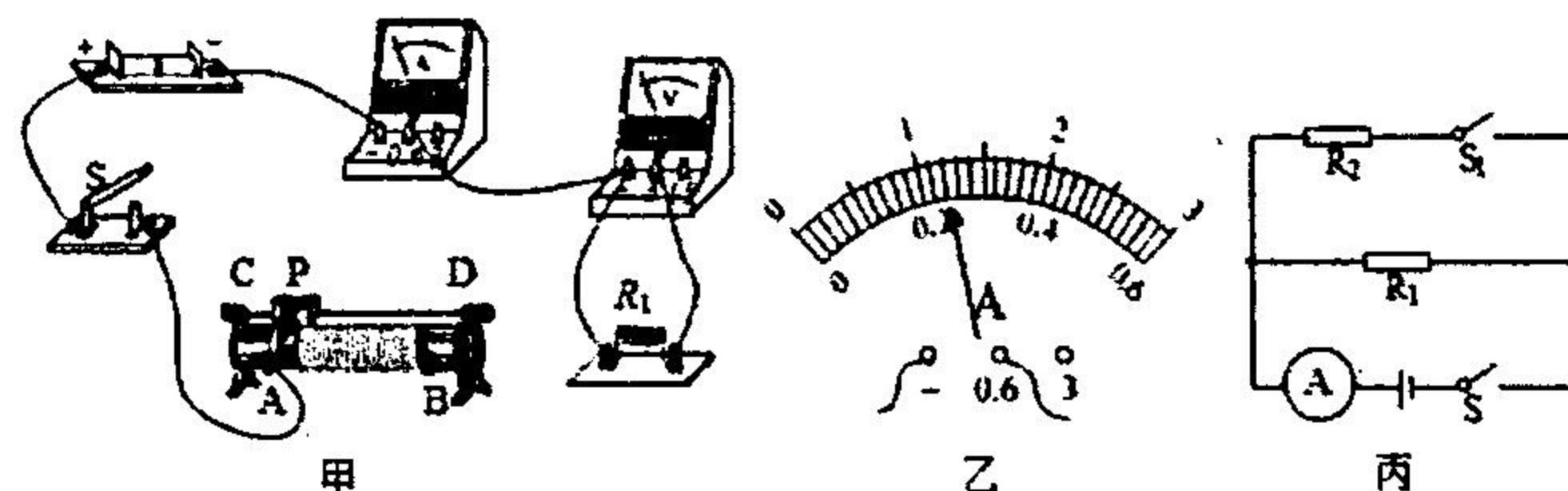

(1) 小明先用图甲所示的实验电路测量  $R_1$  的阻值, 请你用笔画线代替导线, 帮助小明将图甲中的实物图连接完整 (连线不得交叉);

①闭合开关前, 应将滑动变阻器的滑片 P 移动到\_\_\_\_\_ (选填“A”或“B”) 端。

②连接电路后, 闭合开关, 小明发现无论怎样移动滑动变阻器的滑片, 两电表均无示数, 其原因可能是\_\_\_\_\_ (填字母)。

- A.  $R_1$  短路    B.  $R_1$  断路    C. 滑动变阻器短路    D. 滑动变阻器断路

③小明排除故障后, 闭合开关, 移动滑片 P, 当电压表示数为 1.2V 时, 电流表示数如图乙所示为

\_\_\_\_\_ A, 则  $R_1$  阻值为\_\_\_\_\_  $\Omega$ 。

(2) 完成上述实验后, 小明继续测量另一个未知电阻  $R_2$  的阻值, 可在连接电路时, 发现电压表和滑动变阻器都已损坏。经过思考, 小明用刚才已经测定的定值电阻  $R_1$  及原来剩下的器材, 再向老师要了一个开关  $S_1$ , 设计实验电路图如图丙所示, 实验步骤如下:

①只闭合开关  $S$ , 记录下电流表的示数  $I_1$ ;

②再闭合开关  $S_1$ , 记录下电流表的示数  $I_2$ ;


③未知电阻的表达式  $R_2 = \text{_____}$  (用所测得已知量的符号表达)。

## 五、综合计算题 (8+9)


21. 如图所示电路,  $R_1=10\Omega$ ,  $R_3=2\Omega$ , 电源电压为 36V, 当 S 接 a, 电路中的电流是 2A,

求: (1)  $R_2$  的电阻值;

(2) 当 S 接 b 时,  $R_3$  两端的电压。

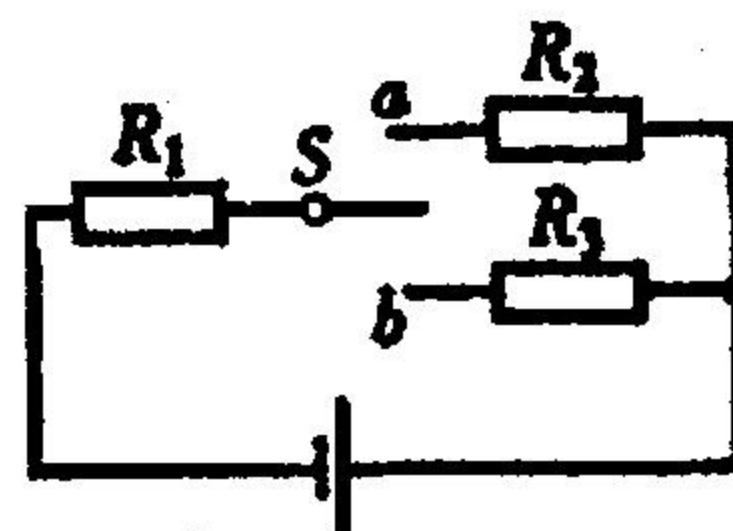

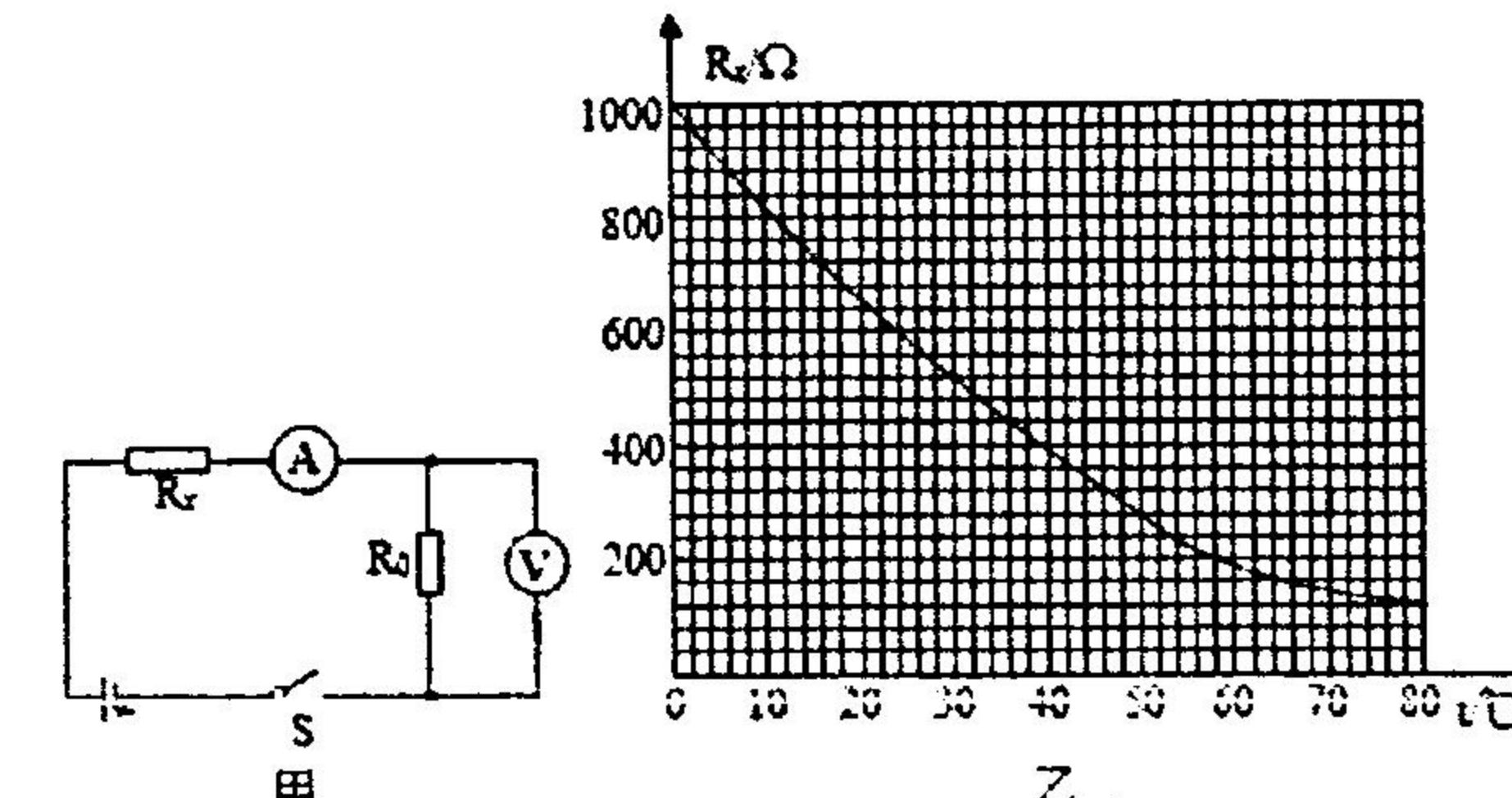22. 现代生物医学研究使用的细菌培养箱内的温度需要精确测控, 测控的方法之一是用热敏电阻来探测温度。如图甲所示的电路, 将热敏电阻  $R_x$  置于细菌培养箱内, 其余都置于箱外。这样既可以通过电流表的示数来表示箱内温度, 又可以通过电压表的示数来表示箱内温度。已知该电路中电源电压是 12V, 定值电阻  $R_0$  的阻值是  $200\Omega$ , 热敏电阻  $R_x$  的阻值随温度变化的关系如图乙所示。求:



(1) 当培养箱内的温度降低时, 电流表的示数\_\_\_\_\_ (选填“变大”或“变小”)

(2) 当培养箱内的温度为  $40^{\circ}\text{C}$  时, 电压表的示数是多大?

(3) 已知电流表的量程是  $0\sim 30\text{mA}$ , 电压表的量程是  $0\sim 8\text{V}$ , 则此电路能够测量的最高温度是多大?