

# 九年级物理试题(卷)

注意事项:

1. 本试卷分为第一部分(选择题)和第二部分(非选择题). 全卷共 6 页, 试题满分 100 分, 卷面满分 3 分, 总分 103 分, 考试时间 90 分钟。
2. 领到试卷和答题卡后, 请用黑色墨水签字笔, 在答题卡上填写学校、姓名、班级和考号。
3. 请在答题卡上各题的指定区域内作答, 否则作答无效。
4. 考试结束, 将答题卡拍照按要求上传。

## 第一部分(选择题 共 36 分)

一、选择题(本大题共 12 小题, 每小题 3 分, 计 36 分. 每小题只有一个选项是符合题意的)


1. 在通常情况下, 下列物体中, 属于导体的是
  - 玻璃棒
  - 橡胶棒
  - 铅笔芯
  - 塑料管
2. 下列情境中改变物体内能的方式与其他三个不同的是
  - 喝冷饮解暑
  - 用热水袋取暖
  - 烈日下的沙子烫脚
  - 汽车内燃机的压缩冲程
3. 小明利用电能表测量某家用电器的电功率, 当电路中只有这个用电器工作时, 测得 10 min 内, 消耗电能  $0.25 \text{ kW} \cdot \text{h}$ , 则这个用电器可能是
  - 白炽灯
  - 空调
  - 电视机
  - 洗衣机
4. 甲和乙是两个轻质泡沫小球, 丙是用丝绸摩擦过的玻璃棒, 甲、乙、丙三者之间相互作用时的场景如图所示, 由此判断
  - 小球甲可能带负电
  - 小球乙一定不带电
  - 小球甲一定带正电
  - 小球乙一定带正电
5. 如图所示电路, 两灯泡规格不同, 闭合开关  $S_1$ 、 $S_2$ , 两灯泡都发光, 下列说法正确的是
  - 灯泡  $L_1$  与  $L_2$  串联
  - 开关  $S_2$  控制干路通断
  - 灯泡  $L_1$  两端电压大于  $L_2$  两端电压
  - 电流表  $A_1$  示数大于电流表  $A_2$  示数
6. 关于燃料的热值, 下列说法中正确的是
  - 燃料的热值跟燃料是否完全燃烧有关
  - 燃料的热值与温度有关
  - 燃料的热值与温度和质量都没有关系
  - 燃料的质量越大, 它的热值就越大

7. 如图是上坡型避险车道,供刹车失灵的车辆驶离正线并安全减速。避险车道上铺有很多砂石,当失控车辆冲上避险车道后,它的

- A. 动能增加  
B. 重力势能减少  
C. 机械能减少  
D. 机械能不变



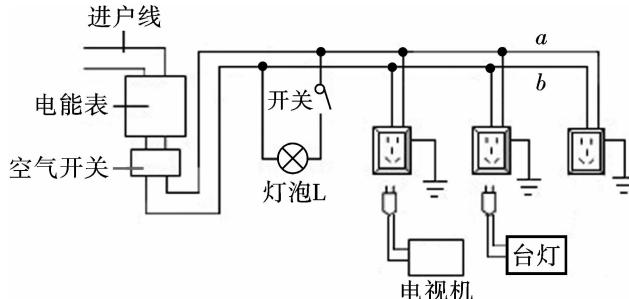8. 如图所示为家庭电路的简化电路图,若该电路中各处的连接都是正确的,则关于该家庭电路下列说法中正确的是




- A. a 线是零线,b 线是火线  
B. 开关是串接在火线与灯泡 L 之间的  
C. 电能表是测量用电器总功率的仪表  
D. 台灯与电视机接入电路时,是串联关系
9. 现有两个电阻  $R_1$  和  $R_2$ ,且  $R_1 < R_2$ ,把它们接到同一电源,要使电路中电流最大,应该

- A. 只接入  $R_1$   
B. 只接入  $R_2$   
C.  $R_1$  和  $R_2$  串联后接入电路  
D.  $R_1$  和  $R_2$  并联后接入电路

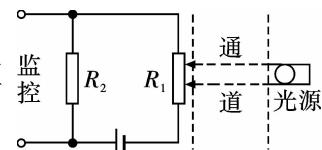
10. 如图为利用光敏电阻设计的监控装置示意图,  $R_1$  是光敏电阻,

当光照射的强度增大时其阻值变小, $R_2$  是定值电阻,电源电压不变. 当有人经过通道遮蔽光线时




- A. 通过  $R_1$  的电流变小  
B.  $R_1$  两端的电压变小  
C. 通过  $R_2$  的电流不变  
D.  $R_2$  两端的电压变大

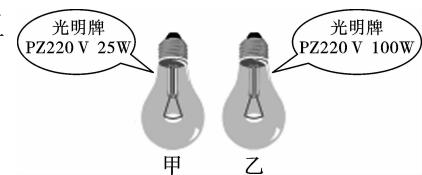11. 甲、乙两只普通照明灯泡的铭牌如图所示,若它们的电阻不随温度的变化而改变,则下列说法中正确的是




- A. 甲灯泡的电阻小于乙灯泡的电阻  
B. 两灯泡均正常工作时,乙消耗的电能较多  
C. 两灯泡串联后接在 220 V 的电路中,乙的实际功率较大  
D. 将乙灯泡接入 110 V 的电路中,它的实际功率为 25 W

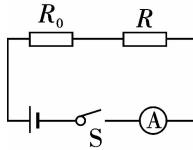12. 小聪设计了一款湿度计,从湿度计(由小量程电流表改装而成)指针所指刻度可知湿度大小,其原理如图甲所示。 $R_0$  为 1 000  $\Omega$  的定值电阻,电源电压恒为 6 V, $R$  为湿敏电阻,其阻值随空气湿度的变化关系如图乙所示,人体感觉比较舒服的湿度  $R_H$  范围是 40% ~ 60%. 当指针所指湿度对应电流表示数为 2 mA 时,下列说法错误的是



甲

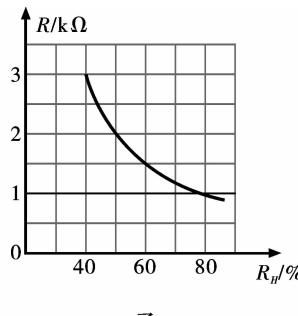

乙

- A. 湿敏电阻的阻值为  $2\ 000\ \Omega$   
 B. 空气湿度为  $50\%$ , 人体感觉比较舒服  
 C. 电路消耗的总功率为  $0.024\ W$   
 D. 空气湿度不变,  $3\ min$  电阻  $R_0$  消耗电能  $0.72\ J$

## 第二部分(非选择题 共 64 分)

### 二、填空与作图题(本大题共 8 小题,计 26 分)


13. (3 分)“花气袭人知骤暖”,这是诗人陆游《村居书喜》中的诗句,其中隐含的物理知识为:分子的无规则运动程度与\_\_\_\_\_有关;雨后天晴,荷叶上两滴滚动的水珠相遇时,会汇合变成一滴较大的水滴,这说明分子间存在\_\_\_\_\_;一般情况下,固体很难被压缩,这是由于固体分子间存在\_\_\_\_\_。

14. (3 分)“热”字含义包括“温度、内能、热量”. “今天的天气很热”,这里的“热”字表示是\_\_\_\_\_;“摩擦生热”,这里的“热”字表示的是\_\_\_\_\_;“物体吸热升温”,这里的“热”字表示的是\_\_\_\_\_.


15. (3 分)如图所示是国产某品牌的电动混合动力汽车,给汽车蓄电池充电时,蓄电池相当于\_\_\_\_\_ (选填“用电器”或“电源”);充电时,将电能转化为了\_\_\_\_\_能. 汽车转弯时,同侧前后两个转向灯会同时闪亮,若其中一只灯坏了,另一只灯仍会闪亮,两个转向灯的连接方式为\_\_\_\_\_.



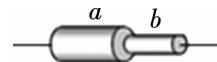16. (3 分)用同种材料的导体制成长度相等但横截面积不同的圆柱体  $a$  和  $b$  ( $a$  和  $b$  互相连接),  $a$  比  $b$  的横截面积大,将它们接入电路中,如图所示,则  $a$ 、 $b$  的电阻关系  $R_a$  \_\_\_\_\_  $R_b$ ,通过  $a$ 、 $b$  的电流  $I_a$  \_\_\_\_\_  $I_b$ ,  $a$ 、 $b$  两端电压  $U_a$  \_\_\_\_\_  $U_b$ . (均选填“ $>$ ”“ $=$ ”或“ $<$ ”)




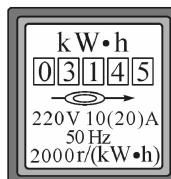17. (3 分)如图所示是小明家的电能表,根据此图可知:通常情况下小明家同时使用用电器的总功率应不超过\_\_\_\_\_ W,若用这个电能表测某用电器的功率时,转盘在  $1\ min$  内转了  $20$  转,则这个用电器的功率是\_\_\_\_\_ W. 造成家庭电路中电流过大的原因是\_\_\_\_\_ (只填写一种即可).




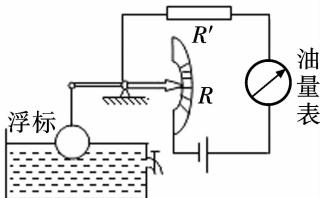18. (3 分)如图所示是汽车油量表工作原理的示意图,图中油量表实质是一个\_\_\_\_\_ (选填“电流表”或“电压表”),油量减少时,与浮标连接的变阻器  $R$  连入电路中的电阻变

\_\_\_\_\_，使得电路中的总电阻变大，“油量表”示数变\_\_\_\_\_.



(第 18 题图)

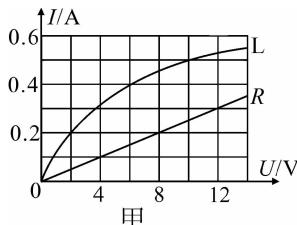

(第 19 题图)


19. (4 分) 图甲是小灯泡 L 和电阻 R 的电流随电压变化图象,由图象可知,当 R 两端的电压为 0 时, R 的阻值为 \_\_\_\_\_  $\Omega$ . 将它们接入图乙所示电路中,只闭合开关  $S_1$ ,小灯泡的实际功率为 0.4 W,则电源电压为 \_\_\_\_\_ V. 若闭合开关  $S$ 、 $S_2$ ,断开开关  $S_1$ ,电流表示数变化了 \_\_\_\_\_ A,此时小灯泡的实际功率为 \_\_\_\_\_ W.

20. (4 分)(1) 我们在实验室里用“伏安法”测量定值电阻的阻值大小,请你在图甲的虚线框中画出这个实验的电路图.

- (2) 插线板上有开关、开关控制的指示灯和插孔,若指示灯开路,插孔仍可正常使用. 请在插线板示意图上把开关、指示灯和插孔正确连接起来.



甲


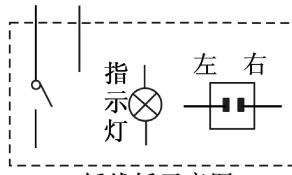


插线板示意图

乙

### 三、实验与探究题(本大题共 4 小题,计 22 分)

21. (4 分) 按要求完成填空.

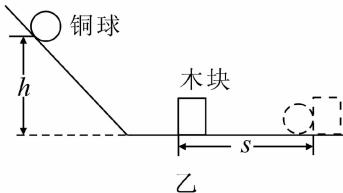
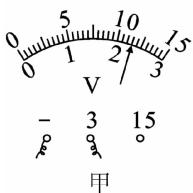


- (1) 如图甲所示,图中电压表示数为 \_\_\_\_\_ V.

- (2) 如图乙所示,用该装置探究影响动能大小因素时是通过观察 \_\_\_\_\_ 比较动能大小的.


- (3) 如图丙所示,若测得 A、B、C 三处的电流分别为  $I_A$ 、 $I_B$ 、 $I_C$ ,则它们之间满足的关系是 \_\_\_\_\_.

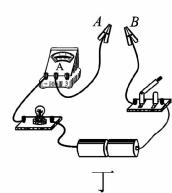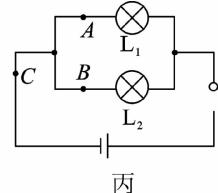- (4) 如图丁所示,先将一根长电阻丝接入 A、B 之间,再截取长电阻丝的一半接入 A、B 之间,这是为了探究 \_\_\_\_\_ 对电阻大小的影响.



丁

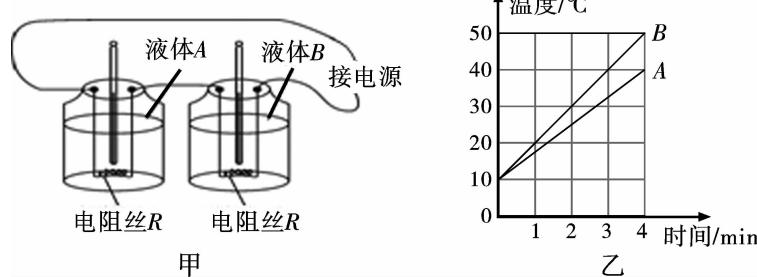22. (5分)如图甲所示是探究物质吸热本领大小的实验装置,除烧瓶中液体外其他完全相同.




(1)本实验采用的物理研究方法有转化法和\_\_\_\_\_法.

(2)为达到实验目的,对液体A和液体B要求:初温相同和\_\_\_\_\_ (选填“体积”或“质量”)相同.

(3)实验用电阻丝对液体进行加热,这是利用了电流的\_\_\_\_\_效应;液体A和B吸收热量的多少通过观察\_\_\_\_\_ (选填“加热时间的长短”或“温度计升高的示数”)来比较.

(4)根据实验数据绘制的液体A和B的温度随时间变化的图象如图乙所示,由图象得出:液体\_\_\_\_\_ (选填“A”或“B”)的吸热能力强.

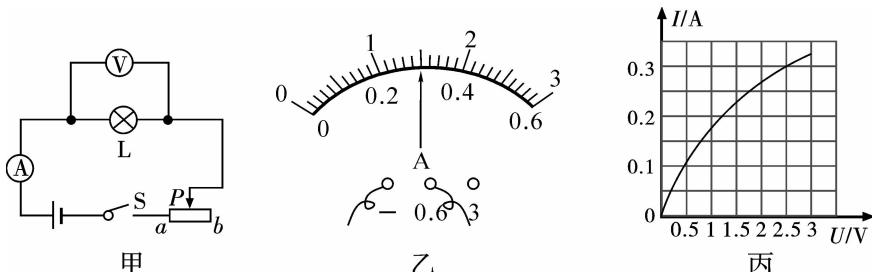23. (6分)如图甲所示是小明测量小灯泡电功率的实验电路图,已知小灯泡的额定电压为2.5 V.




(1)该实验的实验原理是\_\_\_\_\_ (用公式表示);在连接电路时,开关闭合前滑动变阻器的滑片P应滑到\_\_\_\_\_ (选填“a”或“b”)端.

(2)小明确认电路连接无误后,闭合开关,缓慢移动滑动变阻器的滑片,发现电流表示数有变化,电压表没有示数,小灯泡不发光,则电路的故障是\_\_\_\_\_.

(3)排除故障后闭合开关,移动滑动变阻器的滑片,当电压表的示数为2.5 V时,电流表的示数如图乙所示,为\_\_\_\_\_ A,则小灯泡的额定功率是\_\_\_\_\_ W.

(4)根据测出的数据,小明画出了小灯泡的电流与电压的关系图象(如图丙所示),发现图象是弯曲的,其主要原因是灯丝的电阻随温度的升高而\_\_\_\_\_ (选填“增大”“减小”或“不变”).

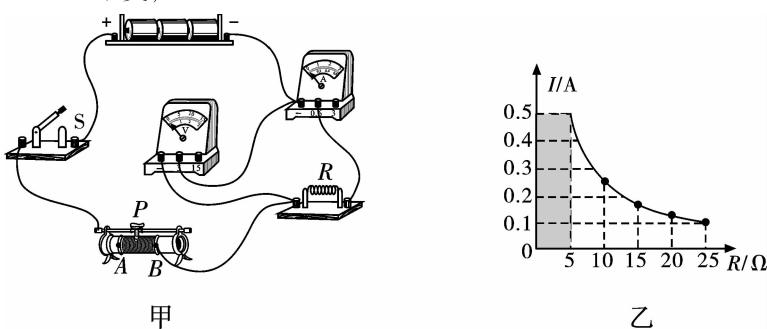24. (7分)小阳同学在探究“导体中电流与电压、电阻的关系”实验中,连接了如图甲所示的实验电路(电源电压4.5 V不变).



(1)在图甲所示实物电路中，\_\_\_\_\_连接有错误.

(2)小阳改正错误的电路连接后,闭合开关S,将滑动变阻器的滑片P向右移动时,观察到电流表的示数\_\_\_\_\_ (选填“变小”“变大”或“不变”).

(3)小阳在探究“通过导体的电流跟该导体两端电压的关系”实验中,记录的数据如表所示:

$U/V$	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.4
$I/A$	0.24	0.32	0.40	0.48	0.56	0.68

分析表中数据得到的结论是:当\_\_\_\_\_一定时,通过导体的电流跟\_\_\_\_\_.

(4)接着小阳“探究通过导体中电流与电阻的关系”,实验中用到了阻值分别是 $5\Omega$ 、 $10\Omega$ 、 $15\Omega$ 、 $20\Omega$ 、 $25\Omega$ 的定值电阻,图乙是小阳根据测得的实验数据绘制的电流I随电阻R变化的图象,其中阴影面积的物理意义是\_\_\_\_\_,其数值为\_\_\_\_\_;为顺利完成五次实验,滑动变阻器的最大阻值至少是\_\_\_\_\_  $\Omega$ .

#### 四、综合题(本大题共2小题,计16分)

25.(8分)随着我国经济水平的不断提高,汽车越来越多地走进了普通百姓人家.小明家汽车的额定功率为 $23\text{ kW}$ ,汽车的水箱中装有冷却用水 $2.5\text{ kg}$ .



(1)如图所示是汽油机的\_\_\_\_\_冲程;汽车用水作发动机冷却液是因为水的\_\_\_\_\_ (选填“比热容”或“热值”)大;随着科学技术发展,汽车发动机的效率\_\_\_\_\_ (选填“可能”或“不可能”)达到 $100\%$ .

(2)该汽车的某次行程中,若水箱中水温升高 $20^{\circ}\text{C}$ ,则水吸收了多少热量? [水的比热容为 $4.2 \times 10^3\text{ J}/(\text{kg} \cdot ^{\circ}\text{C})$ ]

(3)若该汽车在水平路面上以额定功率匀速直线行驶 $1\text{ h}$ 消耗的汽油质量是 $6\text{ kg}$ ,则该汽车发动机的热机效率是多少?(汽油的热值为 $4.6 \times 10^7\text{ J/kg}$ )

26.(8分)小都学习完电学知识后设计了一个电加热装置,可以实现两挡,即高温挡和低温挡,其额定电压为 $220\text{ V}$ .图甲是其电路原理图, $S_0$ 为温控开关, $R_1$ 、 $R_2$ 为电热丝(阻值不变),某次工作过程中,电加热装置在额定电压下工作的电功率P与时间t的关系如图乙所示.求:

(1)该加热装置处于高温挡阶段消耗的电能;

(2)该加热装置处于低温挡时,通过 $R_1$ 的电流;

(3) $R_2$ 的阻值.

