

# 墨玉县 2022-2023 学年第一学期摸底测试

## 九年级物理

(考试时间: 60 分钟 满分: 100 分)

### 一、填空题 (12×3 分=36 分) (1-12 题每题 3 分, 共 36 分)

1. 下列现象中能用分子动理论解释的是 ( )

- A. 灰尘飞舞      B. 杏花飘香      C. 大河奔流      D. 瑞雪飘飘

2. 下列每组物体在通常情况下都是绝缘体的是 ( )

- A. 硬币、陶瓷罐      B. 铅笔芯、塑料刻度尺      C. 玻璃杯、橡胶轮胎      D. 人体、木


3. 四冲程内燃机工作时, 机械能转化成内能的冲程是 ( )

- A. 吸气冲程      B. 压缩冲程      C. 做功冲程      D. 排气冲程

4. 质量相等、初温相同的水和煤油, 分别用两个相同的电加热器加热 (不计热损失),

加热过程中温度变化如图所示, 则下列判断正确的是 ( )

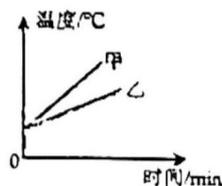- A. 甲的比热容大, 是水      B. 甲的比热容大, 是煤油  
C. 乙的比热容大, 是水      D. 乙的比热容大, 是煤油



5. 下列关于电荷的说法中正确的是 ( )


- A. 自由电子带正电      B. 绝缘体中没有电子      C. 同种电荷相互吸引      D. 自然界中存在两种电

6. 如图所示的用电器中, 利用电流热效应工作的是 ( )

- A.  电热水壶      B.  电风扇      C.  电视机      D.  计算器

7. 如图所示, 将滑动变阻器连入电路, 当滑片 P 向 A 端滑动时, 电路中的电阻变大, 则应连接的接线柱是 ( )

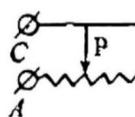
- A. C 和 A      B. D 和 A      C. A 和 B      D. C 和 B



8. 如图所示电路中, 甲、乙两处分别接入电流表或电压表, 当开关闭合后,

下列接法中能使两灯均发光的是 ( )

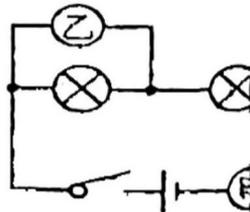- A. 甲、乙均接电压表      B. 甲、乙均接电流表  
C. 甲接电流表、乙接电压表      D. 甲接电压表、乙接电流表




9. 下列四盏灯泡正常发光时, 灯丝中电流最大的是 ( )

- A. "PZ36-40"      B. "PZ220-25"      C. "PZ220-60"      D. "PZ110-100"

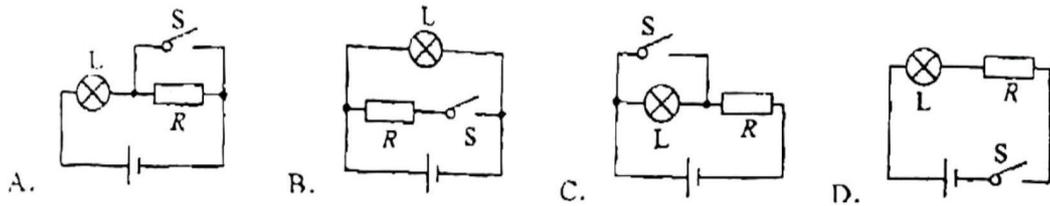
10. 汽车的安全带指示灯, 会提醒驾驶员系好安全带。当安全带系好时, 相当于闭合开关 S, 指示灯亮; 安全带未系好时, 相当于断开开关 S, 指示灯 L 亮。下列符合要求的电路图是 ( )

考生姓名: \_\_\_\_\_ 座位号: \_\_\_\_\_  
 年级: \_\_\_\_\_ 班 \_\_\_\_\_ 考场号: \_\_\_\_\_  
 学校名称: \_\_\_\_\_ 考号: \_\_\_\_\_





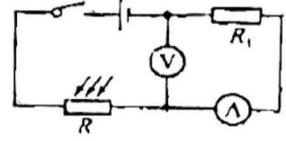
11. 如图,  $R$  为光敏电阻, 其阻值随光照强度的增大而减小,  $R_1$  是定值电阻. 闭合开关, 逐渐增大光敏电阻上的光照强度, 电表示数变化情况是( )



- A. 电流表示数变小, 电压表示数变大  
 B. 电流表示数变大, 电压表示数变小  
 C. 电压表和电流表示数的比值将变小  
 D. 电流表和电压表示数均变大


12. 如图所示, 电路中电源完好, 当开关  $S$  闭合后, 发现电压表的指针指“零”, 则不可能出现的故障是( )

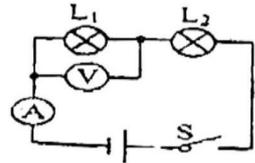- A.  $L_1$  的灯丝断了, 其他完好  
 B.  $L_2$  的灯丝断了, 其他完好  
 C. 灯  $L_1$  发生短路了  
 D. 电压表因接线不牢而断开



二、填空题 (13—26 题每空 1 分共 28 分)

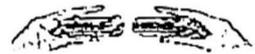13. 如图所示, 两个表面光滑的铅块相互挤压后粘在一起, 说明分子间有\_\_\_\_\_ ; 长时间挤压在一起的铅块和金块会相互渗透, 这属于\_\_\_\_\_ 现象。



14. “钻木”能“取火”说明\_\_\_\_\_ 可以改变物体的内能, “钻木”时将\_\_\_\_\_ 能转化为内能。

15. 如图为“长征六号”运载火箭, 它首次采用了我国最新研制的大推力液氧煤油发动机. 煤油燃烧过程中, 其热值大小\_\_\_\_\_ ; 燃气对火箭做功, 燃气的内能会\_\_\_\_\_ (均填“增大”、“减小”或“不变”).




16. 串联电路和并联电路是电学中的两种基本电路. 通过你的观察, 学校里的路灯是\_\_\_\_\_ 联的, 教室里的吊扇调速器与吊扇之间是\_\_\_\_\_ 联的。

17. 如图所示, 酸甜多汁的水果点亮了一排发光二极管, 在这个简单的电路中水果相当于\_\_\_\_\_ , 如果想控制这个电路的通断, 还应在电路中安装\_\_\_\_\_ .




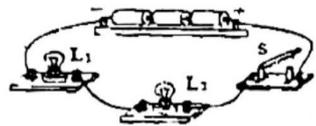18. 如图所示, 电路中的小灯泡  $L_1$ 、 $L_2$  是\_\_\_\_\_ (填“串联”或“并联”), 若小灯泡  $L_1$  的灯丝断了后, 再闭合开关  $S$ , 小灯泡  $L_2$  将\_\_\_\_\_ (填“发光”或“不发光”).



19. 语言复读机工作时需要 6V 的电源, 可以用\_\_\_\_\_ 节干电池串联起来使用, 家庭电路中两盏亮度不同的灯泡并联时, 它们的电压\_\_\_\_\_ (填“相同”或“不相同”).

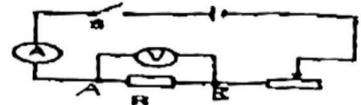20. 在导体的材料和横截面积相同时, 导体长度越长, 电阻越\_\_\_\_\_ ; 在导体的材料和长度相同时, 导体的横截面积越大, 电阻越\_\_\_\_\_ .




21. 图是“探究电流与电阻的关系”的电路图. 将  $5\Omega$  的定值电阻接入图中




A、B 两点间，正确操作后，电流表的示数为 0.40A。接下来的操作是：断开开关，将  $5\Omega$  的定值电阻更换为  $10\Omega$  的定值电阻，再将滑动变阻器的滑片 P 移到最\_\_\_\_\_（选填“左”或“右”）端，然后闭合开关，移动滑片 P，使电压表示数为\_\_\_\_\_V 时，读出电流表的示数。

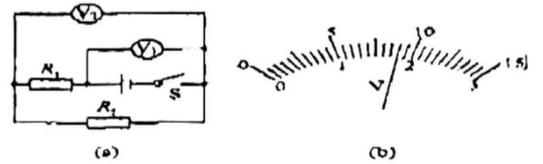22. 如图 (a) 所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针偏转均为图 (b) 所示，则电阻  $R_1$  两端的电压为\_\_\_\_\_， $R_2$  两端的电压为\_\_\_\_\_。




23. 人体安全电压不高于\_\_\_\_\_V，当通过人体的电流接近 30mA 时就会有生命危险，据此可推断，人体电阻约为\_\_\_\_\_ $\Omega$ 。

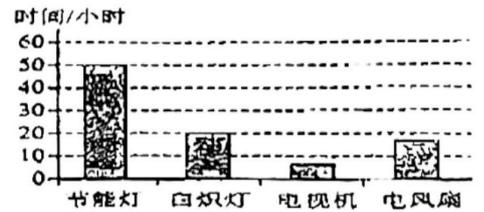24. 如图所示是四种家用电器各自消耗 1 度电可持续正常工作的时间柱状图，其中额定功率最大的电器是\_\_\_\_\_，节能灯正常工作 10 小时消耗的电能是\_\_\_\_\_kW·h。



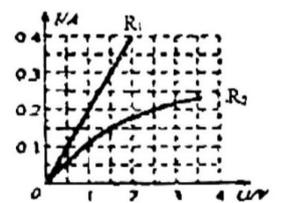
25. 电阻  $R_1$  与  $R_2$  的 I - U 图象如图所示。当  $R_2$  上的电压为 1.5V 时， $R_2$  的阻值是\_\_\_\_\_ $\Omega$ ；若将它们并联连接到电压为 2.5V 的电源上，则干路的电流是\_\_\_\_\_A。



26. 把标有“6V，3W”和“6V，6W”的两盏电灯串联后接入电路中，如果让其中一盏灯正常发光，另一盏灯的实际功率不超过额定功率，则该电路两端的电压应为\_\_\_\_\_V，两灯消耗的实际总功率为\_\_\_\_\_W。

三、作图题 (5 分)

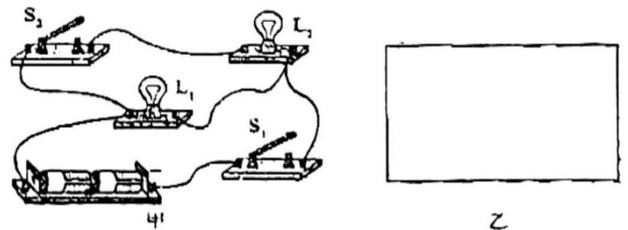
27. 根据如图甲所示的实物连线图，在图乙方框内画出对应的电路图。(要求连线要横平竖直，尽量使电路图简洁美观)



四、实验题 (28—29 题每小题 2 分，共 14 分)

28. 在“探究比较不同物质吸热的情况”的实验中，实验装置如图所示。


加热时间/min	0	1	2	3	4
甲的温度/ $^{\circ}\text{C}$	30	34	38	42	46
乙的温度/ $^{\circ}\text{C}$	10	18	26	34	42

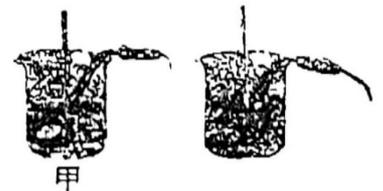

- (1) 实验中应量取\_\_\_\_\_（填“质量”或“体积”）相同的甲、乙两种液体，分别倒入相同的烧杯中。
- (2) 用相同规格的电加热器加热甲和乙两种液体，使它们升高相同的温度，通过比较\_\_\_\_\_来比较甲和乙两种液体吸收热量的多少。
- (3) 实验记录的数据如表所示，分析实验数据可知\_\_\_\_\_物质的吸热能力强。

29. 在测量小灯泡的电功率的实验中，所用电源电压恒为 3V，小灯泡上标有 2.5V 字样。

次数	电压 $U/V$	电流 $I/A$	实际电功率 $P/W$	小灯泡亮度
1	0.5	0.12	0.06	不亮
2	1.5	0.20	0.30	偏亮
3	2.5	0.30		正常
4	2.8	0.32	0.90	更亮

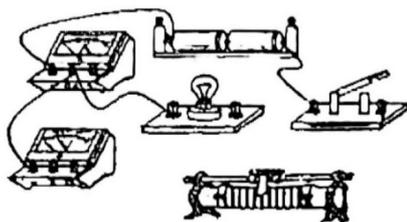


- 请用笔画线代替导线，将图中的实物电路图连接完整。( )
- 在连接电路时，开关始终是\_\_\_\_(填断开或闭合)的，在闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片移到最\_\_\_\_(填右或左)端。
- 闭合开关后进行了 4 次实验，并将有关数据和现象记录在题目的表格中，第 1 次实验小灯泡不亮的原因是灯泡实际功率\_\_\_\_(填太大或太小)。
- 分析上表中数据可知该小灯泡的额定功率为\_\_\_\_W，实验得出的结论是：小灯泡的实际功率越\_\_\_\_，灯泡越亮。

五、计算题 (30 题 8 分，31 题 9 分，共 17 分)

30. 某工厂利用地热温泉水辅助冬季供暖，地热温泉水每天出水量为  $2.5 \times 10^4 \text{kg}$ ，温泉水的初温是  $80^\circ\text{C}$ ，供暖后温度降到  $40^\circ\text{C}$ 。若这些热量改由燃烧焦炭的锅炉提供，则需要完全燃烧 200kg 的焦炭。[ $c_{\text{水}} = 4.2 \times 10^3 \text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ ;  $q_{\text{焦炭}} = 3.0 \times 10^7 \text{J}/\text{kg}$ ]。求：

- 这些温泉水每天放出的热量；
- 锅炉的效率。

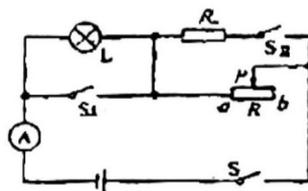31. 如图所示，小灯泡 L 标有“6V 3W”的字样，不考虑灯丝电阻的变化，滑动变阻器的最大阻值  $R$  为  $24 \Omega$ ，电源电压保持不变。当 S 闭合， $S_1$ 、 $S_2$  断开，滑片 P 滑到中点时，小灯泡恰好正常发光。保持滑片 P 的位置不变，闭合 S、 $S_1$ 、 $S_2$ ，发现电流表的示数变化了 1A。求：



- 小灯泡正常发光时的电流。
- 电源电压。
- 当开关 S、 $S_1$ 、 $S_2$  都闭合时，电路消耗总功率的最小值。

装订线内不得答题

