

2023 年九年级物理全册第十七章《欧姆定律》单元试题卷

一、单选题（每题 3 分，共 27 分）

1. 一段导体两端的电压为 5V 时，导体中电流为 0.5A，如果电压增大到 10V，导体的电阻和电流分别为

()

- A. 10Ω 0.2A B. 10Ω 2A C. 10Ω 1A D. 20Ω 1A

2. “探究电流与电压的关系”的实验中，分别用 R_1 、 R_2 两个电阻进行了探究，并根据各自的实验数据绘

制出如图所示的 $I-U$ 关系图像，从图中可以看出 R_1 、 R_2 的大小关系为 ()


- A. $R_1 > R_2$ B. $R_1 < R_2$ C. $R_1 = R_2$ D. 不能确定

3. 关于电压、电流和电阻，下列说法正确的是 ()

- A. 某导体两端的电压越大，其电阻也越大
 B. 某导体两端的电压越大，通过该导体的电流也越大
 C. 通过某导体的电流越小，该导体的电阻越大
 D. 某导体的电阻与电压成正比，与电流成反比

4. 下面四组电阻分别并联后总电阻最小的是()

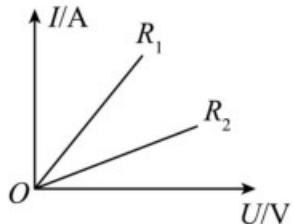
- A. $R_1=10\Omega$ $R_2=100\Omega$ B. $R_1=4\Omega$ $R_2=40\Omega$
 C. $R_1=20\Omega$ $R_2=30\Omega$ D. $R_1=12\Omega$ $R_2=60\Omega$



5. 如图所示，电源电压恒定不变，闭合开关 S，灯 L_1 和 L_2 均发光，一段时间后，一盏灯突然熄灭，而电
流表和电压表的示数都不变，出现这一现象的原因可能是 ()


- A. 灯 L_1 断路 B. 灯 L_2 断路
 C. 灯 L_1 短路 D. 灯 L_2 短路

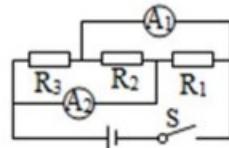6. 如图所示电源电压额定且 $U=12V$ ， $R_1=4\Omega$ ， $R_2=6\Omega$ ， $R_3=12\Omega$ ，闭合开关 S 后，电流表 A_1 和 A_2 的示数
分别为 □ □



- A. 3A 1A B. 3A 5A C. 5A 1A D. 5A

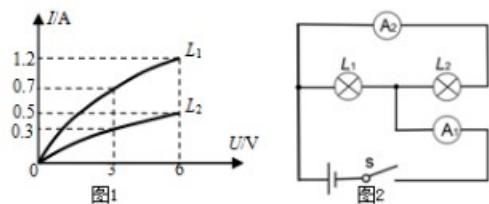
7. 灯泡 L_1 与 L_2 的额定电压均为 6V，如图 1 是两灯的电流随其两端电压变化的曲线。现将两灯接入如图
2 所示电路，电源电压为 3V，闭合开关，两灯泡均发光，则此时电流表 A_1 示数与 L_2 阻值分别是 ()




- A. 1.0 A 10Ω B. 1.0 A 5Ω C. 0.7 A 10Ω D. 0.3 A 12Ω

8. 如图所示，电源电压保持不变，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向右移动时，下列说法中正确的是

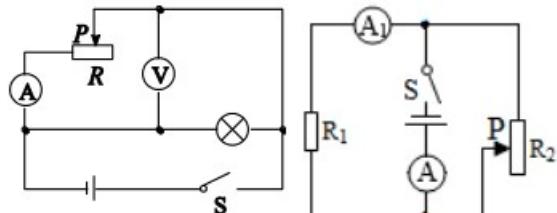- A. 通过滑动变阻器的电流变小，其两端的电压变大
- B. 通过小灯泡的电流及其两端的电压都保持不变
- C. 电流表的示数变大，电压表的示数变小
- D. 电流表和电压表的示数都逐渐变大



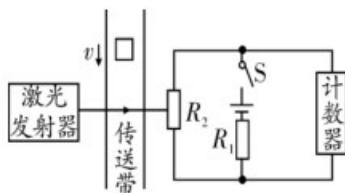9. 某科技小组为快递公司设计的分拣计数装置简化电路如图所示。 R_1 为定值电阻， R_2 为光敏电阻，当有光照射时电阻变小。激光被遮挡一次，计数器会自动计数一次（计数器可视为电压表）。闭合开关，激光被遮挡瞬间。下列说法正确的是（ ）




- A. 计数器两端的电压变大
- B. 通过 R_2 的电流变大
- C. 电阻 R_2 的阻值变小
- D. R_1 与 R_2 的电流之比变小

二、填空题（每空 2 分，共 24 分）


1. 在研究欧姆定律的实验中，我们先保持_____不变，得出导体中的电流跟这段导体两端电压的关系；然后保持_____不变，得出导体中的电流跟这段导体电阻的关系。这种探究方法叫做_____。

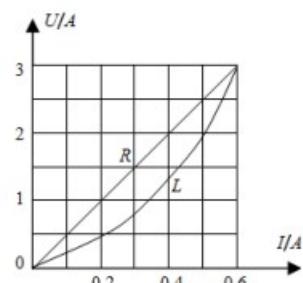2. 如图所示的电路，电源电压不变，闭合开关S，滑动变阻器的滑片P向下滑动过程中，电流表A₁示数_____，电流表A示数_____。（均选填“变大”、“变小”或“不变”）



3. 如图所示是分别测量定值电阻R和小灯泡L两端电压和通过的电流后得到的U-I关系图线，由图可知，定值电阻R的阻值为_____Ω，当小灯泡L两端电压为2V时阻值为_____。

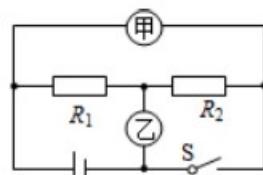4. 如图所示，当开关S闭合，两表为电压表时，甲、乙读数之比为5:2，则 $R_1:R_2=$ _____；当开关S断开，两表为电流表时，甲、乙读数之比为







5. 如图所示，长度相同、横截面积不同的不同材料金属棒 AB 和 CD 连接在一起后接在电源两端，则通过 AB 的电流 _____ 通过 CD 的电流；如果 AB 和 CD 两端的电压相等，则 R_{AB} _____ R_{CD} （选填“小于”、“等于”或“大于”），导电性能较好的材料是 _____（选填“AB”或“CD”）。



三、实验题（每空 2 分，共 24 分）

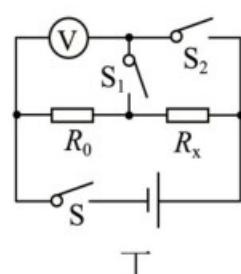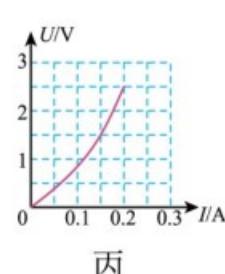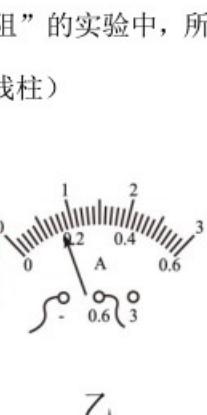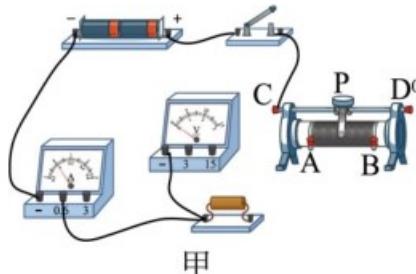1. 小明和小光在“测定小灯泡电阻”的实验中，所用小灯泡正常发光电压为 2.5V，电阻约为 10Ω 。（电流表和电压表最左端均为“-”接线柱）



(1) 小明的实验过程如下：


- ①请用笔画线代替导线完成图甲的实物连接，要求滑片左移电流表示数变小。
- ②电路连接正确后，闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片移到最 _____ 端；闭合开关发现小灯泡不亮，电压表的示数为 0V，电流表有示数，产生这种现象的原因是 _____。
- ③以上故障排除后，再闭合开关，发现小灯泡仍不亮，但电流表和电压表均有示数，接下来他应进行的操作是 _____。
- ④实验中当滑动变阻器滑片移到某一位置时，电流表指针如图乙所示，这时通过小灯泡的电流是 _____。
- ⑤小明又根据实验数据绘制成了 $U-I$ 图像如图丙，根据图像提供的信息，可计算出小灯泡正常发光的电阻是 _____ Ω 。

(2) 小光想利用如图丁所示的电路测量未知电阻 R_x 的大小 (R_0 阻值已知)。下面是他的实验过程，请你帮他完成实验。


- ①闭合开关 S 和 S_2 ，断开 S_1 ，读出此时电压表的示数为 U_1 。
- ② _____，读出此时电压表的示数为 U_2 。
- ③未知电阻阻值的表达式为： $R_x = \frac{U_2}{U_1} R_0$

2. 在探究“电流与电阻的关系”实验过程中，老师给同学们准备了以下器材：蓄电池 (6V)、电流表 (0~

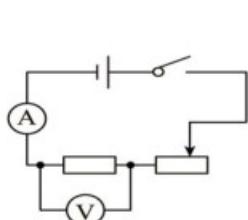
0.6A, 0~3A)、电压表(0~3V, 0~15V)、定值电阻(5Ω、10Ω、15Ω各1个)、开关、滑动变阻器(1.5A, 20Ω)、导线若干。



甲

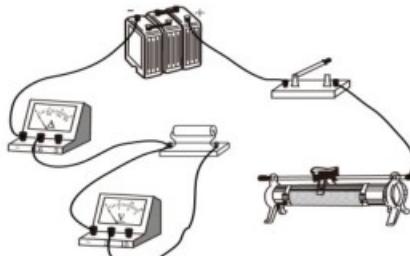

乙

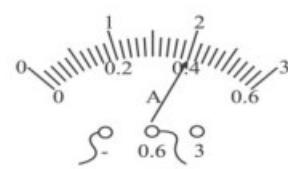


丙


- (1) 连接电路时，开关应处于_____（选填“断开”或“闭合”）状态。
- (2) 小明按图甲连好电路后，闭合开关发现电压表和电流表都无示数，经检查，漏接了一根导线，如图乙，请你帮小明补接上。
- (3) 补接后，小明先将5Ω电阻接入电路，调节滑动变阻器使电压表示数为2V，电流表示数如图丙为_____A；再将5Ω的电阻更换为10Ω电阻，为了使电压表示数仍为2V，应将滑动变阻器适当向_____（选填“左”或“右”）移动。
- (4) 当小明再换接15Ω电阻时，无论怎样调节滑动变阻器，都不能使电压表示数为2V，分析其可能的原因_____。（答出一种情况即可）

四、计算题（共 12+13=25 分）

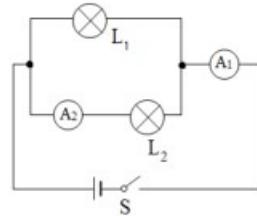1. 在图所示的电路中，电源电压为6V，且保持不变。灯L₁的电阻为10Ω，电流表A₂的示数为1A，当开关闭合后。



求：(1) 灯L₂的阻值；(2) 电流表A₁的示数。

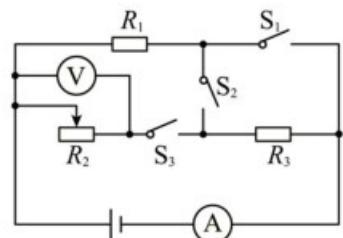

2. 如图所示电路中，电源电压保持不变，电流表量程0~0.6A，电压表量程0~15V，R₁=40Ω，滑动变阻器的规格为“100Ω 1A”。当开关S₁闭合，S₂、S₃断开时，电流表示数为0.3A，当开关S₃闭合，S₁、S₂断开，变阻器滑片移到某位置时，电压表示数为6V，电流表示数为0.2A。求：
 (1)电源电压
 (2)定值电阻R₃的阻值；
 (3)当开关S₁、S₂、S₃都闭合时，在不损坏电压表和电流表的情况下，变阻器连入电路中阻值的取值范围。



参考答案

1C 2B 3B 4D 5B 6A 7B 8C 9A 10B 11A

12. 电阻 电压 控制变量法 13. 不变 变小

14. 5 4Ω 15. 3:2 3:5

16. 等于 等于 AB

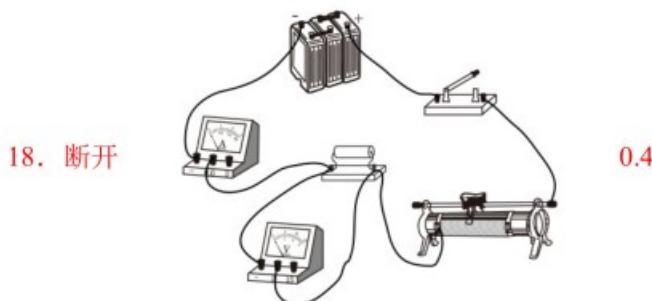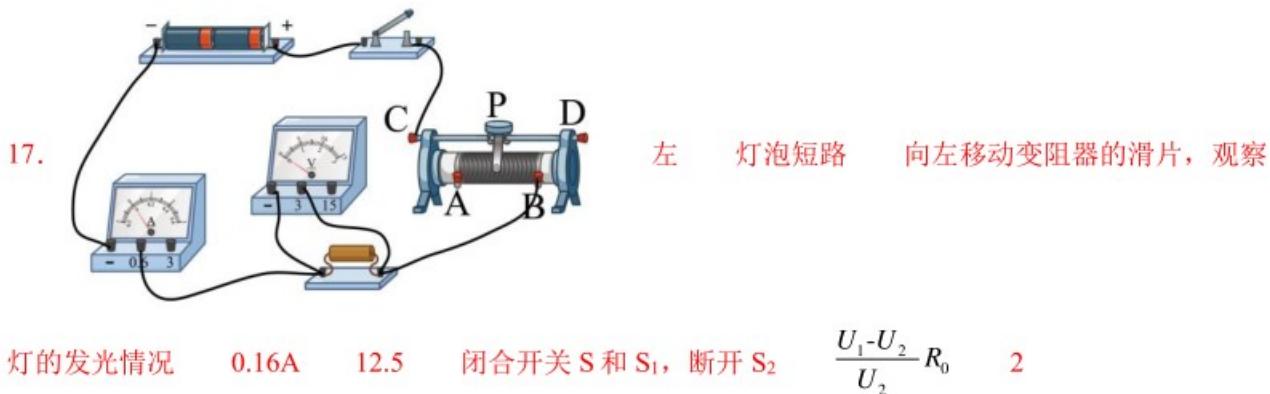

19. (1) 6Ω ; (2) 1.6A

20. (1) 3V; (2) 0.1A; (3) 0.45A

21. (1) 12V; (2) 30Ω; (3) $40\Omega \sim 100\Omega$

、