

$$R_L = \frac{U_L}{I_L} = \frac{2.5V}{0.2A} = 12.5\Omega$$

-----2 分（公式 1 分，代数结果 1 分）